

シングルサイクル RISC プロセッサの設計

実験概要

本実験では、標準的なシングルサイクル RISC (Reduced Instruction Set Computer) プロセッサの設計を行う。実験を通して、プロセッサの命令セット・アーキテクチャとその実現方式についての理解を深める。また、命令実行中のプロセッサの内部状態を観察することにより、C 言語プログラム中のループや条件分岐、関数呼び出しが、プロセッサの命令実行レベルでどのように処理されるのかについての理解を深める。

実験スケジュール

本実験は全 5 週で、以下のようなスケジュールで行う (第 5 週目は進度に合わせた調整日)。

第 1 週 (予習: 参考文献 7,8 の 2,3,5 章, 本指導書の 1,2,3,5 章)

シングルサイクル RISC プロセッサの設計と動作実験を行う。Verilog HDL で記述された、即値符号なし整数加算命令 (add immediate unsigned: addiu) とストア・ワード命令 (store word: sw) が未実装なプロセッサについて、追加設計を行い、両命令が正しく動くプロセッサを完成させる。また、ディスプレイに文字を出力する簡単な機械語のマシン・コードを、追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 1-1 (マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力))
- 実験 1-2 (プロセッサの追加設計 1 (addiu 命令, sw 命令) と動作実験 1-2)

第 2 週 (予習: 参考文献 7 の 2,3,5 章, 本指導書の 4,5 章)

プロセッサの設計と動作実験を行う。ジャンプ命令 (jump: j) と即値符号なし・セット・オン・レス・ザン命令 (set on less than immediate unsigned: sltiu), ブランチ・オン・ノット・イコール命令 (branch on not equal: bne), ロード・ワード命令 (load word: lw) が未実装な、第 1 週に完成させたプロセッサについて、さらに追加設計を行い、これらの命令が正しく動くプロセッサを完成させる。また、C プログラムから本実験をとおして完成させるプロセッサ用のマシン・コードを生成するクロスコンパイラの実験を行う。さらに、ディスプレイに繰り返し文字を出力するマシン・コードと C プログラムを、それぞれ追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 2-1 (マシン・コードの動作実験 2-1, ディスプレイへの繰り返し文字出力 1)
- 実験 2-2 (追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2)
- 実験 3 (C クロスコンパイラを用いたマシン・コード生成)
- 実験 4-1 (C プログラムの動作実験 4-1, ディスプレイへの繰り返し文字出力 2)
- 実験 4-2 (追加設計 3 (sltiu 命令, bne 命令, lw 命令) と C プログラムの動作実験 4-2)

第 3 週 (予習: 参考文献 7 の 2,3,5 章, 本指導書の 5 章)

プロセッサの設計と動作実験を行う。ジャンプ・アンド・リンク命令 (jump and link: jal) とジャンプ・レジスタ命令 (jump register: jr) が未実装な、第 2 週に完成させたプロセッサについて、さらに追加設計を行い、両命令が正しく動くプロセッサを完成させる。また、ディスプレイに文字列を出力する関数と、キーボードからの文字列入力を受ける関数を含む C プログラムを、それぞれ追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 5-1 (C プログラムの動作実験 5-1, 関数呼出・ディスプレイへの文字列出力関数)
- 実験 5-2 (追加設計 4 (jal 命令) と C プログラムの動作実験 5-2)
- 実験 6-1 (C プログラムの動作実験 6-1, 関数からの復帰・キーボードからの文字列入力を受ける関数)
- 実験 6-2 (追加設計 5 (jr 命令) と C プログラムの動作実験 6-2)

第 4 週 (予習: 本指導書の 5 章)

素数計算を行う C プログラムと, ステッピングモータを制御する C プログラムを作成し, 第 3 週に完成させたプロセッサで実際に動作させる.

- 実験 7 (C プログラムの動作実験 7, 素数計算)
- 実験 8 (C プログラムの動作実験 8, ステッピングモータの制御)

指導書の構成

1 章ではプロセッサの命令セットアーキテクチャについて述べ, 2 章では本実験で設計するプロセッサと動作実験用コンピュータについて述べる. 3 章, 4 章では, 第 1 週目, 第 2 週目に行うシングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」「中級編」についてそれぞれ述べる. 5 章では本実験で実施する実験を示し, 6 章ではレポートについて述べる.

実験の進め方

実験は, 2~3 人 1 組 (各班 2 組で構成) で行う. 各組ごとに全ての実験を行う. 実験で使用する機器については, 班内の組同士で共有する.

実験課題目次

目次

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | はじめに | 1 |
| 1.1 | コンピュータの標準的な構成 | 1 |
| 1.2 | 命令セット・アーキテクチャ | 2 |
| 1.2.1 | データの格納場所 | 2 |
| 1.2.2 | 命令セットの概要 | 3 |
| 1.2.3 | 命令の表現 | 5 |
| 1.3 | 命令セット・アーキテクチャの実現方式 | 11 |
| 2 | シングルサイクル RISC プロセッサの設計「導入編」 | 12 |
| 2.1 | 設計するプロセッサの命令セット・アーキテクチャとその実現方式 | 12 |
| 2.2 | プロセッサ設計の準備 | 12 |
| 2.2.1 | 計算機と EDA ツールの環境設定 | 12 |
| 2.3 | プロセッサの動作実験用コンピュータの構成 | 12 |
| 2.4 | 動作実験の手順 | 13 |
| 3 | シングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」 | 15 |
| 3.1 | マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力) | 15 |
| 3.1.1 | MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成 | 15 |
| 3.1.2 | 命令メモリに格納される命令列の確認 | 16 |
| 3.1.3 | 論理合成 | 17 |
| 3.1.4 | FPGA を用いた回路実現 | 17 |
| 3.2 | プロセッサの追加設計 1 (addiu 命令, sw 命令) と動作実験 1-2 | 20 |
| 3.2.1 | addiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計 | 20 |
| 3.2.2 | sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計 | 23 |
| 3.2.3 | 論理合成 | 26 |
| 3.2.4 | FGPA を用いた回路実現 | 27 |
| 3.2.5 | プロセッサの論理シミュレーション | 27 |
| 4 | シングルサイクル RISC プロセッサの設計「中級編」 | 28 |
| 4.1 | マシン・コードの動作実験 2-1 (文字の繰り返し出力 1) | 28 |
| 4.1.1 | MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成 | 28 |
| 4.1.2 | 命令メモリに格納される命令列の確認 | 29 |
| 4.1.3 | 論理合成 | 29 |
| 4.1.4 | FPGA を用いた回路実現 | 29 |
| 4.2 | プロセッサの追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2 | 32 |
| 4.2.1 | j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計 | 32 |
| 4.2.2 | j 命令のためのメイン制御回路の追加設計 | 34 |
| 4.2.3 | 論理合成 | 36 |
| 4.2.4 | FGPA を用いた回路実現 | 36 |
| 5 | 実験 | 37 |

作成者: 中村一博, 小尻智子
協力者: 平野靖, 北坂孝幸, 高田広章, 富山宏之, 大下弘, 土井富雄, 小川泰弘, 濱口毅,
出口大輔
村上靖明, 後藤正之, 柴田誠也, 高瀬英希,
鬼頭信貴, 大野真司, 尾野紀博, 小幡耕大, 中村悟
長瀬哲也, 北川哲, 島崎亮
改訂者: 大野誠寛
最終更新日: 2013 年 8 月 26 日
第 1.16 版

1 はじめに

現代の生活では、多種多様な電子機器が身の回りに存在しており、それら多くの機器にプロセッサ (processor), CPU (中央演算処理装置; Central Processing Unit) が搭載されている。パソコンやゲーム機, 携帯電話のみならず, 各種家庭電化製品, 音声・画像・映像機器, 自動車, 航空機, 鉄道, 船舶, ロボット等においてもデジタル化が進み, 制御, データ処理等の用途で CPU は不可欠なものとなってきた。

1.1 コンピュータの標準的な構成

本節では参考文献 [7,8] に基づき, 標準的なコンピュータの構成について述べる。コンピュータを構成するすべての構成要素は, 図 1 に示される 5 つの古典的な構成要素, 入力, 出力, 記憶, データパス, 制御のいずれかに概念的に分類される。

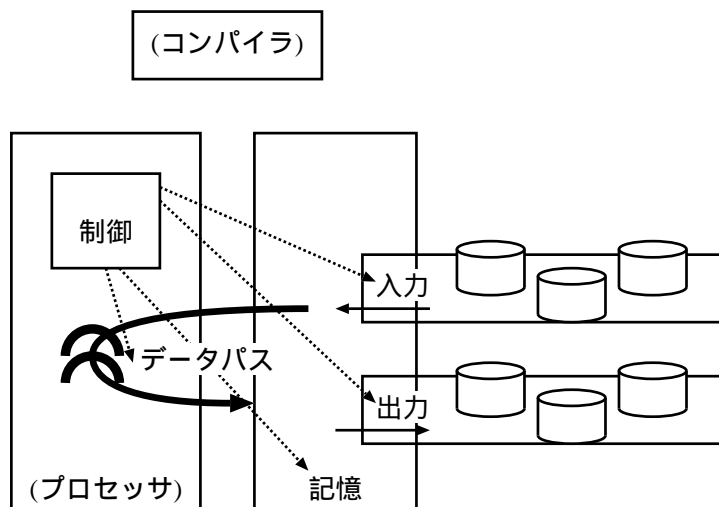


図 1: コンピュータの標準的な構成 (参考文献 [7] 図 1.5 より)。

この構成は, コンピュータのハードウェア実現において採用される種々のハードウェア技術に依存しない, 現在および過去のほぼすべてのコンピュータに共通する標準的な構成である。ここでプロセッサは, データパスと制御を合わせたものである。プロセッサは, 記憶装置から命令 (instruction) とデータを取り出す。入力装置は, データを記憶装置に書き込む。出力装置は, 記憶装置からデータを読み出す。データパスは, プロセッサ内でデータを処理または保持する。制御装置は, データパス, 記憶装置, 入力装置, 出力装置に, 動作を指定する制御信号を送る。

プロセッサは, 記憶装置から取り出された命令の指示どおりに動作する。その命令はプロセッサが直接理解できる 2 進数 (バイナリ) 形式の機械語 (machine language) である必要がある。コンパイラは, 人間が理解しやすい高水準プログラミング言語 (high-level programming language) で書かれたプログラムを, 機械語をシンボル (記号) で表現するアセンブリ言語 (assembly language) に変換する。アセンブラ (assembler) は, シンボル形式のアセンブリ言語を機械語の命令を連らねたバイナリ形式のマシン・コード (machine code) に変換する。

1.2 命令セット・アーキテクチャ

本節では参考文献 [7,8] に基づき、命令セット・アーキテクチャについて述べる。プロセッサの言葉である命令の語彙を命令セット (instruction set) という。人が機械語でプロセッサに適切な指示を出すためには、少なくともプロセッサの命令について理解していなければならない。このプロセッサの命令のような、正しく動作する機械語プログラムを書くためにプログラマーが知っていなければならない事柄すべてを要素とする、プロセッサのハードウェアと機械語との間の抽象的なインタフェースを、プロセッサの命令セット・アーキテクチャ (instruction set architecture) という。

この抽象的な命令セット・アーキテクチャにより、プロセッサの機能と、その機能を実際に行うプロセッサのハードウェアを独立に考えることが可能になる。プロセッサのハードウェアは、命令セット・アーキテクチャが論理回路として設計され、集積回路技術によりハードウェアの形で実現されたものである。機械語プログラムは、プロセッサを論理回路レベルで考えるまでもなく、プロセッサの命令、レジスタ、メモリ容量などの命令セット・アーキテクチャに基づいて書くことが可能である。

以下では、多くのメーカーの製品に組み込まれ、広く普及している命令セットの 1 つである MIPS の命令セットを例とし、MIPS 命令セットの主要部分のサブセットについて述べる。具体的には、MIPS の算術論理演算命令、メモリ参照命令、条件分岐命令、ジャンプと手続きサポート用の命令について述べる。

1.2.1 データの格納場所

プロセッサは命令の指示どおりに、データに対する演算や条件判定、データ転送などの処理を行う。処理対象のデータが収められている場所として、(1) プロセッサに直接組み込まれている記憶領域であるレジスタ (register)、(2) メモリ、(3) 命令 (定数または即値) の 3 ヶ所がある。また、処理結果のデータが収められる場所として、(1) レジスタ、(2) メモリの 2 ヶ所がある。

(1) レジスタ

レジスタはプロセッサハードウェアの基本構成要素であり、命令セット・アーキテクチャの主要な要素である。レジスタは高速にアクセス可能なデータの一時的な格納場所であり、MIPS には 1 本 32 ビットのレジスタが 32 本ある。レジスタ 1 本のビット幅は 1 語 (word) と呼ばれ、語は一つの単位として頻繁に用いられる。MIPS では 1 語は 32 ビットである。

MIPS では、算術演算は必ずレジスタを介して行われる。メモリにある演算対象のデータは、演算前にレジスタに移されていないと行えない。メモリとレジスタ間でデータを転送する必要があるときには、データ転送命令 (data transfer instruction) が用いられる。一般に、メモリからレジスタへデータを転送するデータ転送命令はロード (load) 命令と呼ばれる。また、レジスタからメモリへデータを転送する命令はストア (store) 命令と呼ばれる。

レジスタの表記には、人が書くときの形とプロセッサが読むときの形がある。人が書くときの形はアセンブリ言語、プロセッサが読むときの形は機械語である。表 1 に主要なレジスタのアセンブリ言語と機械語による表記を示す。アセンブリ言語では、シンボル \$s0, \$s1, ..., \$s7 により、それぞれ 16 番目から 23 番目までのレジスタを表す。また、シンボル \$t0, \$t1, ..., \$t7 により、それぞれ 8 番目から 15 番目のレジスタを表す。シンボル \$zero は 0 番目、\$ra は 31 番目のレジスタを表す。0 番目のレジスタには定数 0 が収められている。31 番目のレジスタは、手続き呼出の戻りアドレスを収めるのに用いられる。機械語では、2 進数でレジスタ番号を書き、それによりバイナリ形式でレジスタを表記する。

表 1: 主なレジスタ

| レジスタ番号 | アセンブリ言語 | 機械語 | 備考 |
|----------|-----------------------|----------------|--------|
| 0 | \$zero | 00000 | 定数 0 |
| 8 から 15 | \$t0, \$t1, ..., \$t7 | 01000 から 01111 | 一時変数 |
| 16 から 23 | \$s0, \$s1, ..., \$s7 | 10000 から 10111 | 一時変数 |
| 31 | \$ra | 11111 | 戻りアドレス |

(2) メモリ

メモリは多くのデータを記憶することができる場所である。MIPS では、メモリはデータ転送命令によってのみアクセスされ、メモリ内の語にアクセスするにはそのアドレス (address) を指定する必要がある。

アドレスは 0 から始まり、MIPS ではデータ 8 ビット単位、すなわちバイト (byte) 単位でアドレスを表すバイト・アドレス方式が採用されている。MIPS では、1 語が 4 バイトであることから、バイト・アドレスを 0 から 4 刻みに 0, 4, 8, 12, ... と進めていくことにより、順番に並んだ語の第 1 バイト目を指すことができる。例えば、3 番目の語のバイト・アドレスは 8 である。MIPS では、メモリ内の語にアクセスするとき、この 4 の倍数のアドレス、語アドレスが用いられる。

MIPS のデータ転送命令では、ベース相対アドレッシング (base addressing) が採用されており、オフセット (offset) とベース・アドレス (base address) の和が、アクセスする語のアドレスとなる。オフセットはデータ転送命令中に直接書かれた定数で、プログラムにおける配列をメモリに記憶する際のインデックスに対応する。また、ベースアドレスについては、ベースアドレスを収めたベース・レジスタ (base register) がデータ転送命令中で指定される。ベースアドレスは配列の開始アドレスに対応する。

メモリ・アドレスは、アセンブリ言語ではオフセットとベース・レジスタを並べ「オフセット (ベース・レジスタ)」のように書かれる。例えば、オフセットが 8、ベース・レジスタが \$t0 の場合、メモリ・アドレスは 8(\$t0) と書かれる。機械語では、オフセットとベース・レジスタがそれぞれ 2 進数で表記される。上記の例の場合、オフセットは 0000000000001000、ベース・レジスタは 01000 と書かれる。

(3) 命令 (定数または即値)

定数を命令内に直接書くことにより、定数のメモリからのロードがなくなり、処理が高速になる。命令の処理対象データの在処や処理結果データの格納先を表すオペランド (被演算子; operand) の 1 つを定数とした命令を即値命令という。MIPS では、即値の算術演算や論理演算、条件判定命令など即値命令が多数用意されている。

1.2.2 命令セットの概要

MIPS 命令セットの命令を大まかに分類すると、算術演算命令、論理演算命令、データ転送命令、条件判定命令、条件分岐命令、ジャンプと手続きサポートのための命令に分けられる。表 2 に、MIPS 命令セットの主要部分のサブセットをその機能区分ごとに示す。略号はその命令のアセンブリ言語でのシンボル表記である。算術演算命令と論理演算命令は、2 つのレジスタまたは、1 つのレジスタと命令内に収められているデータに対して演算を行い、その結果をレジスタに格納する命令である。データ転送命令は、メモリとレジスタ間でデータを転送する命令である。条件分岐命令は、条件が成立するときに、プログラムの実行の流れを命令内で指示される方へ分岐させる命令である。ジャンプ命令は、無条件に、プログラムの実行の流れを命令内で指示される方へ分岐させる命令である。手続きサポートのための

表 2: MIPS の主要な命令

| 区分 | 命令 | 略号 | 機能の概要 |
|-------------------|--|--------|-------------------------|
| 算術演算 | add | add | 整数加算 |
| | add unsigned | addu | 符号なし整数加算 |
| | subtract | sub | 整数減算 |
| | subtract unsigned | subu | 符号なし整数減算 |
| | shift right arithmetic | sra | 算術右シフト |
| | add immediate | addi | 即値整数加算 |
| | add immediate unsigned | addiu | 即値符号なし整数加算 |
| 論理演算 | and | and | ビット単位 AND |
| | or | or | ビット単位 OR |
| | nor | nor | ビット単位 NOR |
| | xor | xor | ビット単位 XOR |
| | shift left logical | sll | 論理左シフト |
| | shift right logical | srl | 論理右シフト |
| | shift left logical variable | sllv | 論理左変数シフト |
| | shift right logical variable | srlv | 論理右変数シフト |
| | and immediate | andi | 即値ビット単位 AND |
| | or immediate | ori | 即値ビット単位 OR |
| | xor immediate | xori | 即値ビット単位 XOR |
| データ転送 | load word | lw | メモリからレジスタへ転送 |
| | store word | sw | レジスタからメモリへ転送 |
| | load upper immediate | lui | 定数をレジスタの上位へ転送 |
| 条件分岐 | branch on not equal | bne | 等しくないときに分岐 |
| | branch on equal | beq | 等しいときに分岐 |
| | branch on greater than or equal to zero | bgez | ≥ 0 のときに分岐 |
| | branch on less than or equal to zero | blez | ≤ 0 のときに分岐 |
| | branch on greater than zero | bgtz | > 0 のときに分岐 |
| | branch on less than zero | bltz | < 0 のときに分岐 |
| 条件判定 | set on less than | slt | $<$ のとき 1 をセット |
| | set on less than unsigned | sltu | 符号なし slt |
| | set on less than immediate | slti | 即値 slt |
| | set on less than immediate unsigned | sltiu | 符号なし即値 slt |
| ジャンプ | jump | j | ジャンプ |
| 手続きサポート (ジャンプ) | jump and link | jal | PC 値をレジスタに退避し ジャンプ |
| | jump register | jr | レジスタに退避させていた PC 値を戻す |
| | jump and link register | jalr | jal と jr |
| 手続きサポート (条件分岐) | branch on greater than or equal to zero and link | bgezal | bgez と jal |
| | branch on less than zero and link | bltzal | bltz と jal |

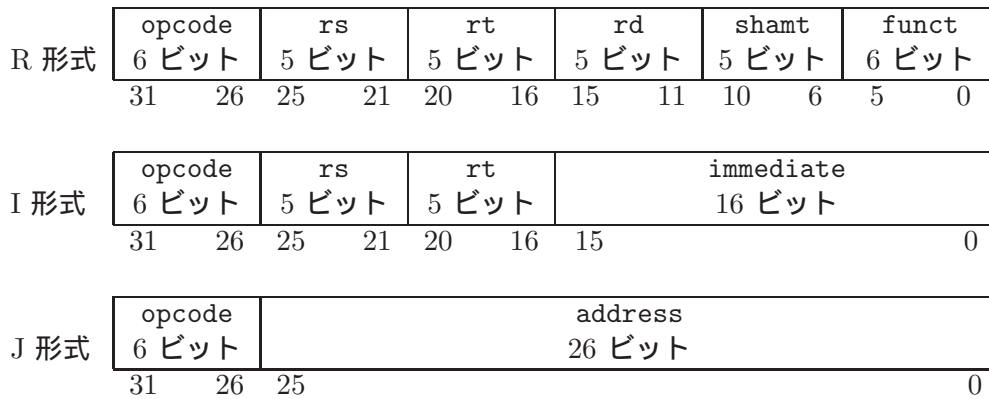


図 2: MIPS の命令のフィールド構成

命令は、プログラムの実行の流れを手続きの方へ分岐させる命令、手続きから元のプログラムの実行の流れに戻す命令である。

1.2.3 命令の表現

MIPS の 1 命令の長さは 32 ビットである。命令はプロセッサ・ハードウェアにも人にも理解しやすいように長さ数ビットのフィールド (field) から構成されている。フィールドの枠取りは命令形式と呼ばれ、MIPS の主な命令形式には (1) R 形式、(2) I 形式、(3) J 形式の 3 種類がある。図 2 にこれらの命令形式のフィールド構成を示す。R 形式の命令は 6 個のフィールド opcode, rs, rt, rd, shamt, funct から構成され、I 形式の命令は 4 個のフィールド opcode, rs, rt, immediate から構成されている。J 形式の命令は、2 個のフィールド opcode, address から構成されている。

R 形式の命令は、レジスタに収められているデータに対して演算を行い、その結果をレジスタに収める命令である。また、I 形式の命令は、即値およびデータ転送用の命令であり、レジスタに収められているデータと命令内に書かれているデータを元に処理を行う。その結果は、レジスタまたはメモリに収められる。J 形式の命令は、ジャンプおよび分岐用の命令であり、命令内に書かれているアドレスを元にジャンプおよび分岐処理を行う。

全ての命令形式において、命令の 26 ビット目から 31 ビット目までの 6 ビットは、命令の形式および操作の種類を表す opcode で、命令操作コード (opcode; オペコード) と呼ばれる。R 形式と I 形式にある rs フィールドは第 1 ソース・オペランドと呼ばれ、1 つ目のソース・オペランドのレジスタ、即ち操作対象データの在処を表す。R 形式にある rd フィールドはデスティネーション・オペランドと呼ばれ、デスティネーション・オペランドのレジスタ、即ち操作結果データの格納先を表す。R 形式と I 形式にある rt フィールドは R 形式では第 2 ソース・オペランドと呼ばれ、2 つ目のソース・オペランドのレジスタ、即ち操作対象データの在処を表す。I 形式では、rt フィールドはデスティネーション・オペランドのレジスタで、操作結果データの格納先を表す。I 形式の immediate フィールドは、定数または即値のオペランドで、ここにデータやアドレスが直接書かれる。J 形式の address フィールドも、定数または即値のオペランドで、ここにアドレスが直接書かれる。R 形式の funct フィールドには、R 形式の命令の機能が書かれる。R 形式の shamt フィールドは shift amount の略であり、語中のビットをシフト (shift) する命令のとき利用され、ここにシフトするビット数が書かれる。

以降では、各命令形式の命令の、アセンブリ言語と機械語について述べる。

表 3: R 形式の主要な命令

| 区分 | 命令 | 略号 | 機能の概要 |
|------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| 算術演算 | add | add | 整数加算 |
| | add unsigned | addu | 符号なし整数加算 |
| | subtract | sub | 整数減算 |
| | subtract unsigned | subu | 符号なし整数減算 |
| | shift right arithmetic | sra | 算術右シフト |
| 論理演算 | and | and | ビット単位 AND |
| | or | or | ビット単位 OR |
| | nor | nor | ビット単位 NOR |
| | xor | xor | ビット単位 XOR |
| | shift left logical | sll | 論理左シフト |
| | shift right logical | srl | 論理右シフト |
| | shift left logical variable | sllv | 論理左変数シフト |
| shift right logical variable | srlv | 論理右変数シフト | |
| 条件判定 | set on less than | slt | < のとき 1 をセット |
| | set on less than unsigned | sltu | 符号なし slt |
| 手続きサポート (ジャンプ) | jump register | jr | レジスタに退避させていた PC 値を戻す |
| | jump and link register | jalr | jal と jr |

R 形式の命令

R 形式の命令には、算術演算命令、論理演算命令、条件判定命令、手続きサポートのための命令がある。表 3 に R 形式の主要な命令を示す。

アセンブリ言語では、R 形式の各フィールドがシンボルで表される。表 4 に R 形式の主要な命令のアセンブリ言語の例を示す。例えば、アセンブリ言語で整数の減算 (subtract) は次のように書かれる。

```
sub $s1, $s2, $s3
```

sub は減算命令の名前 subtract の略号、\$s1, \$s2, \$s3 はオペランドのレジスタであり、\$s1 はデスティネーション・オペランド、\$s2 は第 1 ソース・オペランド、\$s3 は第 2 ソース・オペランドのレジスタである。この命令の意味は次のとおりである。

$$\$s1 = \$s2 - \$s3$$

この命令によりレジスタ \$s1 に \$s2 - \$s3 の結果が格納される。

機械語では、R 形式の opcode フィールドは全ての命令で同じであり、0 である。funct フィールドは個々の命令に応じて異なり、この値により行う演算が指定される。表 5 に、R 形式の主要な命令の機械語の例を示す。例えば、sub を意味する funct フィールドの値は 34 である。デスティネーション・オペランド、第 1 ソース・オペランド、第 2 ソース・オペランドの値は使用されるレジスタに応じて異なる。この例では、\$s1 がデスティネーション・オペランド、\$s2 が第 1 ソース・オペランド、\$s3 が第 2 ソース・オペランドのレジスタであり、\$s1, \$s2, \$s3 のレジスタ番号である 17, 18, 19 がそれぞれ rd, rs, rt フィールドの値となっている。

表 4: R 形式の主要な命令のアセンブリ言語の例

| 区分 | 命令の例 | 意味 | 説明 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 算術演算 | add \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 + \$s3 | 3 オペランド, 整数加算 |
| | addu \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 + \$s3 | 3 オペランド, 符号なし整数加算 |
| | sub \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 - \$s3 | 3 オペランド, 整数減算 |
| | subu \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 - \$s3 | 3 オペランド, 符号なし整数減算 |
| | sra \$s1,\$s2,shamt | \$s1 = \$s2 >> shamt | 定数 shamt 分の算術右シフト |
| 論理演算 | and \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 AND \$s3 | 3 オペランド, ビット単位 AND |
| | or \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 OR \$s3 | 3 オペランド, ビット単位 OR |
| | nor \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 NOR \$s3 | 3 オペランド, ビット単位 NOR |
| | xor \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 XOR \$s3 | 3 オペランド, ビット単位 XOR |
| | sll \$s1,\$s2,shamt | \$s1 = \$s2 << shamt | 定数 shamt 分の論理左シフト |
| | srl \$s1,\$s2,shamt | \$s1 = \$s2 >> shamt | 定数 shamt 分の論理右シフト |
| | sllv \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 << \$s3 | 定数 \$s3 分の論理左シフト |
| 条件判定 | srlv \$s1,\$s2,\$s3 | \$s1 = \$s2 >> \$s3 | 定数 \$s3 分の論理右シフト |
| | slt \$s1,\$s2,\$s3 | if(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0 | \$s2 と \$s3 を比較 |
| 手続きサポート (ジャンプ) | sltu \$s1,\$s2,\$s3 | if(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0 | 符号なし数値 \$s2 と \$s3 を比較 |
| | jr \$s1 | goto \$s1 | PC を \$s1 に設定 手続きからの戻り用 |
| | jalr \$s1,\$s2 | goto \$s1 + \$s2 | PC を \$s1 + \$s2 に設定 |

表 5: R 形式の主要な命令の機械語の例

| 命令 | 例 | op | rs | rt | rd | shamt | funct |
|------|---------------------|----|----|----|----|-------|-------|
| add | add \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 32 |
| addu | addu \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 33 |
| sub | sub \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 34 |
| subu | subu \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 35 |
| sra | sra \$s1,\$s2,10 | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 3 |
| and | and \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 36 |
| or | or \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 37 |
| nor | nor \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 39 |
| xor | xor \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 38 |
| sll | sll \$s1,\$s2,10 | 0 | 0 | 18 | 17 | 10 | 0 |
| srl | srl \$s1,\$s2,10 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 2 |
| sllv | sllv \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 19 | 18 | 17 | 0 | 4 |
| srlv | srlv \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 19 | 18 | 17 | 0 | 6 |
| slt | slt \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 42 |
| sltu | sltu \$s1,\$s2,\$s3 | 0 | 18 | 19 | 17 | 0 | 43 |
| jr | jr \$s1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| jalr | jalr \$s1,\$s2 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 9 |

表 6: I 形式の主要な命令

| 区分 | 命令 | 略号 | 機能の概要 |
|-------------------|--|--------|-----------------|
| 算術演算 | add immediate | addi | 即値整数加算 |
| | add immediate unsigned | addiu | 即値符号なし整数加算 |
| 論理演算 | and | andi | 即値ビット単位 AND |
| | or | ori | 即値ビット単位 OR |
| | xor | xori | 即値ビット単位 XOR |
| データ転送 | load word | lw | メモリからレジスタへ転送 |
| | store word | sw | レジスタからメモリへ転送 |
| | load upper immediate | lui | 定数をレジスタの上位へ転送 |
| 条件分岐 | branch on not equal | bne | 等しくないときに分岐 |
| | branch on equal | beq | 等しいときに分岐 |
| | branch on greater than or equal to zero | bgez | ≥ 0 のときに分岐 |
| | branch on less than or equal to zero | blez | ≤ 0 のときに分岐 |
| | branch on greater than zero | bgtz | > 0 のときに分岐 |
| | branch on less than zero | bltz | < 0 のときに分岐 |
| 条件判定 | set on less than immediate | slti | 即値 slt |
| | set on less than immediate unsigned | sltiu | 符号なし即値 slt |
| 手続きサポート (条件分岐) | branch on greater than or equal to zero and link | bgezal | bgez と jal |
| | branch on less than zero and link | bltzal | bltz と jal |

I 形式の命令

I 形式の命令には、算術演算命令、論理演算命令、データ転送命令、条件分岐命令、条件判定命令、手続きサポートのための命令がある。表 6 に、I 形式の主要な命令を示す。

I 形式の命令のアセンブリ言語も、R 形式の命令と同様に各フィールドがシンボルを用いて表される。表 7 に I 形式の主要な命令のアセンブリ語の例を示す。表中の imm は immediate フィールドを表している。例えば、アセンブリ言語でメモリからレジスタへの値の転送 (load word) は次のように書かれる。

```
lw $s1, immediate($s2)
```

lw はレジスタへの値の転送命令の名前 load word の略号、\$s1、\$s2 はオペランドのレジスタである。\$s1 はデスティネーション・オペランド、\$s2 は第 1 ソース・オペランドのレジスタである。転送する元のメモリのアドレスが immediate(\$s2) で指定されている。immediate(\$s2) は \$s2 と immediate の和で、値の入っているメモリのアドレスを表すベース相対アドレッシングの表記である。sw もベース相対アドレッシングの命令である。アドレッシング形式には、その他にレジスタ・アドレッシング、即値アドレッシング、PC 相対アドレッシング、擬似直接アドレッシングがある。I 形式の命令では、addi、addiu などが即値アドレッシング、bne、bge など PC 相対アドレッシングである。

機械語では、opcode フィールドは命令に応じて異なり、ほとんどの命令は opcode フィールドの値によって識別できる。表 8 に I 形式の主要な命令の機械語の例を示す。例えば、lw を意味する opcode フィールドの値は 35 である。デスティネーション・オペランド、第 1 ソース・オペランドの値は使用されるレジスタに応じて異なる。lw の例では、\$s1 がデスティネーション・オペランド、\$s2 が第 1 ソース・オペランドであるため、rt、rs のフィールドの値はそれぞれ 17、18 となる。bgez、bltz、bgezal、bltzal の opcode フィールドは全て 1 であり、条件の種類を rt フィールドの値で識別する。

表 7: I 形式の主要な命令のアセンブリ語の例

| 区分 | 命令 | 意味 | 備考 |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| 算術演算 | addi \$s1,\$s2,imm | \$s1 = \$s2 + imm | imm を加算 |
| | addiu \$s1,\$s2,imm | \$s1 = \$s2 + imm | 符号なし imm を加算 |
| 論理演算 | andi \$s1,\$s2,imm | \$s1 = \$s2 AND imm | ビット単位\$s2,imm AND |
| | ori \$s1,\$s2,imm | \$s1 = \$s2 OR imm | ビット単位\$s2,imm OR |
| | xori \$s1,\$s2,imm | \$s1 = \$s2 XOR imm | ビット単位\$s2,imm XOR |
| データ転送 | lw \$s1,imm(\$s2) | \$s1 = メモリ (\$s2+imm) | メモリ (\$s2+imm) からレジスタ\$s1 へ転送 |
| | sw \$s1,imm(\$s2) | メモリ (\$s2+imm)=\$s1 | レジスタ\$s1 からメモリ (\$s2+imm) へ転送 |
| | lui \$s1,imm | \$s1=imm * 2 ¹⁶ | imm を\$s1 の上位 16 ビットへ転送 |
| 条件分岐 | bne \$s1,\$s2,imm | if(\$s1!=\$s2) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 と\$s2 が等しくないときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| | beq \$s1,\$s2,imm | if(\$s1==\$s2) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 と\$s2 が等しいときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| | bgez \$s1,imm | if(\$s1>=0) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 が 0 以上のときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| | blez \$s1,imm | if(\$s1<=0) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 が 0 以下のときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| | bgtz \$s1,imm | if(\$s1>0) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 が 0 より大きいときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| | bltz \$s1,imm | if(\$s1<0) goto (PC+4)+imm*4 | \$s1 が 0 より小さいときに PC は (PC+4)+imm*4 |
| 条件判定 | slti \$s1,\$s2,imm | if(\$s2<imm) \$s1=1 else \$s1=0 | \$s2 と imm を比較 |
| | sltiu \$s1,\$s2,imm | if(\$s2<imm) \$s1=1 else \$s1=0 | 符号なし数値\$s2 と imm を比較 |
| 手続きサポート (条件分岐) | bgezal \$s1,imm | if(\$s1>=0+\$ra) goto (PC+4)+imm*4 | 戻り番地以上であれば PC は (PC+4)+imm*4 |
| | bltzal \$s1,imm | if(\$s1<0+\$ra) goto (PC+4)+imm*4 | 戻り番地より小さければ PC は (PC+4)+imm*4 |

表 8: I 形式の主要な命令の機械語の例

| 命令 | 例 | op | rs | rt | immediate |
|--------|-----------------------|----|----|----|-----------|
| addi | addi \$s1, \$s2, 100 | 8 | 18 | 17 | 100 |
| addiu | addiu \$s1, \$s2, 100 | 9 | 18 | 17 | 100 |
| andi | andi \$s1, \$s2, 100 | 12 | 18 | 17 | 100 |
| ori | ori \$s1, \$s2, 100 | 13 | 18 | 17 | 100 |
| xori | xori \$s1, \$s2, 100 | 14 | 18 | 17 | 100 |
| lw | lw \$s1, 100(\$s2) | 35 | 18 | 17 | 100 |
| sw | sw \$s1, 100(\$s2) | 43 | 18 | 17 | 100 |
| lui | lui \$s1, 100 | 15 | 0 | 17 | 100 |
| bne | bne \$s1, \$s2, 100 | 5 | 18 | 17 | 100 |
| beq | beq \$s1, \$s2, 100 | 4 | 18 | 17 | 100 |
| bgez | bgez \$s1, 100 | 1 | 17 | 1 | 100 |
| blez | blez \$s1, 100 | 6 | 17 | 0 | 100 |
| bgtz | bgtz \$s1, 100 | 7 | 17 | 0 | 100 |
| bltz | bltz \$s1, 100 | 1 | 17 | 0 | 100 |
| slti | slti \$s1, \$s2, 100 | 10 | 18 | 17 | 100 |
| sltiu | sltiu \$s1, \$s2, 100 | 11 | 18 | 17 | 100 |
| bgezal | bgezal \$s1, 100 | 1 | 17 | 17 | 100 |
| bltzal | bltzal \$s1, 100 | 1 | 17 | 16 | 100 |

表 9: J 形式の主要な命令

| 区分 | 命令 | 略号 | 機能の概要 |
|-------------------|---------------|-----|-----------------------|
| ジャンプ | jump | j | ジャンプ |
| 手続きサポート (ジャンプ) | jump and link | jal | PC 値をレジスタに退避し ジャンプ |

J 形式の命令

J 形式の命令には、ジャンプ命令と手続きサポート命令がある。表 9 に、J 形式の主要な命令を示す。

J 形式のアセンブリ言語も、R 形式や I 形式の命令と同様に各フィールドがシンボルを用いて表される。表 10 に J 形式の主要な命令のアセンブリ語の例を示す。例えば、アセンブリ言語でジャンプ j (jump) は次のように書かれる。

```
j address
```

j はジャンプの略号であり、address はジャンプ先のアドレスを指定する値である。j 命令では擬似直接アドレッシングでジャンプ先を決定する。擬似直接アドレッシングとは、命令中の 26 ビットと PC の上位ビットを連結したものがジャンプ先のアドレスとなるアドレッシング形式である。jal 命令も擬似直接アドレッシングでジャンプを行う命令である。

J 形式の命令は opcode フィールドの値で識別される。表 11 に、J 形式の主要な命令の機械語の例を示す。j 命令、jal 命令の opcode フィールドの値はそれぞれ 2, 3 である。address フィールドにはジャンプ先の 26 ビット分のアドレスが入る。

表 10: J 形式の主要な命令のアセンブリ語の例

| 区分 | 命令 | 意味 | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ジャンプ | j address | goto address * 4 | PC を address*4 に |
| 手続きサポート (ジャンプ) | jal address | \$ra=PC+4 goto address * 4 | 次の命令番地を\$ra へ PC を address*4 に |

表 11: J 形式の主要な命令の機械語の例

| 命令 | 例 | op | address |
|-----|---------|----|---------|
| j | j 100 | 2 | 100 |
| jal | jal 100 | 3 | 100 |

1.3 命令セット・アーキテクチャの実現方式

プロセッサの命令セット・アーキテクチャは、1.2 節で述べたように、プロセッサハードウェアと機械語との間の抽象的なインタフェースである。プロセッサハードウェアは、命令セット・アーキテクチャが論理回路として設計され、ハードウェアの形で実現されたものである。

命令セット・アーキテクチャを実現する方式には、単純なものから複雑でより高性能なものまで様々なものがある。全ての命令の実行が 1 クロック・サイクルを要するシングルサイクルの実現方式や、複数サイクルを要するマルチサイクルの実現方式、シングルサイクル方式をパイプライン化した実現方式などがある。さらに、パイプライン方式でフォワード機構を有するものや、分岐予測機構を有するもの、複数命令発行、投機実行の機構を有するもの等もある。

MIPS のような RISC (Reduced Instruction Set Computer) プロセッサは、制御命令の数を減らし、複雑な処理を単純な命令の組み合わせで行うことで、回路を単純化し演算速度の向上を図っている。一方、CISC (Complex Instruction Set Computer) プロセッサは、1 つの命令で複雑な処理を一気に行うことができるように設計されている。ソフトウェア側で指定する命令を減らせる利点がある反面、CPU の仕組みが複雑になり、高速化しにくいという欠点もある。近年の CISC CPU は、パイプライン等の RISC 技術を取り入れ、RISC と CISC の長所を併せ持った CPU となっている。

2 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「導入編」

2.1 設計するプロセッサの命令セット・アーキテクチャとその実現方式

本実験では、1.2 節に示した命令セット・アーキテクチャを実現するプロセッサの設計を行う。命令セットアーキテクチャの実現方式は、全ての命令の実行が 1 クロック・サイクルを要するシングルサイクル方式とする。本実験で設計するプロセッサは、参考文献 [7,8] のシングルサイクルプロセッサの構成に基づいており、よく知られた RISC プロセッサの一つである MIPS の命令セットのサブセットに対応している。

2.2 プロセッサ設計の準備

2.2.1 計算機と EDA ツールの環境設定

本実験では、ICE の Linux マシン上で Synopsys 社や Cadence 社、Altera 社の EDA ツールを使用して、プロセッサの設計を行う。計算機と EDA ツールの環境設定は、前の実験「EDA ツールを用いた論理回路設計」と全く同じである。EDA ツールは /pub1/jikken/eda2 以下の各ディレクトリにインストールされており、これらのツールを使用するには、次のように、設定ファイル cadsetup.csh.vdec を読み込む。

1. 「source ~/cadsetup.csh.vdec」と入力して、設定を読み込む。端末を立ち上げる度に source により設定を読み込む必要がある。

2.3 プロセッサの動作実験用コンピュータの構成

設計したプロセッサの動作実験は、Altera DE2 ボード上に実現する、プロセッサの動作実験用コンピュータを用いて行う。このコンピュータの CPU として、設計した MIPS 型 CPU を使用する。この動作実験用コンピュータは、図 1 に示した一般的なコンピュータをハードウェア実現したものである。

図 3 に DE2 ボード上に実現するコンピュータの構成を示す。この構成は、5 つの構成要

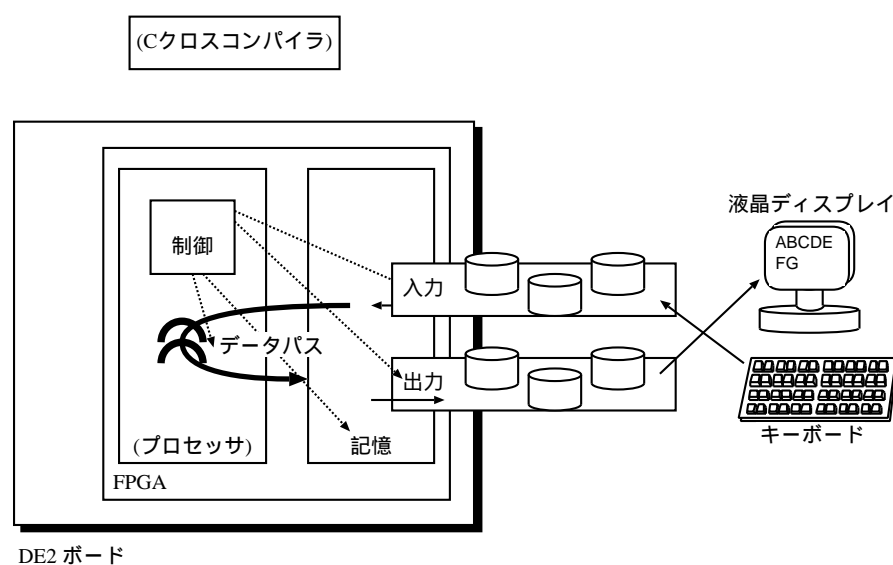


図 3: プロセッサの動作実験用コンピュータの構成

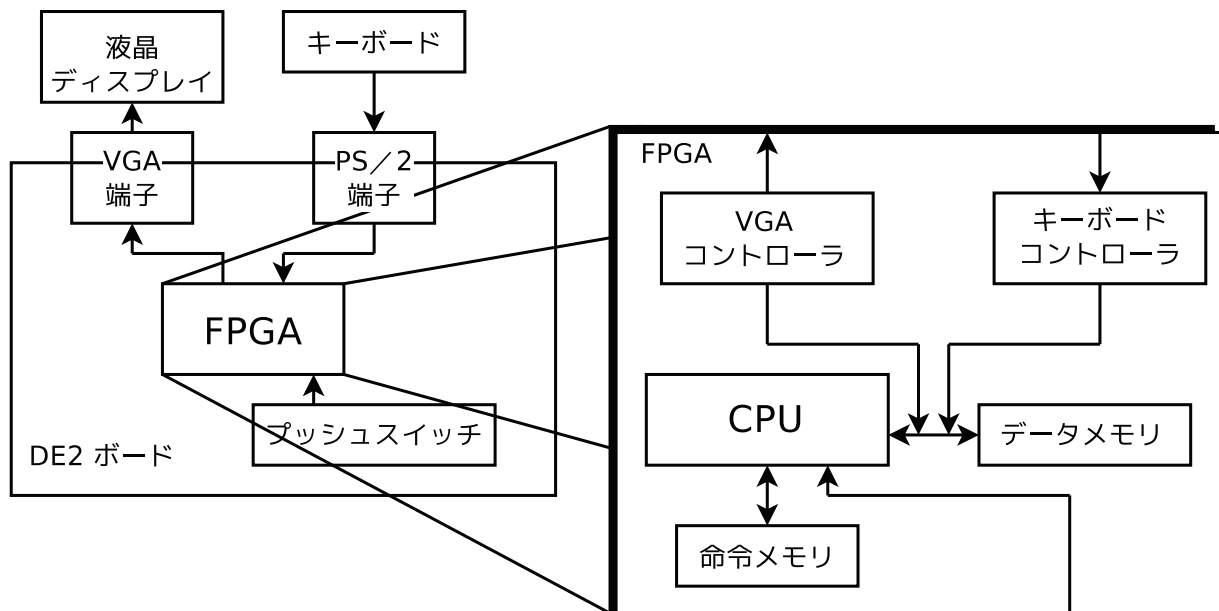


図 4: コンピュータの内部構成

素からなる図 1 の構成に基づいており、キーボードと液晶ディスプレイがそれぞれ、(1) 入力装置、(2) 出力装置、DE2 ボード上の FPGA 内の回路が (3) 記憶装置、(4) 制御装置、(5) データパスを実現している。C クロスコンパイラは、プロセッサの設計を行う Linux マシン上で動作し、C 言語で書かれたプログラムを本実験で設計する MIPS 型 CPU のマシン・コードに変換する。

図 4 にコンピュータの内部構成を示す。液晶ディスプレイとキーボードが、DE2 ボードの VGA 端子と PS/2 端子を介して DE2 ボード上の FPGA に接続されている。この FPGA 内には、CPU や記憶装置（命令メモリとデータメモリ）、VGA コントローラ、キーボードコントローラが実現される。

2.4 動作実験の手順

DE2 ボードを用いたプロセッサの動作実験は、下記の 1 から 5 の手順で行う。手順 5 のトグルトグルスイッチの操作では、CPU の動作クロック周波数を表 12 に基づき設定する。表 12 は、図 5 に示す Altera DE2 ボードのトグルスイッチ sw1, sw0 の設定値と CPU の動作クロック周波数の関係を表している。なお、トグルスイッチは上げると 1、下げると 0 が FPGA に入力される。CPU の動作クロック周波数は 2[Hz], 200[Hz], 1000[Hz], 手動クロックの中から選択でき、手動クロックを選択した場合は、key1 を押す毎にクロックパルスが

1. MIPS 型 CPU で実行するプログラムのコンパイル（クロスコンパイル）
2. MIPS マシン・コードから命令メモリ（図 4）のメモリイメージファイルへの変換
3. CPU ならびに周辺回路の論理合成
4. DE2 ボードへのダウンロード
5. DE2 ボードのトグルスイッチ、プッシュスイッチを操作して CPU でプログラムを実行

CPU に1つ送られる．CPU を1クロックずつ動作させる必要がある実験では手動クロックを選択する．Altera DE2 ボードの7セグメント LEDs にはプロセッサの PC の値が表示される．なお，key0 を押すと，CPU 及び周辺回路がリセットされる．

表 12: トグルスイッチ sw1, sw0 による CPU の動作クロック周波数の設定

| (sw1, sw0) | クロック周波数 [Hz] |
|------------|--------------|
| (0, 0) | 2 |
| (0, 1) | 200 |
| (1, 0) | 1000 |
| (1, 1) | 手動クロック |

 


図 5: Altera DE2 ボード

3 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」

本実験では、シングルサイクル RISC プロセッサの設計と動作実験を行う。第 1 週目の実験では、プロセッサの動作実験と、即値符号なし整数加算命令 (addiu) とストア・ワード命令 (sw) についてのプロセッサの追加設計を行う。

3.1 マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力)

マシン・コードの動作実験 1-1 では、ディスプレイに文字 'B' を 1 つ表示する MIPS マシン・コード print_B.bin と、それを実行するプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認する。本動作実験では、プロセッサの動作実験の各手順の理解を目指す。本動作実験では、即値符号なし整数加算命令 (add immediate unsigned: addiu) とストア・ワード命令 (store word: sw) が未実装なプロセッサにおいて、それらの命令を含む簡単な機械語のマシン・コードを実行すると、どのような動作をするかを観察する。本実験で観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 1 において、addiu と sw が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。

3.1.1 MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成

本実験では、まず、MIPS マシン・コードをプロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルに変換する。この変換により、QuartusII で論理合成可能なメモリ・イメージファイルが得られる。このメモリ・イメージを命令メモリに持ったプロセッサを論理合成することにより、変換元のマシン・コードを実行するプロセッサが得られる。

本実験では、MIPS マシン・コードの例として print_B.bin¹を使用する。また変換には、変換プログラム bin2v を使用する。

2.2.1 節に示したように EDA ツールの環境設定を行ったのち、「bin2v print_B.bin」で MIPS マシン語プログラムからメモリ・イメージファイルを作成する。この変換により、論理合成用のメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif が得られる。また、論理シミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v も同時に生成される。メモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif は、論理合成の際に QuartusII によって読まれるファイルである。また、論理シミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v は、論理シミュレーションとプロセッサが実行する命令列を確認する際に使用する。

なお、本実験で使用する MIPS マシン・コード print_B.bin は、正しいプロセッサ (即値符号なし整数加算命令 addiu と、ストア・ワード命令 sw が実装済みのプロセッサ) で動作させると、次の 1, 2, 3 のような動作をする命令列を含んだ、バイナリファイルである。

1. データメモリ (RAM) の 0x0300 番地に 0 を格納

```
addiu $s2, $s0, 0x0300
sw $s0, 0x0000($s2)
```

2. RAM の 0x0304 番地に 2 を格納

```
addiu $s3, $s0, 0x0304
addiu $s2, $s0, 0x0002
sw $s2, 0x0000($s3)
```

¹http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/print_B.bin

3. RAM の 0x0300 番地に 1 を上書き

```
addiu $s3, $s0, 0x0300
addiu $s2, $s0, 0x0001
sw $s2, 0x0000($s3)
```

3.1.2 命令メモリに格納される命令列の確認

本実験では、次に、プロセッサの命令メモリに格納される命令列の確認を行う。この確認には、bin2v により生成された論理シミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v を使用する。図 6 に rom8x1024_sim.v の一部を示す。図 6 の case ブロック内の各行は、本実験で設計するプロセッサにおける、命令メモリの 10-bit アドレスとそこに格納される 32-bit 命令の機械語が記述されている。各行の // 以降のコメント部には、その行に記述されているアドレスと命令に関するコメントが記述されている。コメント部には、左から、実際の MIPS の命令メモリにおけるアドレス、命令名、命令の内容が記述されている。ここで、シンボル REG[0], ..., REG[31] は、レジスタ 0 番から 31 番、すなわち \$zero, ..., \$ra を表す (表 1)。また、シンボル RAM[w] は、データメモリの w 番地を表す。

```
<省略>
case (word_addr)
  <省略>
  10'h00b: data = 32'h24020300; // 0040002c: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+768(=0x00000300);   ここが PC=0x002c の命令
  10'h00c: data = 32'hac400000; // 00400030: SW, RAM[REG[2]+0]<=REG[0];
  10'h00d: data = 32'h24030304; // 00400034: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+772(=0x00000304);
  10'h00e: data = 32'h24020002; // 00400038: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+2(=0x00000002);
  10'h00f: data = 32'hac620000; // 0040003c: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
  10'h010: data = 32'h24030300; // 00400040: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+768(=0x00000300);
  10'h011: data = 32'h24020001; // 00400044: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+1(=0x00000001);
  10'h012: data = 32'hac620000; // 00400048: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
  <省略>
endcase
<省略>
```

図 6: rom8x1024_sim.v の一部

例えば、図 6 の case ブロック内の最初の記述は、本実験で設計するプロセッサの命令メモリの 0x00b 番地に機械語 0x24020300 が格納されることを表している。また、この命令は実際の MIPS では 0x0040002c に格納され、命令名は addiu、レジスタ 2 番にレジスタ 0 番 (値は常に 0) +768 の結果をセットする命令であることを表している。

なお、本実験で設計するプロセッサのプログラムカウンタ PC=(0x h3 h2 h1 h0) が指す命令は、本プロセッサの命令メモリでは、アドレスを右に 2-bit シフトした ((0x h3 h2 h1 h0) >> 2) 番地に格納されている。例えば、本実験で設計するプロセッサの PC=0x002c が指す命令は、本プロセッサの命令メモリの (0x002c) >> 2, 即ち 0x000b 番地に格納されている。また、本実験で設計するプロセッサのプログラムカウンタ PC=(0x h3 h2 h1 h0) が指す命令は、実際の MIPS の命令メモリでは、アドレスの上位に 0x0040 を付加した (0x0040 h3 h2 h1 h0) 番地に格納されている。

print_B.bin から生成された rom8x1024_sim.v, または、図 6 の Verilog HDL 記述を解析し、次の 1, 2, 3, 4, 5 に答えよ。なお、addiu は即値符号なし整数加算命令、sw はレジスタの値をメモリに転送するストア・ワード命令、レジスタ 0 番の値は常に 0 である。

1. プロセッサが PC=0x002c の命令を実行することにより、レジスタ REG[2] の値がいくらになるかを予想せよ。

2. プロセッサが PC=0x0030 の命令を実行することにより，RAM の 768 (0x00000300) 番地の値がいくらになるかを予想せよ．
3. プロセッサが PC=0x0034 番地の命令を実行することにより，REG[3] の値いくらになるかを予想せよ．
4. プロセッサが PC=0x003c の命令を実行すると，RAM の何番地の値が変化し，変化後の値はいくらかを予想せよ．
5. プロセッサが PC=0x0048 の命令を実行すると，RAM の何番地の値が変化し，変化前，変化後の値はそれぞれいくらかを予想せよ．

3.1.3 論理合成

本実験では，次に，`addiu` 命令と `sw` 命令が未実装なプロセッサならびに命令メモリ，その他周辺回路の論理合成を行う．論理合成には，`bin2v` により生成された論理合成用のメモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` とプロセッサの Verilog HDL 記述一式 `mips_de2.tar.gz`² を使用する．

`mips_de2.tar.gz` を展開して得られるプロセッサのソース一式と `rom8x1024_DE2.mif` を，Quartus II を使用して論理合成すると FPGA にダウンロード可能なストリーム・アウト・ファイル `DE2_Default.sof` が得られる．

「tar xvfz ./mips_de2.tar.gz」で `mips_de2.tar.gz` を展開し，プロセッサのソース一式を得る．本実験をとおして完成させる未完成なプロセッサの Verilog HDL 記述一式が，ディレクトリ `mips_de2` のサブディレクトリ `MIPS` に展開される．新たに，プロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 `main_ctrl.v` も同じサブディレクトリ `mips_de2/MIPS` 内に存在する．

メモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` をディレクトリ `mips_de2` にコピーし，ディレクトリ `mips_de2` に `cd` して，「`quartus_sh --flow compile DE2_Default`」で論理合成を行う．なお，論理合成には計算機の性能により 5 分から 20 分程度の時間がかかる．論理合成が完了すると，ディレクトリ `mips_de2` 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2_Default.sof` が生成される．

3.1.4 FPGA を用いた回路実現

本実験では，次に，`addiu` 命令と `sw` 命令が未実装なプロセッサの実際の動作を観察する．観察した結果は，次のプロセッサの追加設計 1 において，`addiu` と `sw` が正しく動くプロセッサを完成させた後，動作比較の対象として用いる．ここでは，論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2_Default.sof` を使用する．

`DE2_Default.sof` を Quartus II を用いて DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，動作させる．DE2 ボード上のプッシュスイッチ `key0`, `key1` は，それぞれプロセッサをリセットするためのスイッチ，クロックパルスを生成するためのスイッチである．DE2 ボードのトグルスイッチ `sw0`, `sw1` をともに 1 (上) にし，プロセッサへのクロック供給を手動モードにする．プロセッサへのクロック供給が手動モードの時，`key1` を 1 回押すと，プロセッサにクロックパルスが 1 つ送られ，プロセッサは PC の指している命令メモリの命令を 1 つ実行する．本実験で設計するプロセッサは，命令メモリの 0x0000 番地の命令から実行を開始する．

²http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/mips_de2.tar.gz

今回プロセッサが実行するマシン・コード print_B.bin はディスプレイ下部に文字 'B' を 1 つ表示するプログラムである。key1 を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り、プロセッサに PC=0x0000 番地から PC=0x0048 番地までの命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が 1 つ表示されるかどうかを確認せよ。ディスプレイ下部に文字は全く表示されないはずである。

ディスプレイ上部にはプロセッサ内部の主な信号線の現在の値が表示されている。図 7 に動作実験 1-1 のプロセッサのブロック図を示す。ディスプレイ上の信号線名とブロック図中の信号線名は、似た名前のも同士が対応している。例えば、ディスプレイ上の表示 PC, ALUY がブロック図中のプログラムカウンタ PC, ALU の出力 alu_y にそれぞれ対応している。ALUY の表示の後の A, CTRL, B, COMP は、それぞれブロック図中の ALU の入力 a, alu_ctrl, b, 出力 alu_cmp に対応している。COMP の表示の後の REGD1, IDX, REGD2, IDX は、それぞれブロック図中のレジスタファイル Registers の出力 read_data1, 入力 read_idx1, 出力 read_data2, 入力 read_idx2 に対応している。その後の REGWRITED, IDX, WEN は、それぞれ Registers の入力 write_data, write_idx, write_enable に対応している。RAMDAT, ADDR, WDATA, WEN は、それぞれブロック図中のデータメモリ RAM の出力 RAM_data, 入力 RAM_address, RAM_write_data, write_enable に対応している。これらの対応関係をまとめると表 13 のようになる。ブロック図中の線の幅はビット幅と対応しており、一番細い線は 1-bit の線、一番太い線は 32-bit の配線を表している。また、ブロック図左下の ROM が、命令メモリである。プロセッサはここから命令を読み、命令毎に決められた処理を行う。ブロック図右下の RAM は、データメモリである。3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と同じ正しい動作かどうかを確認せよ。予想と異なる正しくない動作のはずである。

プロセッサが、addiu 命令と sw 命令を正しく実行できていないことが分かる。次の実験 1-2 では、プロセッサの追加設計を行い、プロセッサ内部で行われるデータ転送や演算などを制御するメイン制御回路を、これらの命令に対応したものにする。

表 13: ディスプレイに表示される信号線名とブロック図中の信号線との対応関係

| ディスプレイに表示される信号線名 | ブロック図中の信号線 |
|-------------------|---------------------------------------|
| PC | PC (プログラムカウンタの現在の値) |
| ALUY | alu_y (ALU の演算結果出力) |
| A | a (ALU への入力) |
| CTRL | alu_ctrl (ALU への制御用入力) |
| B | b (ALU への入力) |
| COMP | alu_cmp (ALU での比較結果出力) |
| REGD1 | read_data1 (レジスタファイル Registers の出力) |
| REGD1 の後の IDX | read_idx1 (Registers への入力) |
| REGD2 | read_data2 (Registers の出力) |
| REGD2 の後の IDX | read_idx2 (Registers への入力) |
| REGWRITED | write_data (Registers への入力) |
| REGWRITED の後の IDX | write_idx (Registers への入力) |
| REGWRITED の後の WEN | write_eneble (Registers に対する書込許可制御入力) |
| RAMDATA | RAM_data (データメモリ RAM からの出力) |
| ADDR | RAM_address (RAM へのアクセスアドレス入力) |
| WDATA | RAM_write_data (RAM への書込データ入力) |
| WDATA の後の WEN | write_enable (RAM に対する書込許可制御入力) |

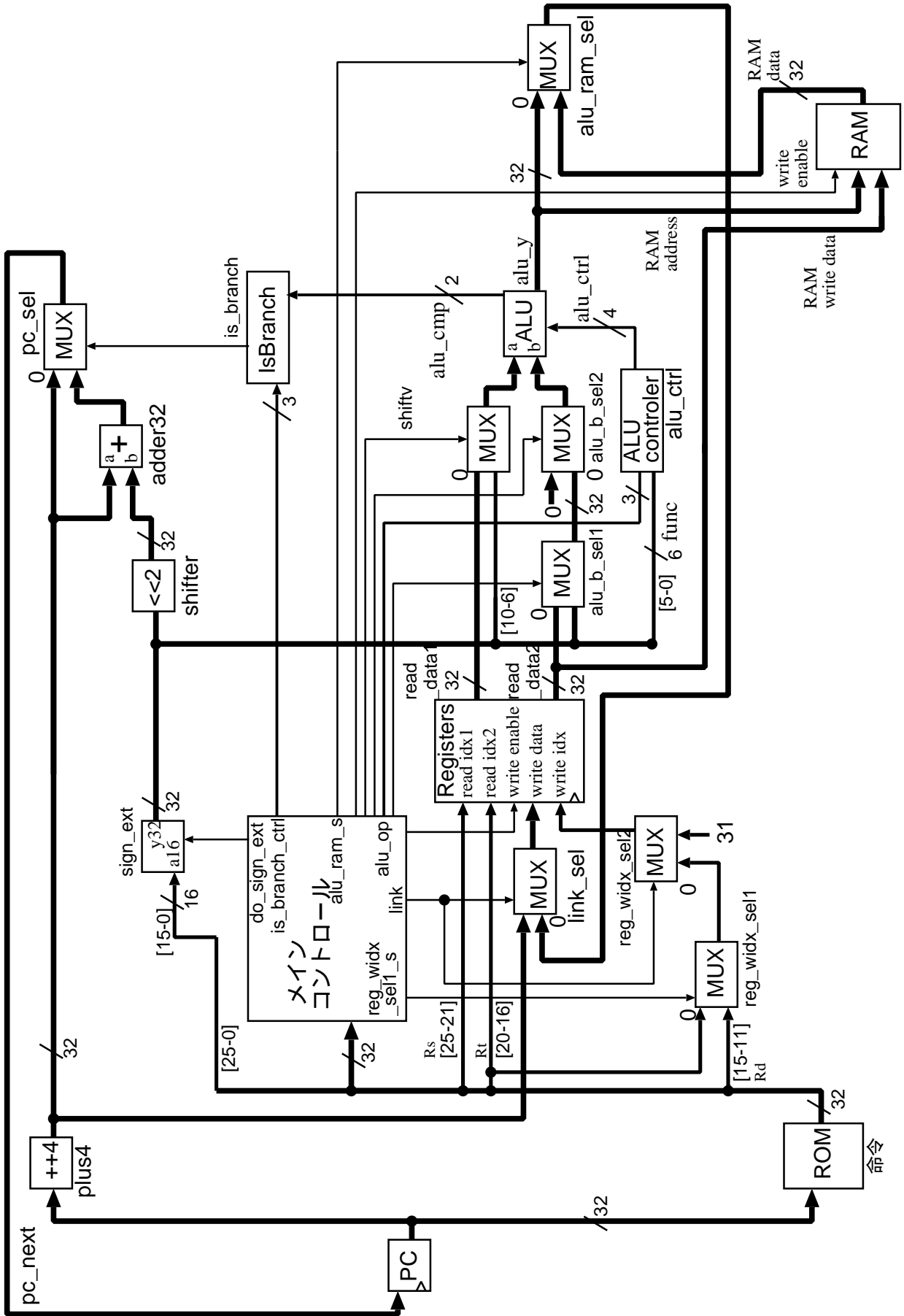


図 7: 動作実験 1-1 のプロセッサのブロック図

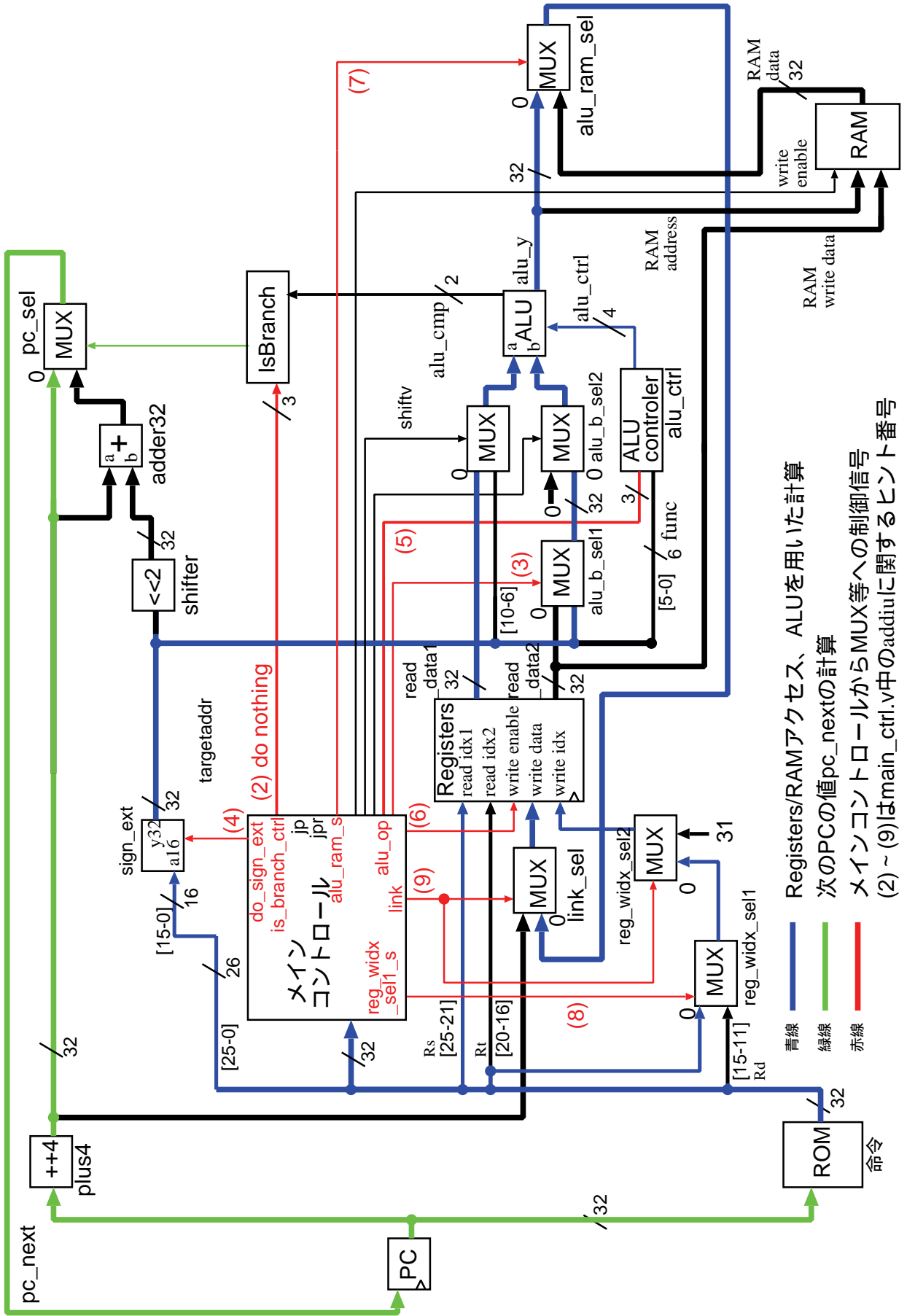


図 8: addiu 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

- 青線 Registers/RAMアクセス、ALUを用いた計算
 - 緑線 次のPCの値pc_nextの計算
 - 赤線 メインコントローラからMUX等への制御信号
- (2) ~ (9)はmain_ctrl.v中のaddiuに関するヒント番号

- 記述「
」を
」に変更する。

7. 追加設計 1 のヒント (7) : I 形式の命令 `addiu` の追加, レジスタファイルの方へ流すデータを選択するセレクト信号の記述

- `alu_ram_sel_s` はセクタ `alu_ram_sel` モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考書 [8] の pp.274-284) .
- ALU から出てくる演算結果をレジスタに転送するには, `alu_ram_sel` のセレクト信号を `1'b0` にするのがよいか, `1'b1` にするのがよいかを考える .
- 「」にするのがよいことから(図8より), 記述「
」を「
」に変更する。

8. 追加設計 1 のヒント (8) : I 形式の命令 `addiu` の追加, レジスタファイルの `write_idx` へ流すデータを選択するセレクト信号の記述 (1)

- `reg_widx_sel1_s` はセクタ `reg_widx_sel1` モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考書 [8] の pp.274-284) .
- レジスタファイルのデータ書き込み先インデックス `write_idx` に, 命令の `rt` (命令 [20:16]) を転送するには, `reg_widx_sel1` のセレクト信号を `1'b0` にするのがよいか, `1'b1` にするのがよいかを考える .
- 「」にするのがよいことから(図8より), 記述「
」を「
」に変更する。

9. 追加設計 1 のヒント (9) : I 形式の命令 `addiu` の追加, レジスタファイルの `write_idx` へ流すデータを選択するセレクト信号の記述 (2)

- `link` はセクタ `reg_widx_sel2` モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考書 [7] の p.71) .
- レジスタファイルのデータ書き込み先インデックス `write_idx` に, 命令の `rt` (命令 [20:16]) を転送するには, `reg_widx_sel2` のセレクト信号を `1'b0` にするのがよいか, `1'b1` にするのがよいかを考える .
- 「」にするのがよいことから(図8より), 記述「
」を「
」に変更する。

3.2.2 sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計

本実験では, 次に, `sw` 命令についての追加設計を行う. ここでも, プロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 `main_ctrl.v` を使用する. `main_ctrl.v` は, `addiu` 命令についての追加設計を行った後のものを使用する.

ソースファイル `main_ctrl.v` 中のコメント, 追加設計 1 のヒント (10) ~ (16) の周辺を, 下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 の手順で適切に変更せよ.

0. `sw` 命令について

- `sw` 命令は, 命令の `rt` フィールドで指定されるレジスタの値をメモリに転送する命令である. 命令の `rs` フィールドで指定されるレジスタの値と命令に直接書かれている値 `immediate` との和が, 転送先のメモリのアドレスとなる.

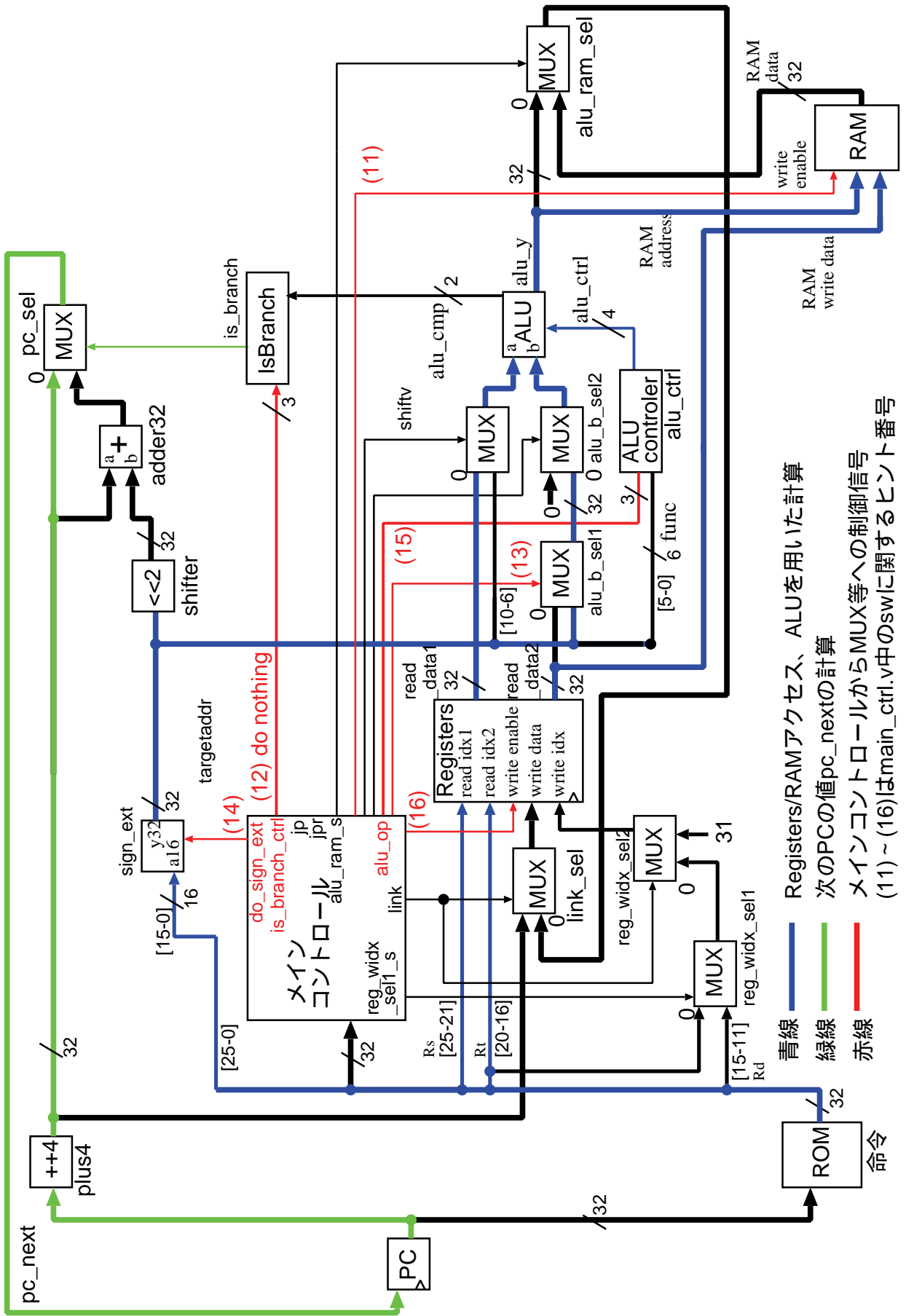


図 9: sw 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

- sign_ext への制御信号としては「`do_sign_ext`」が適切である（ソース中の `do_sign_ext` に関するコメント（ヒントの数行上あたり）「`// do_sign_ext // 符号拡張モジュール sign_ext の制御信号// do_sign_ext == 1'b0 : 16-bit データを 32-bit 化するとき符号拡張を行わない// do_sign_ext == 1'b1 : 16-bit データを 32-bit 化するとき符号拡張を行う`」より）。
- 記述「`do_sign_ext`」を「`do_sign_ext`」に変更する。

6. 追加設計 1 のヒント (15) : I 形式の命令 `sw` の追加，加算を行う制御信号の記述

- alu_op は ALU 制御モジュール `alu_ctrler` への制御信号である（図 9，参考書 [8] の pp.274-284）。
- `sw` 命令は ALU に加算を行わせる命令なので，制御信号 `alu_op` の値として「`alu_op`」が適切である（ソース中の `alu_op` に関するコメント（ヒントの数行上あたり）「`// alu_op // ALU 制御モジュール alu_ctrler の制御信号// 3'b000, ALU に加算を行わせる// 3'b001, ALU に LUI の処理を行わせる// 3'b010, ALU に R 形式の命令に対して，R 形式の機能コードに応じた演算を行わせる// 3'b011, ALU に AND 演算を行わせる// 3'b100, ALU に OR 演算を行わせる// 3'b101, ALU に XOR 演算を行わせる// 3'b110, ALU に SLT の処理を行わせる// 3'b111, ALU に SLTU の処理を行わせる`」より）。
- 記述「`alu_op`」を「`alu_op`」に変更する。
- 参考書 [7,8] とは制御コードがやや異なる。

7. 追加設計 1 のヒント (16) : I 形式の命令 `sw` の追加，レジスタファイルへの制御信号の記述

- `reg_write_enable` はレジスタファイル `registers` の書き込み制御信号である（図 9，参考書 [8] の pp.274-284）。
- `sw` 命令はレジスタに値を書き込まない命令なので，制御信号 `reg_write_enable` の値として「`reg_write_enable`」が適切である（ソース中の `reg_write_enable` に関するコメント（ヒントの数行上あたり）「`// reg_write_enable // レジスタファイル registers の書き込み制御信号// reg_write_enable == 1'b0 : 書き込みを行わない// reg_write_enable == 1'b1 : 書き込みを行う`」より）。
- 記述「`reg_write_enable`」を「`reg_write_enable`」に変更する。

3.2.3 論理合成

本実験では，次に，追加設計後のプロセッサならびに命令メモリ，その他周辺回路の論理合成を行う。論理合成には，追加設計後の `main_ctrl.v` と，動作実験 1-1 で使用したその他プロセッサの Verilog HDL 記述一式，`print_B.bin` から生成したメモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` を使用する。

追加設計後の `main_ctrl.v` を，プロセッサなど一式のディレクトリ `mips_de2` の，サブディレクトリ `MIPS` に置く。更に，ディレクトリ `mips_de2` に移動 (`cd`) し，`pring_B.bin` の `rom8x1024_DE2.mif` があるのを確認し，「`quartus_sh --flow compile DE2_Default`」

で論理合成を行う。論理合成が完了すると、ディレクトリ mips_de2 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_Default.sof が生成される。

3.2.4 FGPA を用いた回路実現

本実験では、次に、追加設計後のプロセッサの実際の動作を観察し、動作実験 1-1 で観察した結果との比較を行う。ここでは、論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_Default.sof を使用する。

DE2_Default.sof を Quartus II を用いて DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、動作させる。また、スイッチ sw0, sw1 をともに 1 にし、プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。

プロセッサが実行するマシン・コード print_B.bin はディスプレイ下部に文字 'B' を 1 つ表示するプログラムである。key1 を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り、プロセッサに PC=0x0000 番地から PC=0x0048 番地までの命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が 1 つ表示されるかどうかを確認せよ。文字 'B' が 1 つ表示されるはずである。

また、動作実験 1-1 で確認された、3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と異なる動作について、その動作に変化がないかどうかを確認せよ。3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と同じ動作になったはずである。

3.2.5 プロセッサの論理シミュレーション

本実験では、最後に、追加設計後のプロセッサの動作を論理シミュレーションにより確認する。論理シミュレーションには、動作実験 1 で print_B.bin から生成した論理シミュレーション用の命令メモリの Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v と、追加設計後のプロセッサの Verilog HDL 記述一式を使用する。

論理シミュレーションを行う前に、プロセッサのトップレベル記述 mips_de2/MIPS/cpu.v をシミュレーション用の記述に変更し、論理シミュレーション用のソースにしておく必要がある。下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6 の手順で、ソース mips_de2/MIPS/cpu.v の記述を変更せよ。

1. cpu.v の 70 行目周辺、動作実験用の include 文をコメントアウトする。
2. cpu.v の 65 行目周辺、論理シミュレーション用 include を有効にする。
3. cpu.v の 320 行目周辺、動作実験用の ROM の実体化を数行コメントアウトする。
4. cpu.v の 315 行目周辺、論理シミュレーション用の ROM の実体化を有効にする。
5. cpu.v の 340 行目周辺、動作実験用の RAM の実体化を数行コメントアウトする。
6. cpu.v の 335 行目周辺、論理シミュレーション用の RAM の実体化を有効にする。

cpu.v の変更後、rom8x1024_sim.v をディレクトリ mips_de2/MIPS にコピーし、ディレクトリ mips_de2/MIPS に cd して、EDA ツールを用いた論理回路設計の 3.2 節を参考に「verilog +gui test_cpu.v」により論理シミュレーションを行う。

論理シミュレーション後、次の実験課題で再び論理合成が行えるように、cpu.v の記述を元にもどしておく。

4 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「中級編」

本実験では、シングルサイクル RISC プロセッサの設計と動作実験を行う。第 2 週目の実験では、プロセッサの動作実験と、プロセッサのジャンプ命令 (j) と即値符号なし・セット・オン・レス・ザン命令 (sltiu), ブランチ・オン・ノットイコール命令 (bne), とロード・ワード (lw) についての追加設計を行う。また、クロスコンパイラを用いたプログラム開発についての実験も行う。

以下では、ジャンプ命令についての動作実験 2-1 ならびに追加設計 2, 動作実験 2-2 について述べる

4.1 マシン・コードの動作実験 2-1 (文字の繰り返し出力 1)

プロセッサの動作実験 2-1 では、ディスプレイに文字 'B' を繰り返し表示する MIPS マシン・コード print_B_while.bin と、それを実行するプロセッサとして追加設計 1 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現し、その動作を確認する。本動作実験では、実験 1-2 で完成させたジャンプ命令 (jump:j) が未実装なプロセッサにおいて、その命令を含む簡単な機械語のマシン・コードを実行すると、どのような動作をするかを観察する。本実験で観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 2 において、j が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。

4.1.1 MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成

本実験では、まず、MIPS マシン・コードを命令メモリのメモリ・イメージファイルに変換する。ここでは、MIPS マシン・コードの例として print_B_while.bin³を使用する。変換には、変換プログラム bin2v を使用する。

EDA ツールの環境設定を行ったのち、「bin2v print_B_while.bin」で MIPS マシン語プログラムからメモリ・イメージファイルを作成する。この変換により、論理合成用のメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif と、論理シミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v が得られる。

なお、本実験で使用する MIPS マシン・コード print_B_while.bin は、正しいプロセッサ (ジャンプ命令 j が実装済みのプロセッサ) で動作させると、次の 1, 2, 3, 4 のような動作をする命令列を含んだ、バイナリファイルである。

1. データメモリ (RAM) の 0x0300 番地に 0 を格納

```
addiu $s2, $s0, 0x0300
sw $s0, 0x0000($s2)
```

2. RAM の 0x0304 番地に 2 を格納

```
addiu $s3, $s0, 0x0304
addiu $s2, $s0, 0x0002
sw $s2, 0x0000($s3)
```

3. RAM の 0x0300 番地に 1 を上書き

```
addiu $s3, $s0, 0x0300
addiu $s2, $s0, 0x0001
sw $s2, 0x0000($s3)
```

³http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02.j/print_B_while.bin

4. PC = 0x040002c 番地の命令にジャンプ
j 0x040002c

4.1.2 命令メモリに格納される命令列の確認

本実験では、次に、命令メモリに格納される命令列の確認を行う。この確認には、bin2v により生成された論理シミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v を使用する。図 10 に rom8x1024_sim.v の一部を示す。

```
<省略>
case (word_addr)
<省略>
10'h00b: data = 32'h24020300; // 0040002c: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+768(=0x00000300);    ここが PC=0x002c の命令
10'h00c: data = 32'hac400000; // 00400030: SW, RAM[REG[2]+0]<=REG[0];
10'h00d: data = 32'h24030304; // 00400034: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+772(=0x00000304);
10'h00e: data = 32'h24020002; // 00400038: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+2(=0x00000002);
10'h00f: data = 32'hac620000; // 0040003c: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
10'h010: data = 32'h24030300; // 00400040: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+768(=0x00000300);
10'h011: data = 32'h24020001; // 00400044: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+1(=0x00000001);
10'h012: data = 32'hac620000; // 00400048: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
10'h013: data = 32'h0810000b; // 0040004c: J, PC<=0x0010000b*4(=0x0040002c);    ここが 命令メモリ 0x013 の命令
<省略>
endcase
<省略>
```

図 10: rom8x1024_sim.v の一部

図 10 の case ブロック内の最後の記述は、本実験で設計するプロセッサの命令メモリの 0x013 番地に機械語 0x0810000b が格納されることを表している。また、この命令は実際の MIPS では 0x0040004c に格納され、命令名は j、PC に 0x040002c をセットする命令であることを表している。

print_B_while.bin から生成された rom8x1024_sim.v または、図 10 の Verilog HDL 記述を解析し、以下の 1 について答えよ。なお、j はジャンプ命令である。

1. プロセッサが PC=0x004c の命令を実行することにより、PC に格納される値と、それが表す命令メモリの番地を予想せよ。

4.1.3 論理合成

本実験では、次に、j 命令が未実装なプロセッサならびに命令メモリ、その他周辺回路の論理合成を行う。論理合成には、bin2v により生成された論理合成用のメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif と実験 1-2 で完成させたプロセッサの Verilog HDL 記述一式を使用する。

メモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif をディレクトリ mips_de2 にコピーし、ディレクトリ mips_de2 に cd して、「quartus_sh --flow compile DE2.Default」で論理合成を行う。論理合成が完了すると、ディレクトリ mips_de2 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2.Default.sof が生成される。

4.1.4 FPGA を用いた回路実現

本実験では、次に、j 命令が未実装なプロセッサの実際の動作を観察する。観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 2 において、j が正しく動くプロセッサを完成させた後、動

作比較の対象として用いる。ここでは、論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_Default.sof を使用する。

DE2_Default.sof を Quartus II を用いて DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、動作させる。また、スイッチ sw0, sw1 をともに 1 にし、プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。

今回プロセッサが実行するマシン・コード print_B_while.bin はディスプレイ下部に文字 'B' を繰り返し表示するプログラムである。key1 を数回押しクロックパルスを送り、プロセッサに PC=0x0000 番地の命令から 25 個程度の命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が繰り返し表示されるかどうかを確認せよ。ディスプレイ下部に文字は 1 つしか表示されないはずである。

ディスプレイ上部にはプロセッサ内部の主な信号線の現在の値が表示されている。図 11 に動作実験 2-1 のプロセッサのブロック図を示す。4.1.2 節の 1 で予想した結果と同じ正しい動作かどうかを確認せよ。予想と異なる正しくない動作のはずである。

プロセッサが、j 命令を正しく実行できていないことが分かる。次の実験 2-2 では、プロセッサの追加設計を行い、プロセッサ内部で行われるデータ転送や演算などを制御するメイン制御回路を、これらの命令に対応したものにする。

4.2 プロセッサの追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2

本実験では、プロセッサの追加設計と動作実験を行う。本実験では、j 命令が未実装なプロセッサを例とし、追加設計を行い、j 命令が正しく実行されるプロセッサを完成させる。また、その動作を実際に動作させて観察する。

4.2.1 j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計

本実験では、まず、動作実験 2-1 で動作を確認した j 命令が未実装なプロセッサについて、追加設計を行う。本実験では、プロセッサの最上位階層の Verilog HDL 記述 `cpu.v` を使用する。`cpu.v` は、ディレクトリ `mips_de2` のサブディレクトリ `MIPS` にある。

ソースファイル `cpu.v` 中のコメント、追加設計 2 のヒント (1) ~ (4) の周辺を、下記の 1, 2, 3, 4 の手順で適切なものに変更せよ。

- j 命令は、「命令の address フィールドに直接書かれている値」× 4 を PC に格納する命令である。
- j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールを含むプロセッサのブロック図を、図 12 に示す。破線で囲まれた、未実装、追加設計 2 と書かれた部分が j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールである。MUX `jp_sel` は、2 入力 1 出力の Multiplexer、選択回路であり、その 2 つの入力信号のうち、0 のラベルが付けられている方が、選択信号 `jp` が 0 の時に出力される信号である。以下では、このジャンプ・セレクト・モジュールをプロセッサの最上位階層の記述に追加する。

1. 追加設計 2 のヒント (1) : `jp_sel` の入出力ワイヤの宣言

- 図 12 のワイヤ `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s`, `jp_sel_y` に対応する、同名のワイヤを宣言する。

2. 追加設計 2 のヒント (2) : 32-bit, 32-bit 入力, 32-bit 出力のセクタを実体化

- 図 12 のモジュール `jp_sel` に対応する、同名のモジュールを実体化する。

3. 追加設計 2 のヒント (3) : `jp_sel` の出力 `jp_sel_y` の `pc_next` への接続

- モジュール `jp_sel` の出力 `jp_sel_y` を図 12 のように `pc_next` に接続する。
- 古い接続 `assign pc_next = pc_sel_y;` は消去する。

4. 追加設計 2 のヒント (4) : `jp_sel` の入力 `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s` の接続

- モジュール `jp_sel` の入力 `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s` を、それぞれ図 12 のように `pc_sel_y`, `sh_j_y`, `jp` に接続する。


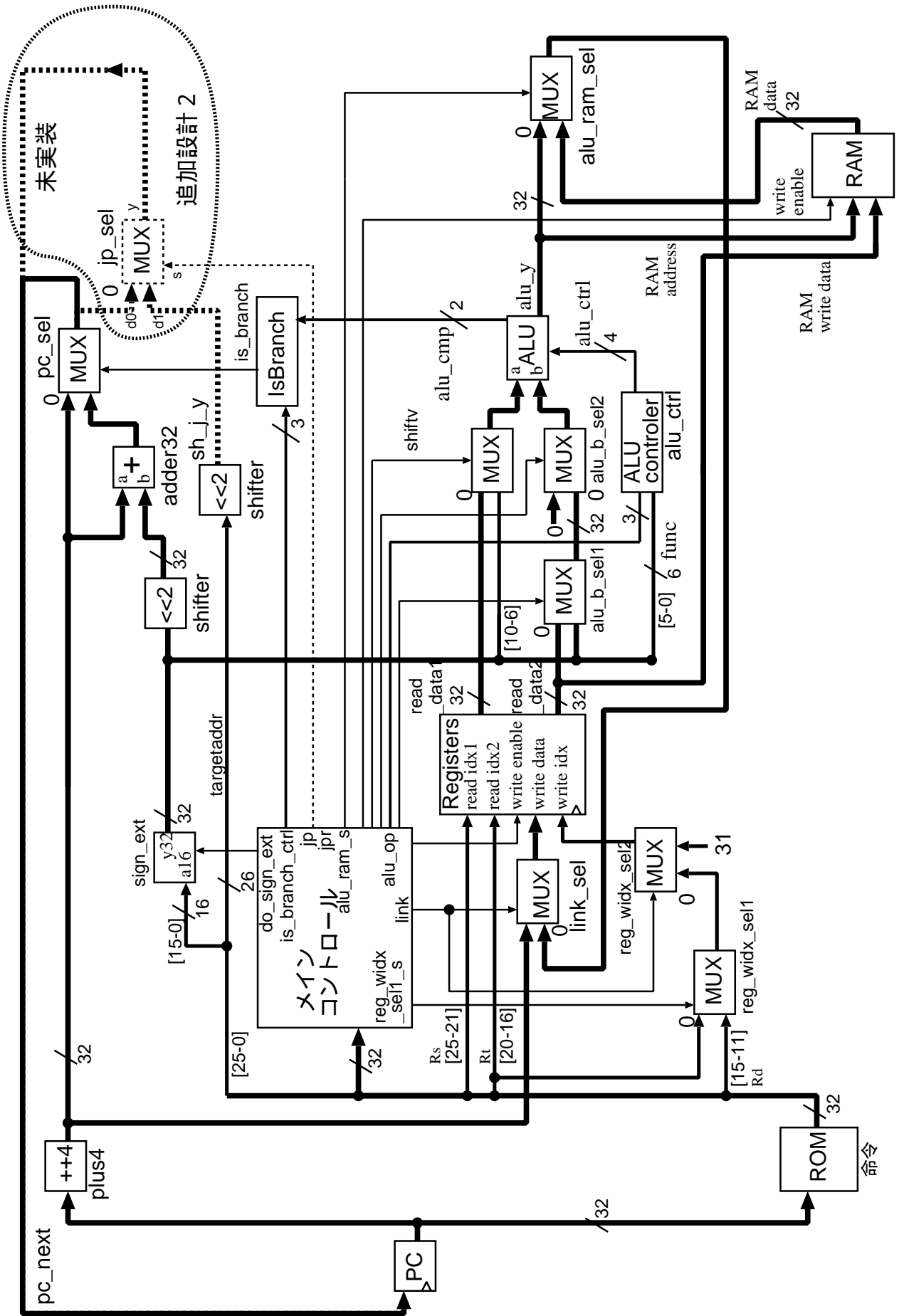


図 12: j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールを含むプロセッサ

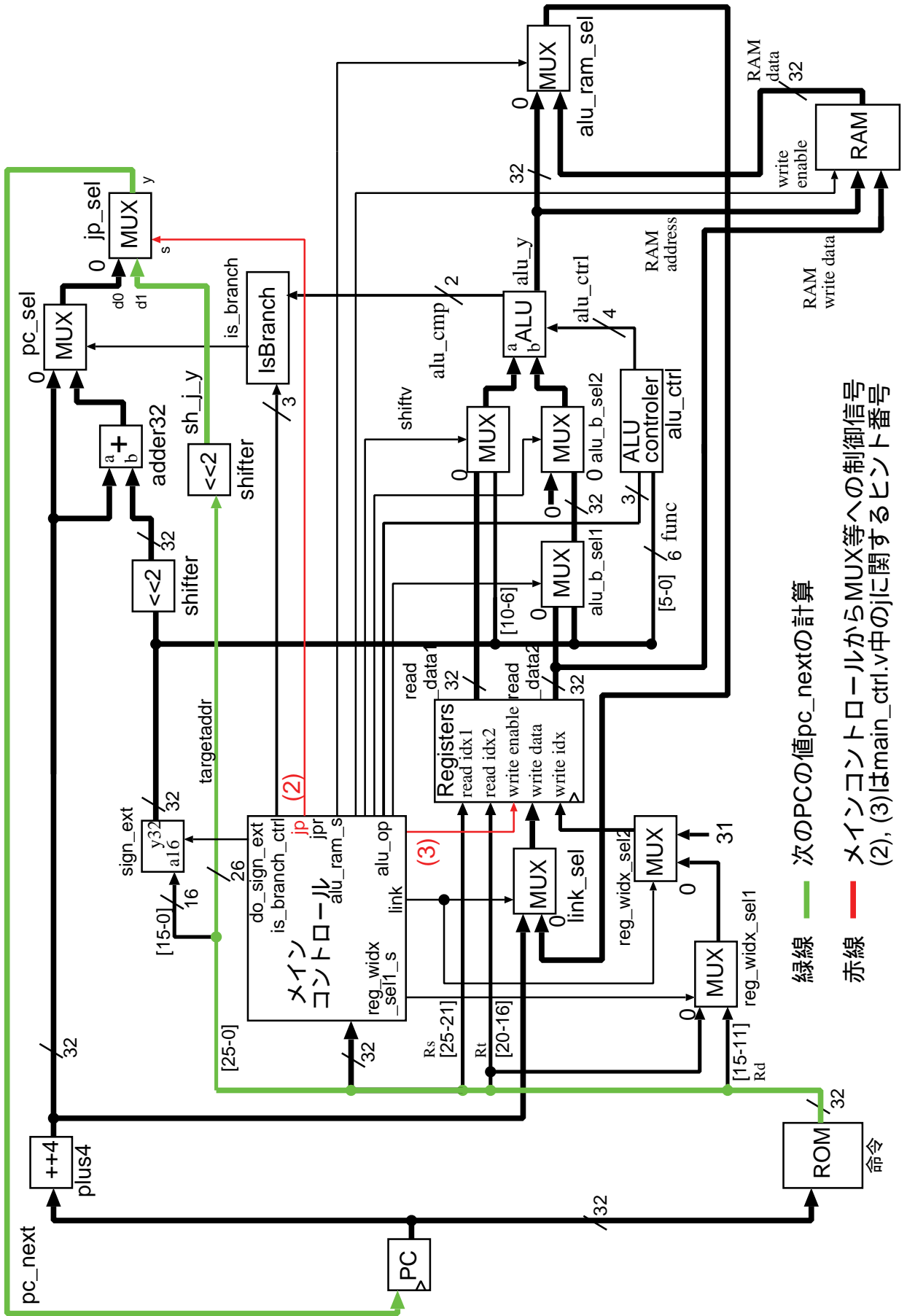

緑線 — 次のPCの値pc_nextの計算
 赤線 — メインコントローラからMUX等への制御信号
 (2), (3)はmain_ctrl.v中のjに関するヒント番号

図 13: j 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

4.2.3 論理合成

本実験では、次に、追加設計後のプロセッサならびに命令メモリ、その他周辺回路の論理合成を行う。論理合成には、追加設計後の main_ctrl.v と cpu.v、動作実験 2-1 で使用したその他プロセッサの Verilog HDL 記述一式、print_B_while.bin から生成したメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif を使用する。

追加設計後の main_ctrl.v と cpu.v を、ディレクトリ mips_de2 の、サブディレクトリ MIPS に置く。更に、ディレクトリ mips_de2 に cd し、pring_B_while.bin の rom8x1024_DE2.mif がそこにあるのを確認し、「quartus_sh --flow compile DE2_Default」で論理合成を行う。論理合成が完了すると、ディレクトリ mips_de2 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_Default.sof が生成される。

4.2.4 FGPA を用いた回路実現

本実験では、次に、追加設計後のプロセッサの実際の動作を観察し、動作実験 2-1 で観察した結果との比較を行う。本実験には、論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_Default.sof を使用する。

DE2_Default.sof を Quartus II を用いて DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、動作させる。また、スイッチ sw0, sw1 をともに 1 にし、プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。

プロセッサが実行するマシン・コード print_B_while.bin はディスプレイ下部に文字 'B' を繰り返し表示するプログラムである。key1 を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り、プロセッサに PC=0x0000 番地から 25 個程度の命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が繰り返し表示されるかどうかを確認せよ。文字 'B' が繰り返し表示されるはずである。

また、動作実験 2-1 で確認された、4.1.2 節の 1 で予想した結果と異なる動作について、その動作に変化がないかどうかを確認せよ。4.1.2 節の 1 で予想した結果と同じ動作になったはずである。

5 実験

実験 1-1 ディスプレイに文字 'B' を 1 つ表示する MIPS マシン・コード print_B.bin と、それを実行するプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 1-1)。本動作実験は、3 章を参考に、下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい。

- 動作実験 1-1 の手順

1. メモリイメージファイルの作成
3.1.1 節を参考に、MIPS マシン・コード print_B.bin から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。
2. 命令メモリに格納される命令列の確認
3.1.2 節を参考に、命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。
3. 論理合成
3.1.3 節を参考に、プロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
4. FPGA を用いた回路実現
3.1.4 節を参考に、プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

なお、本動作実験で使用する MIPS マシン・コード print_B.bin と、プロセッサの Verilog HDL 記述一式は下記の URL からダウンロードできる。

MIPS マシン・コード:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k01_addiu_sw/print_B.bin](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/print_B.bin)

(実験 1-1 用の MIPS マシン・コード, バイナリファイル)

プロセッサの Verilog HDL 記述一式:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k01_addiu_sw/mips_de2.tar.gz](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/mips_de2.tar.gz)

(本実験をとおして完成させる未完成なプロセッサ)

実験 1-1 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/
j2hard-mips/k01_addiu_sw_1_1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw_1_1/index.html)

実験 1-2 動作実験 1-1 の addiu 命令と sw 命令が未実装なプロセッサについて，追加設計を行い，両命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい（追加設計 1）．また，そのプロセッサと動作実験 1-1 の print.B.bin を FPGA 上に実現し，その動作を確認せよ（動作実験 1-2）．本実験は，3 章を参考に，下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい．

- プロセッサの追加設計 1 の手順

1. addiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計
3.2.1 節を参考に，プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う．
2. sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計
3.2.2 節を参考に，プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い，プロセッサを完成させる．

- 動作実験 1-2 の手順

3. 論理合成
3.2.3 節を参考に，完成したプロセッサ，その他周辺回路の論理合成を行う．
4. FPGA を用いた回路実現
3.2.4 節を参考に，完成したプロセッサ等の回路を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する．
5. プロセッサの論理シミュレーション
3.2.5 節を参考に，プロセッサの動作を論理シミュレーションにより確認する．

addiu 命令と sw 命令のアセンブリ言語

| 区分 | 命令 | 意味 |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 算術演算 | addiu rt,rs,immediate | rt = rs + immediate |
| データ転送 | sw rt,address(rs) | メモリ [rs + address] = rt |

addiu 命令と sw 命令の機械語

| | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-----------|
| addiu | 001001 | rs | rt | immediate |
| I 形式 | 6 ビット | 5 ビット | 5 ビット | 16 ビット |
| sw | 101011 | rs | rt | address |
| I 形式 | 6 ビット | 5 ビット | 5 ビット | 16 ビット |
| | 31 26 | 25 21 | 20 16 | 15 0 |

実験 1-2 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので，その時はここを参照すること．

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw_1_2/index.html

実験 2-1 ディスプレイに文字 'B' を繰り返し表示する MIPS マシン・コード print_B_while.bin と、それを実行するプロセッサとして実験 1-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ（動作実験 2-1）。本動作実験は、4 章を参考に、下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい。

- 動作実験 2-1 の手順

1. メモリイメージファイルの作成

- 4.1.1 節を参考に、MIPS マシン・コード print_B_while.bin から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

2. 命令メモリに格納される命令列の確認

- 4.1.2 節を参考に、命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。

3. 論理合成

- 4.1.3 節を参考に、実験 1-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

4. FPGA を用いた回路実現

- 4.1.4 節を参考に、プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

なお、本動作実験で使用する MIPS マシン・コード print_B_while.bin は、下記の URL からダウンロードできる。

MIPS マシン・コード:

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j/print_B_while.bin

（実験 2-1 用の MIPS マシン・コード、バイナリファイル）

実験 2-1 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j-2-1/index.html>

実験 2-2 動作実験 2-1 の j 命令が未実装なプロセッサについて，追加設計を行い，j 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい（追加設計 2）．また，そのプロセッサと動作実験 2-1 の print_B_while.bin を FPGA 上に実現し，その動作を確認せよ（動作実験 2-2）．本実験は，4 章を参考に，下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい．

- プロセッサの追加設計 2 の手順

1. j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計
4.2.1 節を参考に，プロセッサの最上位階層の記述に追加設計を行う．
2. j 命令のためのメイン制御回路の追加設計
4.2.2 節を参考に，プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い，プロセッサを完成させる．

- 動作実験 2-2 の手順

3. 論理合成
4.2.3 節を参考に，完成したプロセッサ，その他周辺回路の論理合成を行う．
4. FPGA を用いた回路実現
4.2.4 節を参考に，完成したプロセッサ等の回路を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する．

j 命令のアセンブリ言語

| 区分 | 命令 | 意味 |
|------|-----------|------------------|
| ジャンプ | j address | PC = address × 4 |

j 命令の機械語

| | | |
|------|---------------|---------|
| j | 000010 | address |
| J 形式 | 6 ビット | 26 ビット |
| | 31 26 25 | 0 |

実験 2-2 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので，その時はここを参照すること．

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02_j_2_2/index.html

実験 3 図 14 に, MIPS 用にコンパイルすると, 実験 1-1, 1-2 で使用した MIPS マシン・コード print_B.bin が得られる C 言語のソース print_B.c を示す. ソースの 1,2 行目は, それぞれ, プロセッサのデータメモリの 0x0300 番地と 0x0304 番地を指す define 文である. 5 行目は, プロセッサのデータメモリの 0x0300 番地に 0x00000000 を格納する記述である. 6,7 行目は, それぞれ, プロセッサのデータメモリの 0x0304, 0x0300 番地に 0x00000002, 0x00000001 を格納する記述である.

図 14 のソースから実験 1-1, 1-2 で使用したマシン・コードが生成されることをふまえて, 実験 2-1, 2-2 で使用した MIPS マシン・コード print_B_while.bin が生成される, 元となった C 言語のソース my_print_B_while.c を作成しなさい (ヒント: print_B.c に 2 行追加).

また, 作成した my_print_B_while.c を MIPS 用にクロスコンパイルし, MIPS マシン・コード my_print_B_while.bin を生成しなさい. クロスコンパイルには, 「cross_compile.sh」を使用し, 「cross_compile.sh my_print_B_while.c」で MIPS マシン・コードが得られる.

更に, 生成された my_print_B_while.bin に対して, 「bin2v」を使用し, メモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif を生成し, その内容が, 実験 2-1 で使用したものと同一であるかどうかを確認しなさい.

```
1:  #define EXTIO_PRINT_STROKE (*(volatile unsigned int *) 0x0300)
2:  #define EXTIO_PRINT_ASCII  (*(volatile unsigned int *) 0x0304)
3:  main()
4:  {
5:      EXTIO_PRINT_STROKE = (unsigned int)0x00000000;
6:      EXTIO_PRINT_ASCII  = (unsigned int)0x00000002;
7:      EXTIO_PRINT_STROKE = (unsigned int)0x00000001;
8:  }
```

図 14: print_B.c

実験 3 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので, その時はここを参照すること.

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/
j2hard-mips/k03_cross/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k03_cross/index.html)

実験 4-1 ディスプレイに 61 種類の文字を表示する C プログラム `print_all_char.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 2-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 4-1)。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 4-1 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `print_all_char.c` から、MIPS のマシン・コード `print_all_char.bin` を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `print_all_char.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

3. 命令メモリに格納される命令列の確認

命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。

4. 論理合成

実験 2-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

5. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

なお、本動作実験で使用する C プログラム `print_all_char.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

C プログラム:

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04_sltiu_bne_lw/print_all_char.c

(実験 4-1 用の C プログラム)

実験 4-1 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04_sltiu_bne_lw_4_1/index.html

実験 4-2 動作実験 4-1 の sltiu 命令と bne 命令, lw 命令が未実装なプロセッサについて, 追加設計を行い, これら命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい (追加設計 3)。また, そのプロセッサと動作実験 4-1 の print_all_char.bin を FPGA 上に実現し, その動作を確認せよ (動作実験 4-2)。本実験は, 下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- プロセッサの追加設計 3 の手順
 1. sltiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う。
 2. bne 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う。
 3. lw 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い, プロセッサを完成させる。
- 動作実験 4-2 の手順
 4. 論理合成
完成したプロセッサ, その他周辺回路の論理合成を行う。
 5. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし, 実際の動作を観察する。

sltiu 命令と bne 命令, lw 命令のアセンブリ言語

| 区分 | 命令 | 意味 |
|-------|-----------------------|--|
| 条件判定 | sltiu rt,rs,immediate | rt = (rs < immediate) ? 1 : 0 |
| 条件分岐 | bne rt,rs,address | PC = (rs ≠ rt) ? PC + 4 + address × 4 : PC + 4 |
| データ転送 | lw rt,address(rs) | rt = メモリ [rs + address] |

sltiu 命令と bne 命令, lw 命令の機械語

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|
| sltiu I 形式 | 001011 6 ビット | rs 5 ビット | rt 5 ビット | immediate 16 ビット |
| bne I 形式 | 000101 6 ビット | rs 5 ビット | rt 5 ビット | address 16 ビット |
| lw I 形式 | 100011 6 ビット | rs 5 ビット | rt 5 ビット | address 16 ビット |
| | 31 26 | 25 21 | 20 16 15 | 0 |

実験 4-2 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので, その時はここを参照すること。

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04_sltiu_bne_lw_4_2/index.html

実験 5-1 ディスプレイに文字列を表示する C プログラム `my_print.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 4-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ（動作実験 5-1）。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 5-1 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `my_print.c` から、MIPS のマシン・コード `my_print.bin` を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `my_print.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

3. 命令メモリに格納される命令列の確認

命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。

4. 論理合成

実験 4-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

5. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

なお、本動作実験で使用する C プログラム `my_print.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

C プログラム:

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

[k05_jal/my_print.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal/my_print.c)

(実験 5-1 用の C プログラム)

実験 5-1 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/>

[j2hard-mips/k05_jal_5_1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal_5_1/index.html)

実験 5-2 動作実験 5-1 の jal 命令が未実装なプロセッサについて，追加設計を行い，jal 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい（追加設計 4）．また，そのプロセッサと動作実験 5-1 の my_print.bin を FPGA 上に実現し，その動作を確認せよ（動作実験 5-2）．本実験は，下記の 1, 2, 3 の手順で行いなさい．

- プロセッサの追加設計 4 の手順
 1. jal 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い，プロセッサを完成させる．
- 動作実験 5-2 の手順
 2. 論理合成
完成したプロセッサ，その他周辺回路の論理合成を行う．
 3. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する．

jal 命令のアセンブリ言語

| 区分 | 命令 | 意味 |
|-------------------|-------------|--|
| 手続きサポート (ジャンプ) | jal address | PC = PC + 4 ra = address × 4 (ra は 31 番目のレジスタ) |

jal 命令の機械語

| | | |
|------|----------|---------|
| jal | 000011 | address |
| J 形式 | 6 ビット | 26 ビット |
| | 31 26 25 | 0 |

実験 5-2 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので，その時はここを参照すること．

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal_5_2/index.html

実験 6-1 キーボードからの文字列入力を受ける C プログラム `my_scan.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 5-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 6-1)。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 6-1 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `my_scan.c` から、MIPS のマシン・コード `my_scan.bin` を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `my_scan.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

3. 命令メモリに格納される命令列の確認

命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。

4. 論理合成

実験 5-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

5. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

なお、本動作実験で使用する C プログラム `my_scan.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

C プログラム:

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr/my_scan.c

(実験 6-1 用の C プログラム)

実験 6-1 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr_6_1/index.html

実験 6-2 動作実験 6-1 の jr 命令が未実装なプロセッサについて，追加設計を行い，jr 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい（追加設計 5）．また，そのプロセッサと動作実験 6-1 の my_scan.bin を FPGA 上に実現し，その動作を確認せよ（動作実験 6-2）．本実験は，下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい．

- プロセッサの追加設計 5 の手順

1. jr 命令のためのジャンプ・レジスタ・セレクト・モジュールの追加設計
プロセッサの最上位階層の記述に追加設計を行う．
2. jr 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い，プロセッサを完成させる．

- 動作実験 6-2 の手順

3. 論理合成
完成したプロセッサ，その他周辺回路の論理合成を行う．
4. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する．

jr 命令のアセンブリ言語

| 区分 | 命令 | 意味 |
|-------------------|-------|------------------------------|
| 手続きサポート (ジャンプ) | jr rs | PC = ra (ra は 31 番目のレジスタ) |

jr 命令の機械語

| | | | | | | |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| jr | 000000 | 11111 | 00000 | 00000 | 00000 | 001000 |
| R 形式 | 6 ビット | 5 ビット | 5 ビット | 5 ビット | 5 ビット | 6 ビット |
| | 31 26 25 | 21 | 20 16 | 15 11 | 10 6 | 5 0 |

実験 6-2 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので，その時はここを参照すること．

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr_6_2/index.html

実験 7 3 から「キーボードから入力された数」までの数のうち、素数であるもののみをディスプレイに次々と表示する処理を、C プログラムと実験 6-2 で完成させたプロセッサにより実現せよ。本実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6 の手順で行いなさい。

● 実験 7 の手順

1. クロスコンパイル

sosuu.c から、MIPS のマシン・コード sosuu.bin を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

sosuu.bin から、メモリ・イメージファイルを作成する。

3. 命令メモリに格納される命令列の確認

(a) 命令メモリの 0x082 番地の命令は、実験 6-2 で完成させたプロセッサでは未実装な命令である。この命令はどのような命令か調査せよ。

(b) 3 (a) の命令は、sosuu.c 中の関数 sosuu_check() の処理を行う命令の一つである。具体的に、どの記述に対応しているか予想せよ。

4. 論理合成

実験 6-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

5. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

(a) HELLO, NUM= と表示されたら、キーボードから “20” と入力し、その結果を観察せよ。

(b) 5 (a) で観察された正しくない動作の原因は、3(a),(b) のためである。この問題を解決する方法を 2 つ考えよ。

6. C プログラム sosuu.c の変更 (おそらく、2 つの解決法のうちの 1 つ)

3 から「キーボードから入力された数」までの数のうち、素数であるもののみをディスプレイに次々と表示する処理が正しく行えるように sosuu.c を修正し、実際にその動作を確認する。

なお、本動作実験で使用する C プログラム sosuu.c は、下記の URL からダウンロードできる。

C プログラム:

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

k07_sosuu/sosuu.c

(実験 7 用の C プログラム)

実験 7 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので、その時はここを参照すること。

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/>

j2hard-mips/k07_sosuu/index.html

実験 8 キーボードからステッピングモーターを制御する処理を，C プログラムと実験 6-2 で完成させたプロセッサにより実現せよ．本実験は，下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい．

- 実験 8 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `motor.c` から，MIPS のマシン・コード `motor.bin` を生成する．

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `motor.bin` から，プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する．

3. 論理合成

実験 6-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ，その他周辺回路の論理合成を行う．

4. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する（本プログラムはキーボードからの制御はできない）．

5. モーター制御プログラムの作成

キーボードからモーターを制御するプログラムを自由に作成し，実際にその動作を確認する．

なお，本動作実験で使用する C プログラム `motor.c` は，下記の URL からダウンロードできる．

C プログラム:

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k08_motor/motor.c

(実験 8 用の C プログラム)

実験 8 に関する追加の情報がある場合は下記の URL に掲載するので，その時はここを参照すること．

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k08_motor/index.html

6 実験レポートについて

実験 1, 実験 2, 実験 3, 実験 4, 実験 5, 実験 6, 実験 7, 実験 8 について, 実験の概要, 使用機器ならびにソフトウェア, 実験の手順, 実験の各段階の説明, 動作実験の結果, 実験の考察を, 文章ならびに図, 表を交えてまとめなさい.

参考文献

- [1] <http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/> 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター (VDEC).
- [2] VDEC 監修, 浅田邦博. デジタル集積回路の設計と試作. 培風館, 2000.
- [3] 深山正幸, 北川章夫, 秋田純一, 鈴木正國. HDL による VLSI 設計 – Verilog-HDL と VHDL による CPU 設計 –. 共立出版株式会社, 1999.
- [4] 白石肇. わかりやすいシステム LSI 入門. オーム社, 1999.
- [5] 桜井至. HDL によるデジタル設計の基礎. テクノプレス, 1997.
- [6] James O. Hamblen and Michael D. Furman. Rapid Prototyping of Digital Systems. Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [7] パターソン&ヘネシー 著, 成田光彰 訳. コンピュータの構成と設計 (上巻). 日経 BP 社, 1999.
- [8] パターソン&ヘネシー 著, 成田光彰 訳. コンピュータの構成と設計 (下巻). 日経 BP 社, 1999.