

シングルサイクル RISC プロセッサの設計

実験概要

本実験では、標準的なシングルサイクル RISC (Reduced Instruction Set Computer) プロセッサの設計を行う。実験を通して、プロセッサの命令セット・アーキテクチャとその実現方式についての理解を深める。また、命令実行中のプロセッサの内部状態を観察することにより、C 言語プログラム中のループや条件分岐、関数呼び出しが、プロセッサの命令実行レベルでどのように処理されるのかについての理解を深める。

実験スケジュール

本実験は全 5 週で、以下のようなスケジュールで行う (第 5 週目は進度に合わせた調整日)。

第 1 週 (予習: 参考文献 [7,8] の 2, 3, 4 章, 本指導書の 1, 2, 3 章)

シングルサイクル RISC プロセッサの設計と動作実験を行う。Verilog HDL で記述された、即値符号なし整数加算命令 (add immediate unsigned: addiu) とストア・ワード命令 (store word: sw) が未実装なプロセッサについて、追加設計を行い、両命令が正しく動くプロセッサを完成させる。また、ディスプレイに文字を出力する簡単な機械語のマシン・コードを、追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 1-1 (マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力))
- 実験 1-2 (プロセッサの追加設計 1 (addiu 命令, sw 命令) と動作実験 1-2)

第 2 週 (予習: 参考文献 [7,8] の 2, 3, 4 章, 本指導書の 4 章)

プロセッサの設計と動作実験を行う。ジャンプ命令 (jump: j) と即値符号なし・セット・オン・レス・ザン命令 (set on less than immediate unsigned: sltiu), ブランチ・オン・ノット・イコール命令 (branch on not equal: bne), ロード・ワード命令 (load word: lw) が未実装な、第 1 週に完成させたプロセッサについて、さらに追加設計を行い、これらの命令が正しく動くプロセッサを完成させる。また、C プログラムから本実験をとおして完成させるプロセッサ用のマシン・コードを生成するクロスコンパイラの実験を行う。さらに、ディスプレイに繰り返し文字を出力するマシン・コードと C プログラムを、それぞれ追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 2-1 (マシン・コードの動作実験 2-1, ディスプレイへの繰り返し文字出力 1)
- 実験 2-2 (追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2)
- 実験 3 (C クロスコンパイラを用いたマシン・コード生成)
- 実験 4-1 (C プログラムの動作実験 4-1, ディスプレイへの繰り返し文字出力 2)
- 実験 4-2 (追加設計 3 (sltiu 命令, bne 命令, lw 命令) と C プログラムの動作実験 4-2)

第 3 週 (予習: 参考文献 [7,8] の 2, 3, 4 章, 本指導書の 5 章)

プロセッサの設計と動作実験を行う。ジャンプ・アンド・リンク命令 (jump and link: jal) とジャンプ・レジスタ命令 (jump register: jr) が未実装な、第 2 週に完成させたプロセッサについて、さらに追加設計を行い、両命令が正しく動くプロセッサを完成させる。さらに、ディスプレイに文字列を出力する関数と、キーボードからの文字列

入力を受ける関数を含む C プログラムを、それぞれ追加設計前と後のプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 5-1 (C プログラムの動作実験 5-1, 関数呼出・ディスプレイへの文字列出力関数)
- 実験 5-2 (追加設計 4 (jal 命令) と C プログラムの動作実験 5-2)
- 実験 6-1 (C プログラムの動作実験 6-1, 関数からの復帰・キーボードからの文字列入力を受ける関数)
- 実験 6-2 (追加設計 5 (jr 命令) と C プログラムの動作実験 6-2)

第 4 週 (予習: 本指導書の 6 章)

素数計算を行う C プログラムと、ステッピングモータを制御する C プログラムを作成し、第 3 週に完成させたプロセッサで実際に動作させる。

- 実験 7 (C プログラムの動作実験 7, 素数計算)
- 実験 8 (C プログラムの動作実験 8, ステッピングモータの制御)

指導書の構成

1 章では、プロセッサの命令セットアーキテクチャについて述べ、2 章では、本実験で設計するプロセッサと動作実験用コンピュータについて説明する。3 章、4 章では、第 1 週目、第 2 週目に行うシングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」、「中級編」について、それぞれ説明する。5 と 6 章では、第 3 週目、第 4 週目に行う RISC プロセッサの設計「上級編」、「応用編」の実験課題について説明する。7 章では、実験レポートについて説明する。

実験の進め方

実験は、2~3 人 1 組 (各班 2 組で構成) で実施する。組ごとに、実験機器を共有しながら、全ての実験を進める。

実験課題目次

目次

1	はじめに	1
1.1	コンピュータの標準的な構成	1
1.2	命令セット・アーキテクチャ	1
1.2.1	データの格納場所	2
1.2.2	命令セットの概要	3
1.2.3	命令の表現	5
1.3	命令セット・アーキテクチャの実現方式	11
2	シングルサイクル RISC プロセッサの設計「導入編」	12
2.1	設計するプロセッサの概要	12
2.2	設計環境の準備	12
2.3	実験用コンピュータの構成	12
2.4	実験の流れ	14
2.5	未完成なプロセッサの概要	14
2.6	各実験の作業手順	15
3	シングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」	16
3.1	マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力)	16
3.1.1	MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成	17
3.1.2	命令メモリに格納される命令列の確認	17
3.1.3	論理合成	19
3.1.4	FPGA を用いた回路実現	19
3.2	プロセッサの追加設計 1 (addiu 命令, sw 命令) と動作実験 1-2	22
3.2.1	addiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計	23
3.2.2	sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計	26
3.2.3	論理合成	29
3.2.4	FGPA を用いた回路実現	29
3.2.5	プロセッサの機能レベルシミュレーション	30
4	シングルサイクル RISC プロセッサの設計「中級編」	31
4.1	マシン・コードの動作実験 2-1 (文字の繰り返し出力 1)	31
4.1.1	MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成	32
4.1.2	命令メモリに格納される命令列の確認	32
4.1.3	論理合成	33
4.1.4	FPGA を用いた回路実現	33
4.2	プロセッサの追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2	35
4.2.1	j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計	35
4.2.2	j 命令のためのメイン制御回路の追加設計	37
4.2.3	論理合成	39
4.2.4	FGPA を用いた回路実現	39
4.3	C クロスコンパイラを用いたマシン・コード生成と実験 3	40
4.4	マシン・コードの動作実験 4-1 (ディスプレイへの繰り返し文字出力 2)	41

4.5	追加設計 3 (sltiu 命令, bne 命令, lw 命令) と C プログラムの動作実験 4-2	42
5	シングルサイクル RISC プロセッサの設計「上級編」	43
5.1	C プログラムの動作実験 5-1 (関数呼出し・ディスプレイへの文字列出力関数)	43
5.2	追加設計 4 (jal 命令) と C プログラムの動作実験 5-2	44
5.3	C プログラムの動作実験 6-1 (関数からの復帰・キーボードからの文字列入力 を受ける関数)	45
5.4	追加設計 5 (jr 命令) と C プログラムの動作実験 6-2	46
6	シングルサイクル RISC プロセッサの設計「応用編」	47
6.1	C プログラムの動作実験 7 (素数計算)	47
6.2	C プログラムの動作実験 8 (ステッピングモータの制御)	48
7	実験レポートについて	49

作成者: 中村一博, 小尻智子

改訂者: 大野誠寛, 松原豊

協力者: 平野靖, 北坂孝幸, 高田広章, 富山宏之, 大下弘, 土井富雄,

小川泰弘, 濱口毅, 出口大輔, 村上靖明, 後藤正之, 柴田誠也,

高瀬英希, 鬼頭信貴, 大野真司, 尾野紀博, 小幡耕大, 中村悟,

長瀬哲也, 北川哲, 島崎亮, 安藤友樹

最終更新日: 2016 年 9 月 6 日

第 1.30 版

1 はじめに

現代の生活では、多種多様な電子機器が身の回りに存在しており、それら多くの機器にプロセッサ (processor), CPU (中央演算処理装置; Central Processing Unit) が搭載されている。パソコンやゲーム機, 携帯電話のみならず, 各種家庭電化製品, 音声・画像・映像機器, 自動車, 航空機, 鉄道, 船舶, ロボット等においてもデジタル化が進み, 制御, データ処理等の用途で CPU は不可欠なものとなってきている。

1.1 コンピュータの標準的な構成

本節では参考文献 [7,8] に基づき, 標準的なコンピュータの構成について述べる。コンピュータを構成するすべての構成要素は, 図 1 に示される 5 つの古典的な構成要素, 入力, 出力, 記憶, データパス, 制御のいずれかに概念的に分類される。

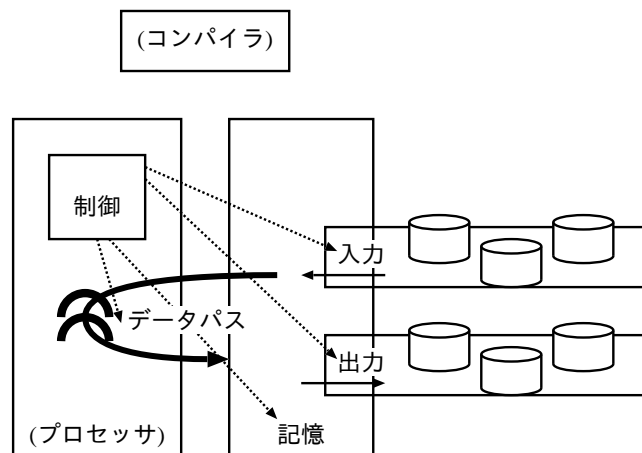


図 1: コンピュータの標準的な構成 (参考文献 [7] 図 1.4, 参考文献 [8] 図 1.5 より)

この構成は, コンピュータのハードウェア実現において採用される種々のハードウェア技術に依存しない, 現在および過去のほぼすべてのコンピュータに共通する標準的な構成である。ここでプロセッサは, データパスと制御を合わせたものである。プロセッサは, 記憶装置から命令 (instruction) とデータを取り出す。入力装置は, データを記憶装置に書き込む。出力装置は, 記憶装置からデータを読み出す。データパスは, プロセッサ内でデータを処理または保持する。制御装置は, データパス, 記憶装置, 入力装置, 出力装置に, 動作を指定する制御信号を送る。

プロセッサは, 記憶装置から取り出された命令の指示どおりに動作する。その命令はプロセッサが直接理解できる 2 進数 (バイナリ) 形式の機械語 (machine language) である必要がある。コンパイラは, 人間が理解しやすい高水準プログラミング言語 (high-level programming language) で書かれたプログラムを, 機械語をシンボル (記号) で表現するアセンブリ言語 (assembly language) に変換する。アセンブラ (assembler) は, シンボル形式のアセンブリ言語を機械語の命令を連らねたバイナリ形式のマシン・コード (machine code) に変換する。

1.2 命令セット・アーキテクチャ

本節では参考文献 [7,8] に基づき, 命令セット・アーキテクチャについて述べる。プロセッサの言葉である命令の語彙を命令セット (instruction set) という。人が機械語でプロセッサ

に適切な指示を出すためには、少なくともプロセッサの命令について理解していなければならない。

このプロセッサの命令のような、正しく動作する機械語プログラムを書くためにプログラマが知っていなければならない事柄すべてを要素とする、プロセッサのハードウェアと機械語との間の抽象的なインタフェースを、プロセッサの命令セット・アーキテクチャ (instruction set architecture) という。この抽象的な命令セット・アーキテクチャにより、プロセッサの機能と、その機能を実際に行うプロセッサのハードウェアを独立に考えることが可能になる。

プロセッサのハードウェアは、命令セット・アーキテクチャが論理回路として設計され、集積回路技術によりハードウェアの形で実現されたものである。機械語プログラムは、プロセッサを論理回路レベルで考えるまでもなく、プロセッサの命令、レジスタ、メモリ容量などの命令セット・アーキテクチャに基づいて書くことが可能である。

以下では、多くのメーカーの製品に組み込まれ、広く普及している命令セットの1つである MIPS の命令セットを例とし、MIPS 命令セットの主要部分のサブセットについて述べる。具体的には、MIPS の算術論理演算命令、メモリ参照命令、条件分岐命令、ジャンプと手続きサポート用の命令について述べる。

1.2.1 データの格納場所

プロセッサは命令の指示どおりに、データに対する演算や条件判定、データ転送などの処理を行う。処理対象のデータが収められている場所として、(1) プロセッサに直接組み込まれている記憶領域であるレジスタ (register)、(2) メモリ、(3) 命令 (定数または即値) の3ヶ所がある。また、処理結果のデータが収められる場所として、(1) レジスタ、(2) メモリの2ヶ所がある。

(1) レジスタ

レジスタはプロセッサハードウェアの基本構成要素であり、命令セット・アーキテクチャの主要な要素である。レジスタは高速にアクセス可能なデータの一時的な格納場所であり、MIPS には1本 32 ビットのレジスタが32本ある。レジスタ1本のビット幅は1語 (word) と呼ばれ、語は一つの単位として頻繁に用いられる。MIPS では1語は32ビットである。

MIPS では、算術演算は必ずレジスタを介して行われる。メモリにある演算対象のデータは、演算前にレジスタに移されていないといけない。メモリとレジスタ間でデータを転送する必要があるときには、データ転送命令 (data transfer instruction) が用いられる。

一般に、メモリからレジスタへデータを転送するデータ転送命令はロード (load) 命令と呼ばれる。また、レジスタからメモリへデータを転送する命令はストア (store) 命令と呼ばれる。

レジスタの表記には、人が書くときの形とプロセッサが読むときの形がある。人が書くときの形はアセンブリ言語、プロセッサが読むときの形は機械語である。表1に主要なレジスタのアセンブリ言語と機械語による表記を示す。

アセンブリ言語では、シンボル \$s0, \$s1, ..., \$s7 により、それぞれ16番目から23番目までのレジスタを表す。また、シンボル \$t0, \$t1, ..., \$t7 により、それぞれ8番目から15番目のレジスタを表す。シンボル \$zero は0番目、\$ra は31

番目のレジスタを表す。0番目のレジスタには定数0が収められている。31番目のレジスタは、手続き呼出の戻りアドレスを収めるのに用いられる。機械語では、2進数でレジスタ番号を書き、それによりバイナリ形式でレジスタを表記する。

表 1: 主なレジスタ

レジスタ番号	アセンブリ言語	機械語	備考
0	\$zero	00000	定数 0
8 から 15	\$t0, \$t1, ..., \$t7	01000 から 01111	一時変数
16 から 23	\$s0, \$s1, ..., \$s7	10000 から 10111	一時変数
31	\$ra	11111	戻りアドレス

(2) メモリ

メモリは多くのデータを記憶することができる場所である。MIPS では、メモリはデータ転送命令によってのみアクセスされ、メモリ内の語にアクセスするにはそのアドレス (address) を指定する必要がある。

アドレスは0から始まり、MIPS ではデータ 8 ビット単位、すなわちバイト (byte) 単位でアドレスを表すバイト・アドレス方式が採用されている。MIPS では、1語が4バイトであることから、バイト・アドレスを0から4刻みに0, 4, 8, 12, ... と進めていくことにより、順番に並んだ語の第1バイト目を指すことができる。例えば、3番目の語のバイト・アドレスは8である。MIPS では、メモリ内の語にアクセスするとき、この4の倍数のアドレス、語アドレスが用いられる。

MIPS のデータ転送命令では、ベース相対アドレッシング (base addressing) が採用されており、オフセット (offset) とベース・アドレス (base address) の和が、アクセスする語のアドレスとなる。オフセットは、データ転送命令中に直接書かれた定数で、プログラムにおける配列をメモリに記憶する際のインデックスに対応する。また、ベースアドレスについては、ベースアドレスを取めたベース・レジスタ (base register) がデータ転送命令中で指定される。ベースアドレスは配列の開始アドレスに対応する。

メモリ・アドレスは、アセンブリ言語ではオフセットとベース・レジスタを並べ「オフセット (ベース・レジスタ)」のように書かれる。例えば、オフセットが8、ベース・レジスタが\$t0の場合、メモリ・アドレスは8(\$t0)と書かれる。機械語では、オフセットとベース・レジスタがそれぞれ2進数で表記される。上記の例の場合、オフセットは0000000000001000、ベース・レジスタは01000と書かれる。

(3) 命令 (定数または即値)

定数を命令内に直接書くことにより、定数のメモリからのロードがなくなり、処理が高速になる。命令の処理対象データの在処や処理結果データの格納先を表すオペランド (被演算子; operand) の1つを定数とした命令を即値命令という。MIPS では、即値の算術演算や論理演算、条件判定命令など即値命令が多数用意されている。

1.2.2 命令セットの概要

MIPS 命令セットの命令を大まかに分類すると、算術演算命令、論理演算命令、データ転送命令、条件判定命令、条件分岐命令、ジャンプと手続きサポートのための命令に分けられる。

表 2: MIPS の主要な命令

区分	命令	略号	機能の概要
算術演算	add	add	整数加算
	add unsigned	addu	符号なし整数加算
	subtract	sub	整数減算
	subtract unsigned	subu	符号なし整数減算
	shift right arithmetic	sra	算術右シフト
	add immediate	addi	即値整数加算
	add immediate unsigned	addiu	即値符号なし整数加算
論理演算	and	and	ビット単位 AND
	or	or	ビット単位 OR
	nor	nor	ビット単位 NOR
	xor	xor	ビット単位 XOR
	shift left logical	sll	論理左シフト
	shift right logical	srl	論理右シフト
	shift left logical variable	sllv	論理左変数シフト
	shift right logical variable	srlv	論理右変数シフト
	and immediate	andi	即値ビット単位 AND
	or immediate	ori	即値ビット単位 OR
	xor immediate	xori	即値ビット単位 XOR
データ転送	load word	lw	メモリからレジスタへ転送
	store word	sw	レジスタからメモリへ転送
	load upper immediate	lui	定数をレジスタの上位へ転送
条件分岐	branch on not equal	bne	等しくないときに分岐
	branch on equal	beq	等しいときに分岐
	branch on greater than or equal to zero	bgez	≥ 0 のときに分岐
	branch on less than or equal to zero	blez	≤ 0 のときに分岐
	branch on greater than zero	bgtz	> 0 のときに分岐
	branch on less than zero	bltz	< 0 のときに分岐
条件判定	set on less than	slt	$<$ のとき 1 をセット
	set on less than unsigned	sltu	符号なし slt
	set on less than immediate	slti	即値 slt
	set on less than immediate unsigned	sltiu	符号なし即値 slt
ジャンプ	jump	j	ジャンプ
手続きサポート (ジャンプ)	jump and link	jal	PC 値をレジスタに退避し ジャンプ
	jump register	jr	レジスタに退避させていた PC 値を戻す
	jump and link register	jalr	jal と jr
手続きサポート (条件分岐)	branch on greater than or equal to zero and link	bgezal	bgez と jal
	branch on less than zero and link	bltzal	bltz と jal

表2に、MIPS 命令セットの主要部分のサブセットをその機能区分ごとに示す。略号はその命令のアセンブリ言語でのシンボル表記である。算術演算命令と論理演算命令は、2つのレジスタまたは、1つのレジスタと命令内に収められているデータに対して演算を行い、その結果をレジスタに格納する命令である。データ転送命令は、メモリとレジスタ間でデータを転送する命令である。条件分岐命令は、条件が成立するときに、プログラムの実行の流れを命令内で指示される方へ分岐させる命令である。ジャンプ命令は、無条件に、プログラムの実行の流れを命令内で指示される方へ分岐させる命令である。手続きサポートのための命令は、プログラムの実行の流れを手続きの方へ分岐させる命令、手続きから元のプログラムの実行の流れに戻す命令である。

1.2.3 命令の表現

MIPS の 1 命令の長さは 32 ビットである。命令はプロセッサ・ハードウェアにも人にも理解しやすいように長さ数ビットのフィールド (field) から構成されている。フィールドの枠取りは命令形式と呼ばれ、MIPS の主な命令形式には (1) R 形式, (2) I 形式, (3) J 形式の 3 種類がある。

図2にこれらの命令形式のフィールド構成を示す。

R 形式	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct							
	6 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	6 ビット							
	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0	
I 形式	opcode	rs	rt	immediate									
	6 ビット	5 ビット	5 ビット	16 ビット									
	31	26	25	21	20	16	15						0
J 形式	opcode	address											
	6 ビット	26 ビット											
	31	26	25									0	

図 2: MIPS の命令のフィールド構成

R 形式の命令は 6 個のフィールド opcode, rs, rt, rd, shamt, funct から構成される。レジスタに収められているデータに対して演算を行い、その結果をレジスタに収める命令である。I 形式の命令は 4 個のフィールド opcode, rs, rt, immediate から構成されている。即値およびデータ転送用の命令であり、レジスタに収められているデータと命令内に書かれているデータを元に処理を行う。その結果は、レジスタまたはメモリに収められる。J 形式の命令は、2 個のフィールド opcode, address から構成されている。ジャンプおよび分岐用の命令であり、命令内に書かれているアドレスを元にジャンプおよび分岐処理を行う。全ての命令形式において、命令の 26 ビット目から 31 ビット目までの 6 ビットは、命令の形式および操作の種類を表す opcode で、命令操作コード (opcode; オペコード) と呼ばれる。

R 形式と I 形式にある rs フィールドは、第 1 ソース・オペランドと呼ばれ、1 つ目のソース・オペランドのレジスタ、即ち操作対象データの在処を表す。R 形式にある rd フィールドは、デスティネーション・オペランドと呼ばれ、デスティネーション・オペランドのレジスタ、即ち操作結果データの格納先を表す。R 形式と I 形式にある rt フィールドは、R 形式では第 2 ソース・オペランドと呼ばれ、2 つ目のソース・オペランドのレジスタ、即ち操作対象データの在処を表す。I 形式では、rt フィールドは、デスティネーション・オペランドの

レジスタで、操作結果データの格納先を表す。I形式の `immediate` フィールドは、定数または即値のオペランドで、ここにデータやアドレスが直接書かれる。J形式の `address` フィールドも、定数または即値のオペランドで、ここにアドレスが直接書かれる。R形式の `funct` フィールドには、R形式の命令の機能が書かれる。`shamt` フィールドは、`shift amount` の略であり、語中のビットをシフト (shift) する命令のとき利用され、ここにシフトするビット数が書かれる。以降では、各命令形式の命令の、アセンブリ言語と機械語について述べる。

R 形式の命令

R形式の命令には、算術演算命令、論理演算命令、条件判定命令、手続きサポートのための命令がある。表3にR形式の主要な命令を示す。

表 3: R 形式の主要な命令

区分	命令	略号	機能の概要
算術演算	<code>add</code>	<code>add</code>	整数加算
	<code>add unsigned</code>	<code>addu</code>	符号なし整数加算
	<code>subtract</code>	<code>sub</code>	整数減算
	<code>subtract unsigned</code>	<code>subu</code>	符号なし整数減算
	<code>shift right arithmetic</code>	<code>sra</code>	算術右シフト
論理演算	<code>and</code>	<code>and</code>	ビット単位 AND
	<code>or</code>	<code>or</code>	ビット単位 OR
	<code>nor</code>	<code>nor</code>	ビット単位 NOR
	<code>xor</code>	<code>xor</code>	ビット単位 XOR
	<code>shift left logical</code>	<code>sll</code>	論理左シフト
	<code>shift right logical</code>	<code>srl</code>	論理右シフト
	<code>shift left logical variable</code>	<code>sllv</code>	論理左変数シフト
	<code>shift right logical variable</code>	<code>srlv</code>	論理右変数シフト
条件判定	<code>set on less than</code>	<code>slt</code>	< のとき 1 をセット
	<code>set on less than unsigned</code>	<code>sltu</code>	符号なし <code>slt</code>
手続きサポート (ジャンプ)	<code>jump register</code>	<code>jr</code>	レジスタに退避させていた PC 値を戻す
	<code>jump and link register</code>	<code>jalr</code>	<code>jal</code> と <code>jr</code>

アセンブリ言語では、R形式の各フィールドがシンボルで表される。表4に、R形式の主要な命令のアセンブリ言語の例を示す。

例えば、アセンブリ言語で整数の減算 (`subtract`) は次のように書かれる。

```
sub $s1, $s2, $s3
```

`sub` は減算命令の名前 `subtract` の略号、`$s1`、`$s2`、`$s3` はオペランドのレジスタであり、`$s1` はデスティネーション・オペランド、`$s2` は第1ソース・オペランド、`$s3` は第2ソース・オペランドのレジスタである。この命令の意味は次のとおりである。

$$\$s1 = \$s2 - \$s3$$

この命令によりレジスタ `$s1` に `$s2 - $s3` の結果が格納される。

機械語では、R形式の `opcode` フィールドは全ての命令で同じであり、0である。`funct` フィールドは個々の命令に応じて異なり、この値により行う演算が指定される。表5に、R形式の主要な命令の機械語の例を示す。例えば、`sub` を意味する `funct` フィールドの値は、

表 4: R 形式の主要な命令のアセンブリ言語の例

区分	命令の例	意味	説明
算術演算	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3 オペランド, 整数加算
	addu \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3 オペランド, 符号なし整数加算
	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3 オペランド, 整数減算
	subu \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3 オペランド, 符号なし整数減算
	sra \$s1,\$s2,shamt	\$s1 = \$s2 >> shamt	定数 shamt 分の算術右シフト
論理演算	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 AND \$s3	3 オペランド, ビット単位 AND
	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 OR \$s3	3 オペランド, ビット単位 OR
	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 NOR \$s3	3 オペランド, ビット単位 NOR
	xor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 XOR \$s3	3 オペランド, ビット単位 XOR
	sll \$s1,\$s2,shamt	\$s1 = \$s2 << shamt	定数 shamt 分の論理左シフト
	srl \$s1,\$s2,shamt	\$s1 = \$s2 >> shamt	定数 shamt 分の論理右シフト
	sllv \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 << \$s3	定数 \$s3 分の論理左シフト
条件判定	srlv \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 >> \$s3	定数 \$s3 分の論理右シフト
	slt \$s1,\$s2,\$s3	if(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0	\$s2 と \$s3 を比較
手続きサポート (ジャンプ)	sltu \$s1,\$s2,\$s3	if(\$s2<\$s3) \$s1=1 else \$s1=0	符号なし数値 \$s2 と \$s3 を比較
	jr \$s1	goto \$s1	PC を \$s1 に設定 手続きからの戻り用
	jalr \$s1,\$s2	goto \$s1 + \$s2	PC を \$s1 + \$s2 に設定

34である。デスティネーション・オペランド, 第1ソース・オペランド, 第2ソース・オペランドの値は, 使用されるレジスタに応じて異なる。この例では, \$s1がデスティネーション・オペランド, \$s2が第1ソース・オペランド, \$s3が第2ソース・オペランドのレジスタであり, \$s1, \$s2, \$s3のレジスタ番号である17, 18, 19が, それぞれrd, rs, rtフィールドの値となっている。

表 5: R 形式の主要な命令の機械語の例

命令	例	op	rs	rt	rd	shamt	funct
add	add \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	32
addu	addu \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	33
sub	sub \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	34
subu	subu \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	35
sra	sra \$s1,\$s2,10	0	0	18	17	10	3
and	and \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	36
or	or \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	37
nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	39
xor	xor \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	38
sll	sll \$s1,\$s2,10	0	0	18	17	10	0
srl	srl \$s1,\$s2,10	0	0	18	17	0	2
sllv	sllv \$s1,\$s2,\$s3	0	19	18	17	0	4
srlv	srlv \$s1,\$s2,\$s3	0	19	18	17	0	6
slt	slt \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	42
sltu	sltu \$s1,\$s2,\$s3	0	18	19	17	0	43
jr	jr \$s1	0	17	0	0	0	8
jalr	jalr \$s1,\$s2	0	17	0	18	0	9

I 形式の命令

I 形式の命令には、算術演算命令、論理演算命令、データ転送命令、条件分岐命令、条件判定命令、手続きサポートのための命令がある。表 6 に、I 形式の主要な命令を示す。

表 6: I 形式の主要な命令

区分	命令	略号	機能の概要
算術演算	add immediate	addi	即値整数加算
	add immediate unsigned	addiu	即値符号なし整数加算
論理演算	and	andi	即値ビット単位 AND
	or	ori	即値ビット単位 OR
	xor	xori	即値ビット単位 XOR
データ転送	load word	lw	メモリからレジスタへ転送
	store word	sw	レジスタからメモリへ転送
	load upper immediate	lui	定数をレジスタの上位へ転送
条件分岐	branch on not equal	bne	等しくないときに分岐
	branch on equal	beq	等しいときに分岐
	branch on greater than or equal to zero	bgez	≥ 0 のときに分岐
	branch on less than or equal to zero	blez	≤ 0 のときに分岐
	branch on greater than zero	bgtz	> 0 のときに分岐
	branch on less than zero	bltz	< 0 のときに分岐
条件判定	set on less than immediate	slti	即値 slt
	set on less than immediate unsigned	sltiu	符号なし即値 slt
手続きサポート (条件分岐)	branch on greater than or equal to zero and link	bgezal	bgez と jal
	branch on less than zero and link	bltzal	bltz と jal

I 形式の命令のアセンブリ言語も、R 形式の命令と同様に各フィールドがシンボルを用いて表される。表 7 に I 形式の主要な命令のアセンブリ語の例を示す。

表中の imm は immediate フィールドを表している。例えば、アセンブリ言語でメモリからレジスタへの値の転送 (load word) は次のように書かれる。

```
lw $s1, immediate($s2)
```

lw は、レジスタへの値の転送命令の名前 load word の略号、\$s1、\$s2 は、オペランドのレジスタである。\$s1 は、デスティネーション・オペランド、\$s2 は、第 1 ソース・オペランドのレジスタである。

転送する元のメモリのアドレスが immediate(\$s2) で指定されている。immediate(\$s2) は \$s2 と immediate の和で、値の入っているメモリのアドレスを表すベース相対アドレッシングの表記である。sw もベース相対アドレッシングの命令である。アドレッシング形式には、その他にレジスタ・アドレッシング、即値アドレッシング、PC 相対アドレッシング、擬似直接アドレッシングがある。I 形式の命令では、addi、addiu などが即値アドレッシング、bne、bge など PC 相対アドレッシングである。

機械語では、opcode フィールドは命令に応じて異なり、ほとんどの命令は opcode フィールドの値によって識別できる。

表 8 に I 形式の主要な命令の機械語の例を示す。例えば、lw を意味する opcode フィールドの値は 35 である。デスティネーション・オペランド、第 1 ソース・オペランドの値は、使用されるレジスタに応じて異なる。lw の例では、\$s1 がデスティネーション・オペランド、\$s2 が第 1 ソース・オペランドであるため、rt、rs のフィールドの値はそれぞれ 17、18 とな

表 7: I 形式の主要な命令のアセンブリ語の例

区分	命令	意味	備考
算術演算	addi \$s1,\$s2,imm	\$s1 = \$s2 + imm	imm を加算
	addiu \$s1,\$s2,imm	\$s1 = \$s2 + imm	符号なし imm を加算
論理演算	andi \$s1,\$s2,imm	\$s1 = \$s2 AND imm	ビット単位\$s2,imm AND
	ori \$s1,\$s2,imm	\$s1 = \$s2 OR imm	ビット単位\$s2,imm OR
	xori \$s1,\$s2,imm	\$s1 = \$s2 XOR imm	ビット単位\$s2,imm XOR
データ転送	lw \$s1,imm(\$s2)	\$s1 = メモリ (\$s2+imm)	メモリ (\$s2+imm) からレジスタ\$s1 へ転送
	sw \$s1,imm(\$s2)	メモリ (\$s2+imm)=\$s1	レジスタ\$s1 からメモリ (\$s2+imm) へ転送
	lui \$s1,imm	\$s1=imm * 2 ¹⁶	imm を \$s1 の上位 16 ビットへ転送
条件分岐	bne \$s1,\$s2,imm	if(\$s1!=\$s2) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 と \$s2 が等しくないときに PC は (PC+4)+imm*4
	beq \$s1,\$s2,imm	if(\$s1==\$s2) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 と \$s2 が等しいときに PC は (PC+4)+imm*4
	bgez \$s1,imm	if(\$s1>=0) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 が 0 以上のときに PC は (PC+4)+imm*4
	blez \$s1,imm	if(\$s1<=0) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 が 0 以下のときに PC は (PC+4)+imm*4
	bgtz \$s1,imm	if(\$s1>0) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 が 0 より大きいときに PC は (PC+4)+imm*4
	bltz \$s1,imm	if(\$s1<0) goto (PC+4)+imm*4	\$s1 が 0 より小さいときに PC は (PC+4)+imm*4
条件判定	slti \$s1,\$s2,imm	if(\$s2<imm) \$s1=1 else \$s1=0	\$s2 と imm を比較
	sltiu \$s1,\$s2,imm	if(\$s2<imm) \$s1=1 else \$s1=0	符号なし数値\$s2 と imm を比較
手続きサポート (条件分岐)	bgezal \$s1,imm	if(\$s1>=0+\$ra) goto (PC+4)+imm*4	戻り番地以上であれば PC は (PC+4)+imm*4
	bltzal \$s1,imm	if(\$s1<0+\$ra) goto (PC+4)+imm*4	戻り番地より小さければ PC は (PC+4)+imm*4

る。bgez, bltz, bgezal, bltzal の opcode フィールドは全て 1 であり、条件の種類を rt フィールドの値で識別する。

J 形式の命令

J 形式の命令には、ジャンプ命令と手続きサポート命令がある。表 9 に、J 形式の主要な命令を示す。J 形式のアセンブリ言語も、R 形式や I 形式の命令と同様に各フィールドがシンボルを用いて表される。

表 10 に J 形式の主要な命令のアセンブリ語の例を示す。

例えば、アセンブリ言語でジャンプ j (jump) は次のように書かれる。

```
j address
```

j はジャンプの略号であり、address はジャンプ先のアドレスを指定する値である。j 命令では擬似直接アドレッシングでジャンプ先を決定する。擬似直接アドレッシングとは、命

表 8: I 形式の主要な命令の機械語の例

命令	例	op	rs	rt	immediate
addi	addi \$s1, \$s2, 100	8	18	17	100
addiu	addiu \$s1, \$s2, 100	9	18	17	100
andi	andi \$s1, \$s2, 100	12	18	17	100
ori	ori \$s1, \$s2, 100	13	18	17	100
xori	xori \$s1, \$s2, 100	14	18	17	100
lw	lw \$s1, 100(\$s2)	35	18	17	100
sw	sw \$s1, 100(\$s2)	43	18	17	100
lui	lui \$s1, 100	15	0	17	100
bne	bne \$s1, \$s2, 100	5	18	17	100
beq	beq \$s1, \$s2, 100	4	18	17	100
bgez	bgez \$s1, 100	1	17	1	100
blez	blez \$s1, 100	6	17	0	100
bgtz	bgtz \$s1, 100	7	17	0	100
bltz	bltz \$s1, 100	1	17	0	100
slti	slti \$s1, \$s2, 100	10	18	17	100
sltiu	sltiu \$s1, \$s2, 100	11	18	17	100
bgezal	bgezal \$s1, 100	1	17	17	100
bltzal	bltzal \$s1, 100	1	17	16	100

表 9: J 形式の主要な命令

区分	命令	略号	機能の概要
ジャンプ	jump	j	ジャンプ
手続きサポート (ジャンプ)	jump and link	jal	PC 値をレジスタに退避し ジャンプ

表 10: J 形式の主要な命令のアセンブリ語の例

区分	命令	意味	備考
ジャンプ	j address	goto address * 4	PC を address*4 に
手続きサポート (ジャンプ)	jal address	\$ra=PC+4 goto address * 4	次の命令番地を \$ra へ PC を address*4 に

命令中の 26 ビットと PC の上位ビットを連結したものがジャンプ先のアドレスとなるアドレッシング形式である。jal 命令も擬似直接アドレッシングでジャンプを行う命令である。J 形式の命令は、opcode フィールドの値で識別される。

表 11 に、J 形式の主要な命令の機械語の例を示す。j 命令、jal 命令の opcode フィールドの値はそれぞれ 2, 3 である。address フィールドにはジャンプ先の 26 ビット分のアドレスが入る。

表 11: J 形式の主要な命令の機械語の例

命令	例	op	address
j	j 100	2	100
jal	jal 100	3	100

1.3 命令セット・アーキテクチャの実現方式

プロセッサの命令セット・アーキテクチャは、1.2 節で述べたように、プロセッサハードウェアと機械語との間の抽象的なインタフェースである。プロセッサハードウェアは、命令セット・アーキテクチャが論理回路として設計され、ハードウェアの形で実現されたものである。命令セット・アーキテクチャを実現する方式には、単純なものから複雑でより高性能なものまで様々なものがある。

全ての命令の実行が 1 クロック・サイクルを要するシングルサイクルの実現方式や、複数サイクルを要するマルチサイクルの実現方式、シングルサイクル方式をパイプライン化した実現方式などがある。さらに、パイプライン方式でフォワーディング機構を有するものや、分岐予測機構を有するもの、複数命令発行、投機実行の機構を有するもの等もある。

MIPS のような RISC (Reduced Instruction Set Computer) プロセッサは、制御命令の数を減らし、複雑な処理を単純な命令の組み合わせで行うことで、回路を単純化し演算速度の向上を図っている。

一方、CISC (Complex Instruction Set Computer) プロセッサは、1 つの命令で複雑な処理を一気に行うことができるように設計されている。ソフトウェア側で指定する命令を減らせる利点がある反面、CPU の仕組みが複雑になり、高速化しにくいという欠点もある。近年の CISC CPU は、パイプライン等の RISC 技術を取り入れ、RISC と CISC の長所を併せ持った CPU となっている。

2 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「導入編」

2.1 設計するプロセッサの概要

本実験では、1.2 節に示した命令セット・アーキテクチャを実現するプロセッサを設計する。命令セットアーキテクチャの実現方式は、全ての命令の実行が1クロック・サイクルで実行されるシングルサイクル方式である。参考文献 [7,8] のシングルサイクルプロセッサの構成に基づき、RISC プロセッサの一つである MIPS の簡略化版であり、約40種類の命令を実行可能である。

2.2 設計環境の準備

プロセッサの設計は、ICE の Linux マシンにインストールされた Altera 社の EDA ツールを使用する。計算機と EDA ツールの環境設定方法は、前の実験「EDA ツールを用いた論理回路設計」と全く同じである。3.1 節を参考にして、環境設定を行うこと。

2.3 実験用コンピュータの構成

本実験では、図3に示す、Altera社のDE2-115ボードを使用する。設計したプロセッサは、DE2-115ボードに搭載されたFPGAで動作させる。

 


図3: Altera社 DE2-115 ボード

DE2-115 ボードに、液晶ディスプレイ、キーボードを接続して、動作実験用のコンピュータを構成する。図4に、動作実験用コンピュータの全体構成を示す。このコンピュータの構

成は、図1に示した、一般的なコンピュータと対応している。すなわち、キーボードと液晶ディスプレイがそれぞれ、(1)入力装置、(2)出力装置、DE2-115ボード上のFPGA内の回路が(3)記憶装置、(4)制御装置、(5)データパスを実現している。Cクロスコンパイラは、MIPSをターゲットプロセッサとするgccを使用する。プロセッサの設計を行うLinuxマシン上で動作し、C言語で書かれたプログラムを、設計するプロセッサのマシン・コードに変換する。

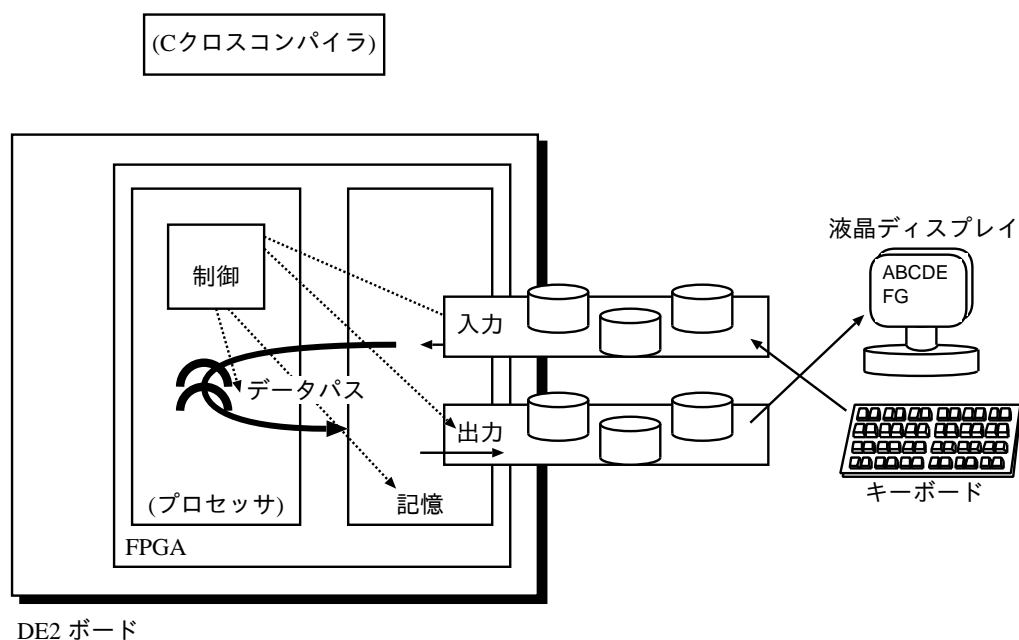


図 4: 動作実験用コンピュータの全体構成

動作実験用コンピュータの内部構成を図5に示す。液晶ディスプレイとキーボードが、DE2-115ボードのVGA端子とPS/2端子を介してDE2-115ボード上のFPGAに接続されている。このFPGA内では、CPUや記憶装置(命令メモリとデータメモリ)、VGAコントローラ、キーボードコントローラが実現される。FPGA上のCPUで動作するプログラムからディスプレイやキーボードを制御する場合には、それぞれ、キャラクタディスプレイインタフェースAPIとキーボードインタフェースAPIを使用する。

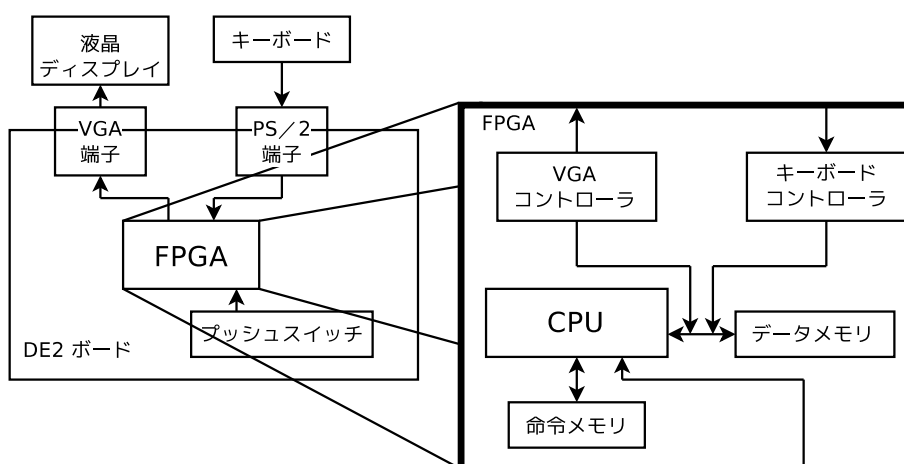


図 5: 動作実験用コンピュータの内部構成

2.4 実験の流れ

本実験では、以下の実験を通して、未完成のプロセッサに対して、徐々に機能を追加し、繰返し処理、分岐処理、関数呼出し、ポインタ、配列、符号なし整数の加減算ができるプロセッサを完成させる。最後に、完成させたプロセッサを使い、素数計算とステッピングモーター制御の実験を行う。

プロセッサの設計，追加実装

- 即値符号なし整数加算命令，ストア・ワード命令を正しく実行できるようにする（実験 1-1, 1-2）
- ジャンプ命令を正しく実行できるようにする（実験 2-1, 2-2）
- C クロスコンパイラを使い始める（実験 3）
- 即値符号なし・セット・オン・レス・ザン命令，ブランチ・ノット・イコール命令，ロード・ワード命令を正しく実行できるようにする（実験 4-1, 4-2）
- ジャンプ・アンド・リンク命令を正しく実行できるようにする（実験 5-1, 5-2）
- ジャンプ・レジスタ命令を正しく実行できるようにする（実験 6-1, 6-2）

C 言語プログラミング

- 文字列をディスプレイに出力する `my_print()` 関数と，キーボードからの入力を受け付ける `my_scan()` 関数を使用して，素数計算プログラムを作成する（実験 7）
- ステッピングモーター制御プログラムを作成する（実験 8）

2.5 未完成なプロセッサの概要

実験の最初に提供される未完成なプロセッサは，8 個の命令と，2 個のハードウェアモジュールが未実装の状態である。実装済の命令と未実装の命令は，以下の通りである。

実装済みの命令

- R 形式の命令：ADD, ADDU, SUB, SUBU, AND, OR, NOR, XOR, SLL, SRL, SLLV, SRLV, SRA, SLTU, JALR, SLR
- I 形式の命令：ADDI, ANDI, ORI, XORI, BEQ, BGEZ, BLEZ, BGTZ, BLTZ, BGEZAL, BLTZAL, SLTI, LUI

未実装の命令（本実験で追加実装する命令）

- R 形式の命令：JR
- I 形式の命令：LW, SW, ADDIU, BNE, SLTIU
- J 形式の命令：J, JAL

2.6 各実験の作業手順

プロセッサの各実験は、下記の 1 から 5 の手順で行う。

1. `cross_compile.sh` を使用して、C 言語のソース・プログラムを対象プロセッサで動作する MIPS マシン・コードに変換する（実験 3 以降）
2. `bin2v` を使用して、MIPS マシン・コードから命令メモリ（図 5）のメモリイメージファイルに変換する
3. Quartus II を使用して、プロセッサと周辺回路を論理合成する
4. Quartus II を使用して、ストリーム・アウトプット・ファイル（`sof` ファイル）を DE2-115 ボードにダウンロードする
5. DE2-115 ボードのスライドスイッチ、プッシュスイッチを操作してプロセッサでプログラムを実行する

手順 5 のスライドスイッチの操作では、CPU の動作クロック周波数を表 12 に基づき設定する。表 12 は、DE2-115 ボードのスライドスイッチ SW1, SW0 の設定値と CPU の動作クロック周波数の関係を表している。スライドスイッチは、上げると 1, 下げると 0 が FPGA に入力される。CPU の動作クロック周波数は 2[Hz], 200[Hz], 1000[Hz], 手動クロックの中から選択でき、手動クロックを選択した場合は、KEY3 を押す毎にクロックパルスが CPU に 1 つ送られる。CPU を 1 クロックずつ動作させる必要がある実験では手動クロックを選択する。DE2-115 ボードの 7 セグメント LED にはプロセッサの PC の値が表示される。なお、KEY2 を押すと、CPU 及び周辺回路がリセットされる。

表 12: スライドスイッチ SW1, SW0 による CPU の動作クロック周波数の設定

(SW1, SW0)	クロック周波数 [Hz]
(0, 0)	2
(0, 1)	200
(1, 0)	1000
(1, 1)	手動クロック

3 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「基礎編」

本実験では、シングルサイクル RISC プロセッサの設計と動作実験を行う。第 1 週目の実験では、プロセッサの動作実験と、即値符号なし整数加算命令 (addiu) とストア・ワード命令 (sw) についてのプロセッサの追加設計を行う。

3.1 マシン・コードの動作実験 1-1 (ディスプレイへの文字出力)

動作実験 1-1 では、ディスプレイに文字 'B' を 1 つ表示する MIPS マシン・コード print_B.bin と、それを実行するプロセッサを FPGA 上に実現し、その動作を確認する。

実験 1-1 ディスプレイに文字 'B' を 1 つ表示する MIPS マシン・コード print_B.bin と、それを実行するプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ。本動作実験は、3 章を参考に、下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい。

1. メモリイメージファイルの作成
3.1.1 節を参考に、MIPS マシン・コード print_B.bin から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。
2. 命令メモリに格納される命令列の確認
3.1.2 節を参考に、命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。
3. 論理合成
3.1.3 節を参考に、プロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
4. FPGA を用いた回路実現
3.1.4 節を参考に、プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

本実験で使用する MIPS マシン・コード print_B.bin と、プロセッサの Verilog HDL 記述一式 (本実験を通して完成させる未完成なプロセッサ) は、下記の URL からダウンロードできる。

MIPS マシン・コード (バイナリファイル) :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k01_addiu_sw/print_B.bin](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/print_B.bin)

プロセッサの Verilog HDL 記述一式 :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k01_addiu_sw/mips_de2-115.tar.gz](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/mips_de2-115.tar.gz)

参考情報 :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k01_addiu_sw.1.1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw.1.1/index.html)

本実験では、即値符号なし整数加算命令 (add immediate unsigned: addiu) とストア・ワード命令 (store word: sw) が未実装なプロセッサにおいて、それらの命令を含む簡単な機械語のマシン・コードを実行すると、どのような動作をするかを観察する。本実験で観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 1 において、addiu と sw が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。

3.1.1 MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成

本実験では、まず、MIPS マシン・コードをプロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルに変換する。この変換により、QuartusII で論理合成可能なメモリ・イメージファイルが得られる。このメモリ・イメージを命令メモリに持つプロセッサを論理合成するで、変換元のマシン・コードを実行するプロセッサを実現できる。MIPS マシン・コードの例として print.B.bin¹ を使用する。また、変換プログラムとして bin2v を使用する。

2.2 節に従って EDA ツールの環境設定を行った後、「bin2v print.B.bin」で、MIPS マシン語プログラムからメモリ・イメージファイルを作成する。この変換により、論理合成用のメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif と、機能レベルシミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v が得られる。メモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif は、論理合成の際に QuartusII によって読まれるファイルである。機能レベルシミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v は、機能レベルシミュレーションとプロセッサが実行する命令列を確認する際に使用する。

使用する MIPS マシン・コード print.B.bin は、正しいプロセッサ (即値符号なし整数加算命令 addiu と、ストア・ワード命令 sw が実装されたプロセッサ) で実行する、次の 1, 2, 3 のような動作をする命令列を含んだバイナリファイルである。

1. データメモリ (RAM) の 0x0300 番地に 0 を格納

```
addiu $s2, $s0, 0x0300
sw $s0, 0x0000($s2)
```

2. RAM の 0x0304 番地に 2 を格納

```
addiu $s3, $s0, 0x0304
addiu $s2, $s0, 0x0002
sw $s2, 0x0000($s3)
```

3. RAM の 0x0300 番地に 1 を上書き

```
addiu $s3, $s0, 0x0300
addiu $s2, $s0, 0x0001
sw $s2, 0x0000($s3)
```

3.1.2 命令メモリに格納される命令列の確認

次に、プロセッサの命令メモリに格納される命令列を確認する。この確認には、bin2v により生成された機能レベルシミュレーション用の Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v を使用する。

図 6 に rom8x1024_sim.v の一部を示す。case ブロック内の各行は、本実験で設計するプロセッサにおける、命令メモリの 10 ビットアドレスと、そこに格納される 32 ビット命令の

¹http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/print.B.bin

機械語が記述されている。各行の // 以降のコメント部には、左から、実際の MIPS の命令メモリにおけるアドレス、命令名、命令の内容が記述されている。ここで、シンボル REG[0], ..., REG[31] は、レジスタ 0 番から 31 番、すなわち \$zero, ..., \$ra を表す (表 1)。また、シンボル RAM[w] は、データメモリの w 番地を表す。

```
<省略>
case (word_addr)
<省略>
10'h00b: data = 32'h24020300; // 0040002c: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+768(=0x00000300);
// ここが PC=0x002c の命令
10'h00c: data = 32'hac400000; // 00400030: SW, RAM[REG[2]+0]<=REG[0];
10'h00d: data = 32'h24030304; // 00400034: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+772(=0x00000304);
10'h00e: data = 32'h24020002; // 00400038: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+2(=0x00000002);
10'h00f: data = 32'hac620000; // 0040003c: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
10'h010: data = 32'h24030300; // 00400040: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+768(=0x00000300);
10'h011: data = 32'h24020001; // 00400044: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+1(=0x00000001);
10'h012: data = 32'hac620000; // 00400048: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
<省略>
endcase
<省略>
```

図 6: rom8x1024_sim.v の一部

例えば、図 6 の case ブロック内の最初の記述は、本実験で設計するプロセッサの命令メモリの 0x00b 番地に機械語 0x24020300 が格納されることを表している。この命令は、実際の MIPS では 0x0040002c に格納され、命令名は addiu、レジスタ 2 番にレジスタ 0 番 (値は常に 0) +768 の結果をセットする命令であることを表している。

つまり、本実験で設計するプロセッサでは、プログラムカウンタ PC=(0x0040 h3 h2 h1 h0) が指す命令は、命令メモリでは、アドレスの上位 0x0040 を除き、かつ、アドレスを右に 2 ビットシフト ((0x h3 h2 h1 h0) << 2) したアドレスに格納される。例えば、プロセッサの PC が 0x0040002c を指している場合、上位の 0x0040 を除き、2 ビット右シフトした命令メモリのアドレス 0x000b 番地に格納された命令が実行される。

print_B.bin から生成された rom8x1024_sim.v、または、図 6 の Verilog HDL 記述を解析し、次の 1, 2, 3, 4, 5 に答えよ。なお、addiu は即値符号なし整数加算命令、sw はレジスタの値をメモリに転送するストア・ワード命令、レジスタ 0 番の値は常に 0 である。

1. プロセッサが PC=0x002c の命令を実行することにより、レジスタ REG[2] の値がいくらになるかを予想せよ。
2. プロセッサが PC=0x0030 の命令を実行することにより、RAM の 768 (0x00000300) 番地の値がいくらになるかを予想せよ。
3. プロセッサが PC=0x0034 番地の命令を実行することにより、REG[3] の値いくらになるかを予想せよ。
4. プロセッサが PC=0x003c の命令を実行すると、RAM の何番地の値が変化し、変化後の値はいくらかを予想せよ。
5. プロセッサが PC=0x0048 の命令を実行すると、RAM の何番地の値が変化し、変化前、変化後の値はそれぞれいくらかを予想せよ。

3.1.3 論理合成

本実験では、次に、`addiu` 命令と `sw` 命令が未実装なプロセッサならびに命令メモリ、その他周辺回路の論理合成を行う。論理合成には、`bin2v` により生成された論理合成用のメモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` とプロセッサの Verilog HDL 記述一式 `mips_de2-115.tar.gz`² を使用する。

「`tar xvfz ./mips_de2-115.tar.gz`」で `mips_de2-115.tar.gz` を展開し、プロセッサのソース一式を得る。プロセッサのソース一式と `rom8x1024_DE2.mif` を、Quartus II を使用して論理合成すると FPGA にダウンロード可能なストリーム・アウト・ファイル `DE2_115_Default.sof` が得られる。

本実験を通じて完成させる未完成なプロセッサの Verilog HDL 記述一式が、ディレクトリ `mips_de2-115` のサブディレクトリ `MIPS` に展開される。新たに、プロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 `main_ctrl.v` も、同じサブディレクトリ `mips_de2-115/MIPS` 内に存在する。メモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` をディレクトリ `mips_de2-115` にコピーし、ディレクトリ `mips_de2-115` に `cd` して、「`quartus_sh --flow compile DE2_115_Default`」で論理合成を行う。論理合成には、計算機の性能により 5 分から 20 分程度の時間がかかる。論理合成が完了すると、ディレクトリ `mips_de2-115` 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2_115_Default.sof` が生成される。

3.1.4 FPGA を用いた回路実現

本実験では、次に、`addiu` 命令と `sw` 命令が未実装なプロセッサの実際の動作を観察する。観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 1 において、`addiu` と `sw` が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。ここでは、論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2_115_Default.sof` を、Quartus II を用いて DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、動作させる。DE2-115 ボード上のプッシュスイッチ `KEY2`, `KEY3` は、それぞれプロセッサをリセットするためのスイッチ、クロックパルスを生成するためのスイッチである。

DE2-115 ボードのスライドスイッチ `SW0`, `SW1` をともに 1 (上) にして、プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。プロセッサへのクロック供給が手動モードの時、`KEY3` を 1 回押すと、プロセッサにクロックパルスが 1 つ送られ、プロセッサは PC の指している命令メモリの命令を 1 つ実行する。なお、本実験で設計するプロセッサは、命令メモリの `0x0000` 番地の命令から実行を開始する。

今回プロセッサが実行するマシン・コード `print.B.bin` はディスプレイ下部に文字 'B' を 1 つ表示するプログラムである。`KEY3` を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り、プロセッサに `PC=0x0000` 番地から `PC=0x0048` 番地までの命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が 1 つ表示されるかどうかを確認せよ。この時、ディスプレイ上部にはプロセッサ内部の主な信号線の現在の値が表示されている。一方、ディスプレイ下部に文字は全く表示されないはずである。

図 7 に動作実験 1-1 のプロセッサのブロック図を示す。ディスプレイ上の信号線名とブロック図中の信号線名は、似た名前のも同士が対応している。例えば、ディスプレイ上の表示 `PC`, `ALUY` がブロック図中のプログラムカウンタ `PC`, `ALU` の出力 `alu.y` にそれぞれ対応している。`ALUY` の表示の後の `A`, `CTRL`, `B`, `COMP` は、それぞれブロック図中の `ALU` の入力 `a`, `alu_ctrl`, `b`, 出力 `alu_cmp` に対応している。`COMP` の表示の後の `REGD1`, `IDX`, `REGD2`, `IDX`

²http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw/mips.de2-115.tar.gz

は、それぞれブロック図中のレジスタファイル Registers の出力 read_data1, 入力 read_idx1, 出力 read_data2, 入力 read_idx2 に対応している。その後の REGWRITED, IDX, WEN は、それぞれ Registers の入力 write data, write_idx, write enable に対応している。RAMRDAT, ADDR, WDATA, WEN は、それぞれブロック図中のデータメモリ RAM の出力 RAM data, 入力 RAM address, RAM write data, write enable に対応している。これらの対応関係をまとめると表 13 のようになる。ブロック図中の線の幅はビット幅と対応しており、一番細い線は 1-bit の線、一番太い線は 32-bit の配線を表している。また、ブロック図左下の ROM が、命令メモリである。プロセッサはここから命令を読み、命令毎に決められた処理を行う。ブロック図右下の RAM は、データメモリである。3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と同じように動作するかどうかを確認せよ（予想と異なり、正しくない動作のはずである）。この結果から、プロセッサが、addiu 命令と sw 命令を正しく実行できていないことが分かる。

次の実験 1-2 では、プロセッサの追加設計を行い、プロセッサ内部で行われるデータ転送や演算などを制御するメイン制御回路を、これらの命令に対応したものにする。

表 13: ディスプレイに表示される信号線名とブロック図中の信号線との対応関係

ディスプレイに表示される信号線名	ブロック図中の信号線
PC	PC (プログラムカウンタの現在の値)
ALUY	alu_y (ALU の演算結果出力)
A	a (ALU への入力)
CTRL	alu_ctrl (ALU への制御用入力)
B	b (ALU への入力)
COMP	alu_cmp (ALU での比較結果出力)
REGD1	read_data1 (レジスタファイル Registers の出力)
REGD1 の後の IDX	read_idx1 (Registers への入力)
REGD2	read_data2 (Registers の出力)
REGD2 の後の IDX	read_idx2 (Registers への入力)
REGWRITED	write_data (Registers への入力)
REGWRITED の後の IDX	write_idx (Registers への入力)
REGWRITED の後の WEN	write_eneble (Registers に対する書込許可制御入力)
RAMRDAT	RAM data (データメモリ RAM からの出力)
ADDR	RAM address (RAM へのアクセスアドレス入力)
WDATA	RAM write data (RAM への書込データ入力)
WDATA の後の WEN	write enable (RAM に対する書込許可制御入力)

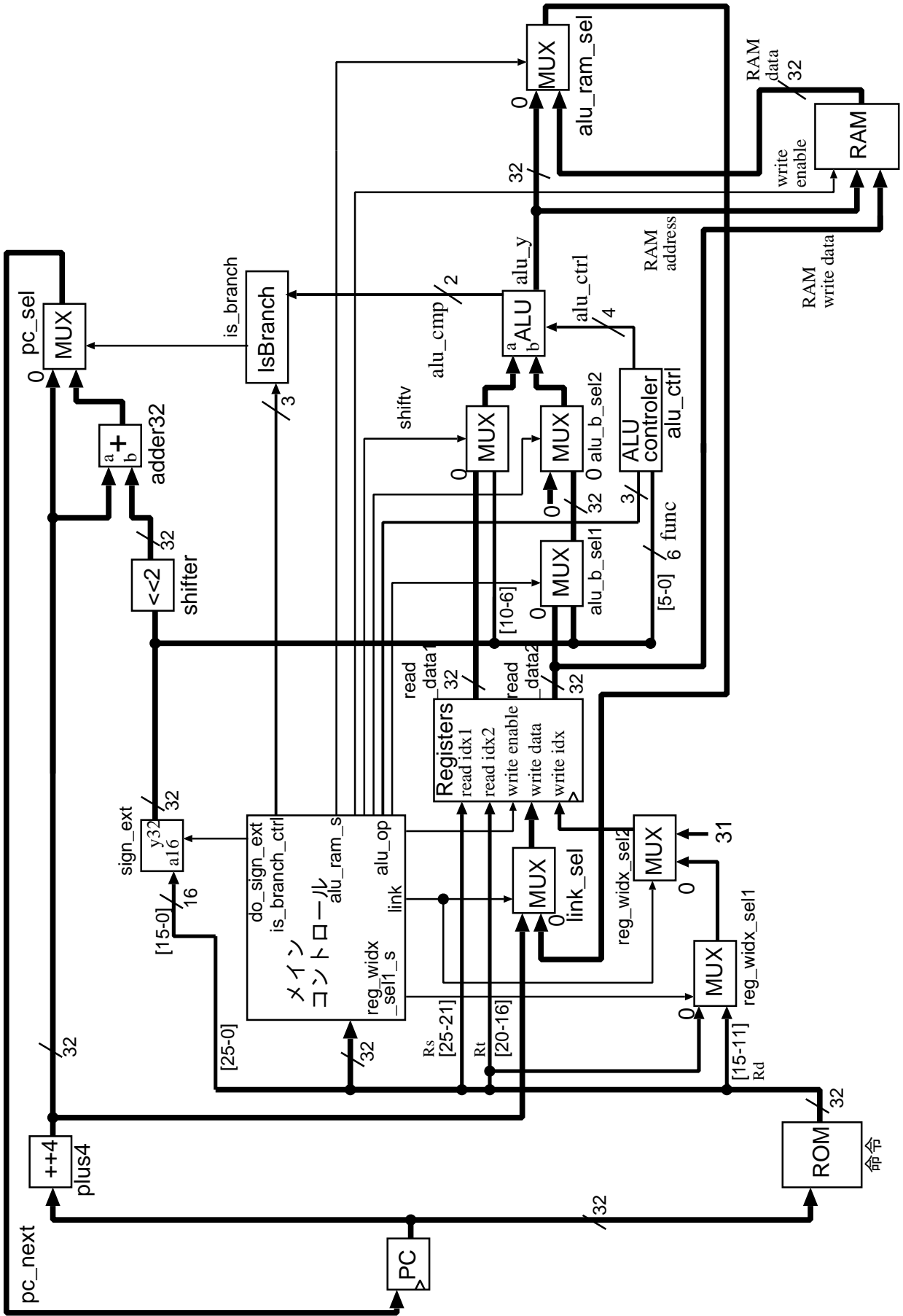


図 7: 動作実験 1-1 のプロセッサのブロック図

3.2 プロセッサの追加設計 1 (addiu 命令, sw 命令) と動作実験 1-2

本実験では, addiu 命令と sw 命令が未実装なプロセッサに対して追加設計を行い, 両命令が正しく実行されるプロセッサを完成させる.

実験 1-2 動作実験 1-1 の addiu 命令と sw 命令が未実装なプロセッサについて, 追加設計を行い, 両命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい (追加設計 1). また, そのプロセッサと動作実験 1-1 の print.B.bin を FPGA 上に実現し, その動作を確認せよ (動作実験 1-2). 本実験は, 3 章を参考に, 下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行うこと.

- プロセッサの追加設計 1 の手順
 1. addiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計
3.2.1 節を参考に, プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う.
 2. sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計
3.2.2 節を参考に, プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い, プロセッサを完成させる.
- 動作実験 1-2 の手順
 3. 論理合成
3.2.3 節を参考に, 完成したプロセッサ, その他周辺回路の論理合成を行う.
 4. FPGA を用いた回路実現
3.2.4 節を参考に, 完成したプロセッサ等の回路を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし, 実際の動作を観察する.
 5. プロセッサの機能レベルシミュレーション
3.2.5 節を参考に, プロセッサの動作を機能レベルシミュレーションにより確認する.

addiu 命令と sw 命令のアセンブリ言語

区分	命令	意味
算術演算	addiu rt,rs,immediate	rt = rs + immediate
データ転送	sw rt,address(rs)	メモリ [rs + address] = rt

addiu 命令と sw 命令の機械語

addiu I 形式	001001	rs	rt	immediate				
	6 ビット	5 ビット	5 ビット	16 ビット				
sw I 形式	101011	rs	rt	address				
	6 ビット	5 ビット	5 ビット	16 ビット				
	31	26	25	21	20	16	15	0

参考 URL : http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k01_addiu_sw_1_2/index.html

3.2.1 addiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計

動作実験 1 で動作を確認した， addiu 命令と sw 命令が未実装なプロセッサに対して追加設計を行う．動作実験 1 で使用したプロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 main_ctrl.v を使用する．

main_ctrl.v は，動作実験 1 でプロセッサの Verilog HDL 記述一式 mips_de2-115.tar.gz を展開した際に作成されたディレクトリ mips_de2-115 のサブディレクトリ MIPS にある．ソースファイル main_ctrl.v 中のコメント，追加設計 1 のヒント (1)～(9) の周辺を，下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 の手順で適切なものに変更せよ．

0. addiu 命令について

- addiu 命令は，命令の rs フィールドで指定されるレジスタの値と命令に直接書かれている値 immediate を，符号なし整数加算し，結果を命令の rt フィールドで指定されるレジスタに格納する命令である．
- addiu 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れを図 8 に示す．青線（濃い灰色の線），緑線（薄い灰色の線）とラベル付けされた信号線が，addiu 命令の実行に関わっている．以下では，信号の流れがブロック図のようになるように，赤線（(2)～(9) の番号付きの線）とラベル付けされた制御信号を適切に設定する．なお，制御信号に付いた (2)～(9) の番号と，ヒントの番号の間には対応関係がある．
- addiu 命令は，符号拡張された immediate と rs の符号なし整数加算を行う．
- ブロック図中の sign_ext は，符号拡張モジュールである（参考文献 [7] pp.285，または参考文献 [8] pp.246）．MUX は，2 入力 1 出力の Multiplexer（選択回路）である．選択信号が 0 の時に，2 つの入力信号のうち，0 のラベルが付けられている信号が出力される．ALU（Arithmetic and Logic Unit; 算術論理演算ユニット）は，加算や減算，シフト，AND, OR などの演算を行う．

1. 追加設計 1 のヒント (1) : I 形式の命令 addiu の追加，命令コードの定義

- addiu の命令操作コードが「`000000`」であることから，記述「`000000`」を「`000001`」に変更する．

2. 追加設計 1 のヒント (2) : I 形式の命令 addiu の追加，is_branch モジュールへの制御信号の記述

- is_branch は，条件分岐用のモジュールである（図 8，参考文献 [7] pp.287, 295-299，または参考文献 [8] pp.247-259）．
- addiu 命令は，beq (branch on equal) 命令などの条件分岐命令ではないので，is_branch への制御信号としては，「`0`」が適切である（ソース中の is_branch に関するコメント「// is_branch_d0 // 分岐判定モジュール is_branch の制御信号 // 3'b000, ==, EQ // ... <省略>... // 3'b110, do nothing」より）．
- 記述「`0`」を「`1`」に変更する．

3. 追加設計 1 のヒント (3) : I 形式の命令 addiu の追加，ALU の入力ポート B へ流すデータを選択するセレクト信号の記述

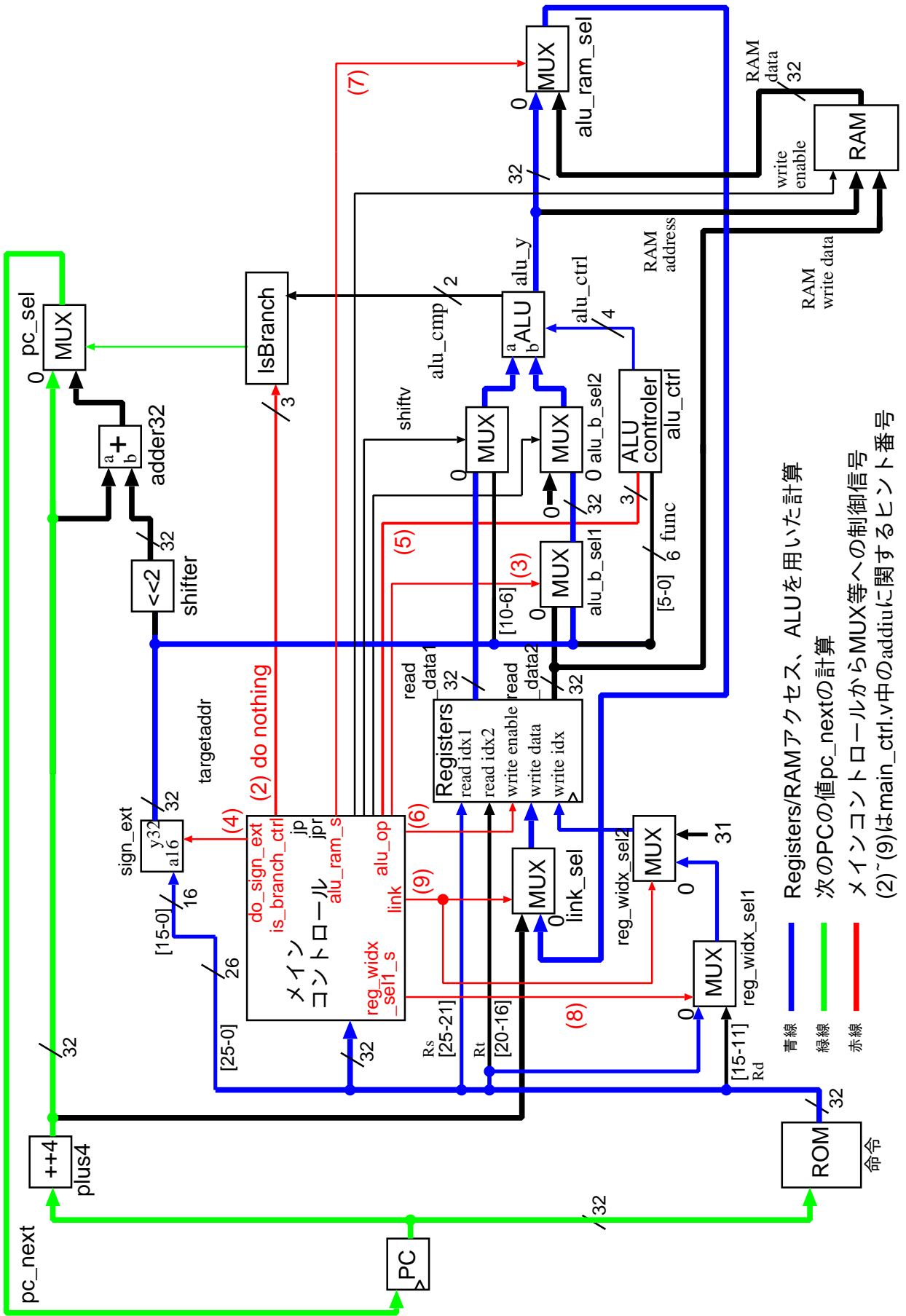


図 8: addiu 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

- ALU の B ポートに、命令に直接書かれている値 immediate (命令 [15:0]) を転送するには、セレクタ alu_b_sel1 のセレクト信号を 1'b0 にするのがよいか、1'b1 にするのがよいかを考える。
- 「 」にするのがよいことから (図8より)、記述「 」を「 」に変更する。

4. 追加設計 1 のヒント (4) : I 形式の命令 addiu の追加, 符号拡張を行うかどうかの制御

- sign_ext は、符号拡張モジュールである (図8, 参考文献 [7] pp.285, または参考文献 [8] pp.246) .
- sign_ext への制御信号としては、「 」が適切である (ソース中の do_sign_ext に関するコメント「// do_sign_ext // 符号拡張モジュール sign_ext の制御信号// do_sign_ext == 1'b0 : 16-bit データを 32-bit 化するとき符号拡張を行わない// do_sign_ext == 1'b1 : 16-bit データを 32-bit 化するとき、符号拡張を行う」より) .
- 記述「 」を「 」に変更する。

5. 追加設計 1 のヒント (5) : I 形式の命令 addiu の追加, 加算を行う制御信号の記述

- alu_op は ALU 制御モジュール alu_ctrler への制御信号である (図8, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- addiu 命令は、ALU に加算を行わせる命令なので、制御信号 alu_op の値として「 」が適切である (ソース中の alu_op に関するコメント「 // alu_op // ALU 制御モジュール alu_ctrler の制御信号// 3'b000, ALU に加算を行わせる// 3'b001, ALU に LUI の処理を行わせる// 3'b010, ALU に R 形式の命令に対して、R 形式の機能コードに応じた演算を行わせる// 3'b011, ALU に AND 演算を行わせる// 3'b100, ALU に OR 演算を行わせる// 3'b101, ALU に XOR 演算を行わせる// 3'b110, ALU に SLT の処理を行わせる// 3'b111, ALU に SLTU の処理を行わせる」より) .
- 記述「 」を「 」に変更する。参考文献 [7,8] とは、制御コードが少し異なる。

6. 追加設計 1 のヒント (6) : I 形式の命令 addiu の追加, レジスタファイルへの制御信号の記述

- reg_write_enable はレジスタファイル registers の書き込み制御信号である (図8, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- addiu 命令は、演算結果をレジスタに書き込む命令なので、制御信号 reg_write_enable の値として「 」が適切である (ソース中の reg_write_enable に関するコメント「// reg_write_enable // レジスタファイル registers の書き込み制御信号// reg_write_enable == 1'b0 : 書き込みを行わない// reg_write_enable == 1'b1 : 書き込みを行う」より) .
- 記述「 」を「 」に変更する。

7. 追加設計 1 のヒント (7) : I 形式の命令 addiu の追加, レジスタファイルの方へ流すデータを選択するセレクト信号の記述

- alu_ram_sel_s は、セレクタ alu_ram_sel モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- ALU から出てくる演算結果をレジスタに転送するには, alu_ram_sel のセレクト信号を 1'b0 にするのがよいか, 1'b1 にするのがよいかを考える.
- 「 」にするのがよいことから (図 8 より), 記述「 」を「 」に変更する.

8. 追加設計 1 のヒント (8) : I 形式の命令 addiu の追加, レジスタファイルの write_idx へ流すデータを選択するセレクト信号の記述 (1)

- reg_widx_sel1_s は、セレクタ reg_widx_sel1 モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- レジスタファイルのデータ書き込み先インデックス write_idx に, 命令の rt (命令 [20:16]) を転送するには, reg_widx_sel1 のセレクト信号を 1'b0 にするのがよいか, 1'b1 にするのがよいかを考える.
- 「 」にするのがよいことから (図 8 より), 記述「 」を「 」に変更する.

9. 追加設計 1 のヒント (9) : I 形式の命令 addiu の追加, レジスタファイルの write_idx へ流すデータを選択するセレクト信号の記述 (2)

- link はセレクタ reg_widx_sel2 モジュールのセレクト信号である (図 8, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- レジスタファイルのデータ書き込み先インデックス write_idx に, 命令の rt (命令 [20:16]) を転送するには, reg_widx_sel2 のセレクト信号を 1'b0 にするのがよいか, 1'b1 にするのがよいかを考える.
- 「 」にするのがよいことから (図 8 より), 記述「 」を「 」に変更する.

3.2.2 sw 命令のためのメイン制御回路の追加設計

次に, sw 命令の追加設計を行う. ここでも, プロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 main_ctrl.v を使用する. main_ctrl.v は, addiu 命令についての追加設計を行った後のものを使用する. ソースファイル main_ctrl.v 中のコメント, 追加設計 1 のヒント (10) ~ (16) の周辺を, 下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 の手順で適切に変更せよ.

0. sw 命令について

- sw 命令は, 命令の rt フィールドで指定されるレジスタの値をメモリに転送する命令である. 命令の rs フィールドで指定されるレジスタの値と命令に直接書かれている値 immediate との和が, 転送先のメモリのアドレスとなる.
- sw 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れを図 9 に示す. 青線 (濃い灰色), 緑線 (薄い灰色) とラベル付けされた信号線が sw 命令の実行に関わっている. 以下では, 信号の流れがブロック図のようになるように, 赤線 ((11)~(16) の番号) とラベル付けされた制御信号を適切に設定する. 制御信号に付いた (11)~(16) の番号と, ヒントの番号の間には対応関係がある.

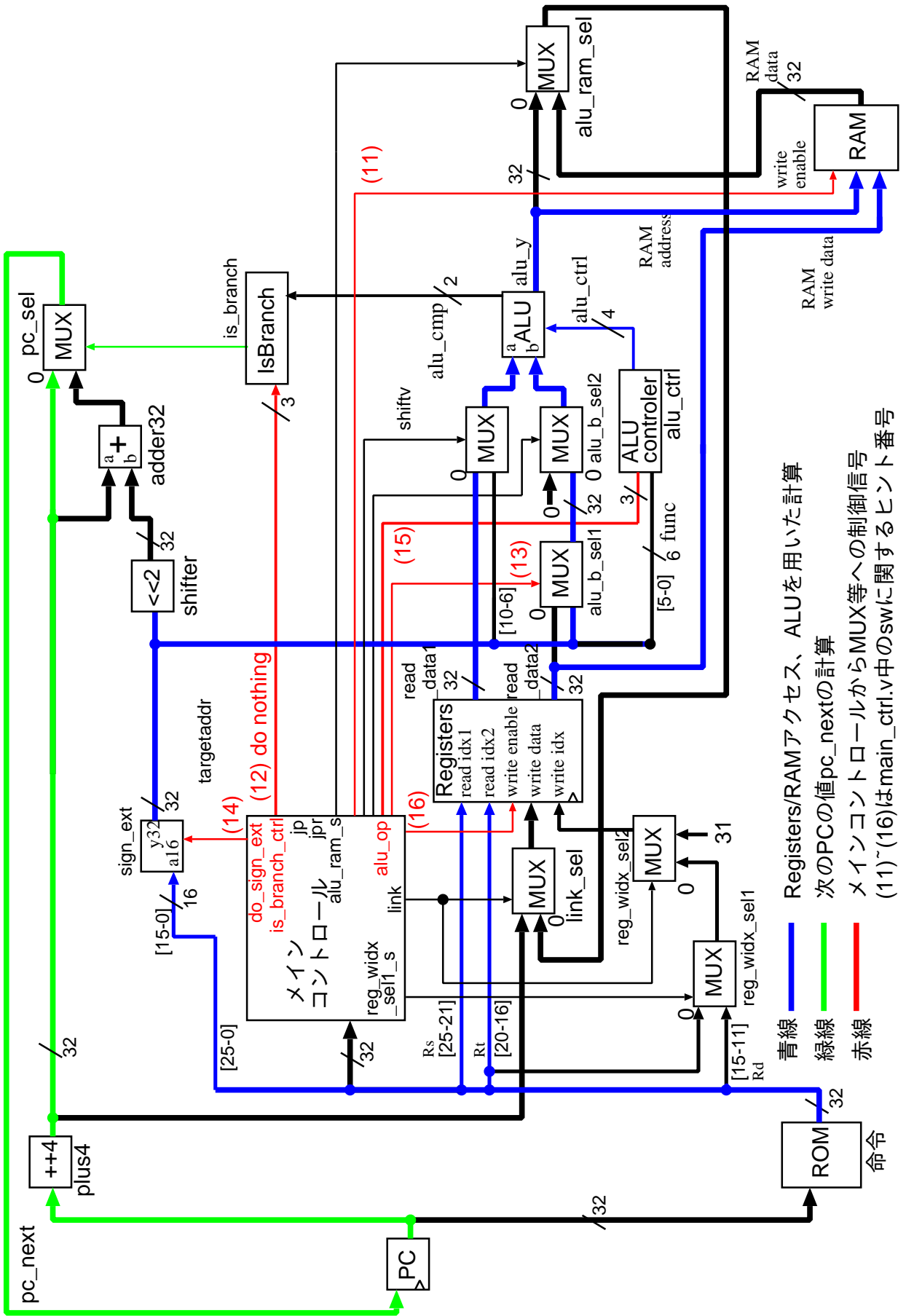


図 9: sw 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

1. 追加設計 1 のヒント (10) : I 形式の命令 sw の追加, 命令コードの定義

- sw の命令操作コードが「`0000`」であることから, 記述「`0000`」を「`0001`」に変更する.

2. 追加設計 1 のヒント (11) : I 形式の命令 sw の追加, RAM への制御信号の記述

- ram_write_enable は, メモリの書き込み制御信号である (図9).
- sw 命令は, レジスタの値をメモリに書き込む命令なので, 制御信号 ram_write_enable の値として「`1`」が適切である (ソース中の ram_write_enable に関するコメント「`// ram_write_enable // RAM の書き込み制御信号 // ram_write_enable == 1'b0 : 書き込みを行わない // ram_write_enable == 1'b1 : 書き込みを行う`」より).
- 記述「`0`」を「`1`」に変更する.

3. 追加設計 1 のヒント (12) : I 形式の命令 sw の追加, is_branch モジュールへの制御信号の記述

- is_branch は, 条件分岐用のモジュールである (図9, 参考文献 [7] pp.287, 295-299, または参考文献 [8] pp.247-259).
- sw 命令は beq (branch on equal) 命令などの条件分岐命令ではないので, is_branch への制御信号としては, 「`0`」が適切である (ソース中の is_branch に関するコメント「`// is_branch_d0 // 分岐判定モジュール is_branch の制御信号 // 3'b000, ==, EQ // ... <省略>... // 3'b110, do nothing`」より).
- 記述「`0`」を「`1`」に変更する.

4. 追加設計 1 のヒント (13) : I 形式の命令 sw の追加, ALU の入力ポート B へ流すデータを選択するセレクト信号の記述

- ALU の B ポートに, 命令に直接書かれている値 address (命令 [15:0]) を転送するには, セクタ alu_b_sel1 のセレクト信号を `1'b0` にするのがよいか, `1'b1` にするのがよいかを考える.
- 「`1`」にするのがよいことから (図9より), 記述「`0`」を「`1`」に変更する.

5. 追加設計 1 のヒント (14) : I 形式の命令 sw の追加, 符号拡張を行う制御信号の記述

- sign_ext は, 符号拡張モジュールである (図9, 参考文献 [7] pp.285, または参考文献 [8] p.246).
- sw 命令は, アドレス計算のために, 符号拡張された address と rs の符号なし整数加算を行う.
- sign_ext への制御信号としては, 「`1`」が適切である (ソース中の do_sign_ext に関するコメント「`// do_sign_ext // 符号拡張モジュール sign_ext の制御信号 // do_sign_ext == 1'b0 : 16-bit データを 32-bit 化するとき符号拡張を行わない // do_sign_ext == 1'b1 : 16-bit データを 32-bit 化するとき符号拡張を行う`」より).
- 記述「`0`」を「`1`」に変更する.

6. 追加設計 1 のヒント (15) : I 形式の命令 sw の追加, 加算を行う制御信号の記述

- alu_op は, ALU 制御モジュール alu_ctrler への制御信号である (図 9, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- sw 命令は, ALU に加算を行わせる命令なので, 制御信号 alu_op の値として「`alu_op = 3'b000`」が適切である (ソース中の alu_op に関するコメント「`// alu_op // ALU 制御モジュール alu_ctrler の制御信号// 3'b000, ALU に加算を行わせる// 3'b001, ALU に LUI の処理を行わせる// 3'b010, ALU に R 形式の命令に対して, R 形式の機能コードに応じた演算を行わせる// 3'b011, ALU に AND 演算を行わせる// 3'b100, ALU に OR 演算を行わせる// 3'b101, ALU に XOR 演算を行わせる// 3'b110, ALU に SLT の処理を行わせる// 3'b111, ALU に SLTU の処理を行わせる`」より) .
- 記述「`alu_op = 3'b000`」を「`alu_op = 3'b001`」に変更する.
- 参考文献 [7,8] とは制御コードがやや異なる.

7. 追加設計 1 のヒント (16) : I 形式の命令 sw の追加, レジスタファイルへの制御信号の記述

- reg_write_enable は, レジスタファイル registers の書き込み制御信号である (図 9, 文献 [9] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- sw 命令は, レジスタに値を書き込まない命令なので, 制御信号 reg_write_enable の値として「`reg_write_enable = 1'b0`」が適切である (ソース中の reg_write_enable に関するコメント「`// reg_write_enable // レジスタファイル registers の書き込み制御信号// reg_write_enable == 1'b0 : 書き込みを行わない// reg_write_enable == 1'b1 : 書き込みを行う`」より) .
- 記述「`reg_write_enable = 1'b1`」を「`reg_write_enable = 1'b0`」に変更する.

3.2.3 論理合成

追加設計後のプロセッサ, 命令メモリ, その他周辺回路の論理合成を行う. 論理合成には, 追加設計後の main_ctrl.v と, 動作実験 1-1 で使用したその他プロセッサの Verilog HDL 記述一式, print.B.bin から生成したメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif を使用する.

追加設計後の main_ctrl.v を, プロセッサなど一式のディレクトリ mips_de2-115 のサブディレクトリ MIPS に置く. さらに, ディレクトリ mips_de2-115 に移動(cd)し, pring.B.bin の rom8x1024_DE2.mif があることを確認して,「`quartus_sh --flow compile DE2_115_Default`」で論理合成を行う. 論理合成が完了すると, ディレクトリ mips_de2-115 内に, FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2_115_Default.sof が生成される.

3.2.4 FGPA を用いた回路実現

追加設計後のプロセッサの実際の動作を観察し, 動作実験 1-1 で観察した結果と比較する. 論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル

DE2_115_Default.sof を， Quartus II を用いて DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし，動作させる。

スライドスイッチ SW0, SW1 を両方とも 1 にし，プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。プロセッサが実行するマシン・コード print.B.bin は，ディスプレイ下部に文字 'B' を 1 つ表示するプログラムである。KEY3 を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り，プロセッサに PC=0x0000 番地から PC=0x0048 番地までの命令を実行させ，ディスプレイ下部に文字 'B' が 1 つ表示されるかどうかを確認せよ（文字 'B' が 1 つ表示されるはずである）。さらに，動作実験 1-1 で確認された，3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と異なる動作について，その動作に変化がないかどうかを確認せよ（3.1.2 節の 1, 2, 3, 4, 5 で予想した結果と同じ動作になったはずである）。

3.2.5 プロセッサの機能レベルシミュレーション

最後に，追加設計後のプロセッサの動作を，機能レベルシミュレーションで確認する。機能レベルシミュレーションには，動作実験 1 で print.B.bin から生成した機能レベルシミュレーション用の命令メモリの Verilog HDL 記述 rom8x1024_sim.v と，追加設計後のプロセッサの Verilog HDL 記述一式を使用する。

機能レベルシミュレーションを行う前に，プロセッサのトップレベル記述 mips_de2-115/MIPS/cpu.v をシミュレーション用の記述に変更し，機能レベルシミュレーション用のソースにしておく必要がある。下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6 の手順で，ソース mips_de2-115/MIPS/cpu.v の記述を変更せよ。

1. cpu.v の 70 行目周辺，動作実験用の include 文をコメントアウトする。
2. cpu.v の 65 行目周辺，機能レベルシミュレーション用 include を有効にする。
3. cpu.v の 320 行目周辺，動作実験用の ROM の実体化を数行コメントアウトする。
4. cpu.v の 315 行目周辺，機能レベルシミュレーション用の ROM の実体化を有効にする。
5. cpu.v の 340 行目周辺，動作実験用の RAM の実体化を数行コメントアウトする。
6. cpu.v の 335 行目周辺，機能レベルシミュレーション用の RAM の実体化を有効にする。

cpu.v の変更後，rom8x1024_sim.v をディレクトリ mips_de2-115/MIPS にコピーし，ディレクトリ mips_de2-115/MIPS に cd して，EDA ツールを用いた論理回路設計の 3.2 節を参考に「vsim test_cpu.v」により機能レベルシミュレーションを行う。なお，機能レベルシミュレーション後，次の実験課題で再び論理合成が行えるように，cpu.v の記述を元にもどしておくこと。

4 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「中級編」

第 2 週目の実験では、プロセッサの動作実験と、プロセッサのジャンプ命令 (j) と即値符号なし・セット・オン・レス・ザン命令 (sltui), ブランチ・オン・ノットイコール命令 (bne), とロード・ワード (lw) について追加設計を行う。また、クロスコンパイラを用いたプログラム開発についての実験も行う。

4.1 マシン・コードの動作実験 2-1 (文字の繰り返し出力 1)

プロセッサの動作実験 2-1 では、ディスプレイに文字 'B' を繰り返し表示する MIPS マシン・コード print_B_while.bin と、それを実行するプロセッサとして追加設計 1 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現し、その動作を確認する。

実験 2-1 ディスプレイに文字 'B' を繰り返し表示する MIPS マシン・コード print_B_while.bin と、それを実行するプロセッサとして実験 1-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 2-1)。本動作実験は、4 章を参考に下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい。

- 動作実験 2-1 の手順

1. メモリイメージファイルの作成
4.1.1 節を参考に、MIPS マシン・コード print_B_while.bin から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。
2. 命令メモリに格納される命令列の確認
4.1.2 節を参考に、命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。
3. 論理合成
4.1.3 節を参考に、実験 1-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
4. FPGA を用いた回路実現
4.1.4 節を参考に、プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

本動作実験で使用する MIPS マシン・コード print_B_while.bin は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 2-1 用 MIPS マシン・コード:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k02-j/print_B_while.bin](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j/print_B_while.bin)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k02-j_2.1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j_2.1/index.html)

実験 1-2 で完成させたジャンプ命令 (jump : j) が未実装なプロセッサにおいて、その命令を含む簡単な機械語のマシン・コードを実行すると、どのような動作をするかを観察する。

本実験で観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 2 において、j が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。

4.1.1 MIPS マシン・コードからのメモリ・イメージファイルの作成

まず、MIPS マシン・コードを命令メモリのメモリ・イメージファイルに変換する。ここでは、MIPS マシン・コードの例として `print_B_while.bin`³ を使用する。変換には、変換プログラム `bin2v` を使用する。EDA ツールの環境設定を行ったのち、「`bin2v print_B_while.bin`」で、MIPS マシン語プログラムからメモリ・イメージファイルを作成する。この変換により、論理合成用のメモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` と、機能レベルシミュレーション用の Verilog HDL 記述 `rom8x1024_sim.v` が得られる。

本実験で使用する MIPS マシン・コード `print_B_while.bin` は、正しいプロセッサ（ジャンプ命令 j が実装済みのプロセッサ）で動作させると、次の 1, 2, 3, 4 のような動作をする命令列を含んだ、バイナリファイルである。

1. データメモリ（RAM）の 0x0300 番地に 0 を格納

```
addiu $s2, $s0, 0x0300
sw $s0, 0x0000($s2)
```

2. RAM の 0x0304 番地に 2 を格納

```
addiu $s3, $s0, 0x0304
addiu $s2, $s0, 0x0002
sw $s2, 0x0000($s3)
```

3. RAM の 0x0300 番地に 1 を上書き

```
addiu $s3, $s0, 0x0300
addiu $s2, $s0, 0x0001
sw $s2, 0x0000($s3)
```

4. PC = 0x040002c 番地の命令にジャンプ

```
j 0x040002c
```

4.1.2 命令メモリに格納される命令列の確認

次に、命令メモリに格納される命令列の確認を行う。この確認には、`bin2v` により生成された機能レベルシミュレーション用の Verilog HDL 記述 `rom8x1024_sim.v` を使用する。図 10 に `rom8x1024_sim.v` の一部を示す。

`case` ブロック内の各行は、3.1.2 節で説明した通り、本実験で設計するプロセッサにおける、命令メモリの 10 ビットのアドレスと、そこに格納される 32 ビット命令の機械語の記述である。

`case` ブロック内の最後の記述は、本実験で設計するプロセッサの命令メモリの 0x013 番地に機械語 0x0810000b が格納されることを表している。また、この命令は実際の MIPS では 0x0040004c に格納され、命令名は j、PC に 0x040002c をセットする命令であることを表している。

`print_B_while.bin` から生成された `rom8x1024_sim.v` または、図 10 の Verilog HDL 記述を解析し、以下の 1 について答えよ。なお、j はジャンプ命令である。

³http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j/print_B_while.bin

```

<省略>
case (word_addr)
<省略>
10'h00b: data = 32'h24020300; // 0040002c: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+768(=0x00000300);   ここが PC=0x002c の命令
10'h00c: data = 32'hac400000; // 00400030: SW, RAM[REG[2]+0]<=REG[0];
10'h00d: data = 32'h24030304; // 00400034: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+772(=0x00000304);
10'h00e: data = 32'h24020002; // 00400038: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+2(=0x00000002);
10'h00f: data = 32'hac620000; // 0040003c: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
10'h010: data = 32'h24030300; // 00400040: ADDIU, REG[3]<=REG[0]+768(=0x00000300);
10'h011: data = 32'h24020001; // 00400044: ADDIU, REG[2]<=REG[0]+1(=0x00000001);
10'h012: data = 32'hac620000; // 00400048: SW, RAM[REG[3]+0]<=REG[2];
10'h013: data = 32'h0810000b; // 0040004c: J, PC<=0x0010000b*4(=0x0040002c);   ここが 命令メモリ 0x013 の命令
<省略>
endcase
<省略>

```

図 10: rom8x1024_sim.v の一部

1. プロセッサが PC=0x004c の命令を実行することにより、PC に格納される値と、それが表す命令メモリの番地を予想せよ。

4.1.3 論理合成

j 命令が未実装なプロセッサならびに命令メモリ、その他周辺回路の論理合成を行う。論理合成には、bin2v により生成された論理合成用のメモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif と実験 1-2 で完成させたプロセッサの Verilog HDL 記述一式を使用する。メモリ・イメージファイル rom8x1024_DE2.mif をディレクトリ mips_de2-115 にコピーし、ディレクトリ mips_de2-115 に cd して、「quartus_sh --flow compile DE2.115.Default」で論理合成を行う。論理合成が完了すると、ディレクトリ mips_de2-115 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2.115.Default.sof が生成される。

4.1.4 FPGA を用いた回路実現

j 命令が未実装なプロセッサの実際の動作を観察する。観察した結果は、次のプロセッサの追加設計 2 において、j が正しく動くプロセッサを完成させた後、動作比較の対象として用いる。サなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル DE2.115.Default.sof を、Quartus II を用いて DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、動作させる。スライドスイッチ SW0, SW1 をともに 1 にし、プロセッサへのクロック供給を手動モードにする。今回プロセッサが実行するマシン・コード print_B_while.bin はディスプレイ下部に文字 'B' を繰り返し表示するプログラムである。KEY3 を数回押しクロックパルスを送り、プロセッサに PC=0x0000 番地の命令から 25 個程度の命令を実行させ、ディスプレイ下部に文字 'B' が繰り返し表示されるかどうかを確認せよ（ディスプレイ下部に文字は 1 つしか表示されないはずである）。

図 11 に動作実験 2-1 のプロセッサのブロック図を示す。

4.1.2 節の 1 で予想した結果と同じ、正しい動作かどうかを確認せよ（予想と異なり、正しく動作しないはずである）。この結果から、プロセッサが、j 命令を正しく実行できていないことが分かる。

次の実験 2-2 では、プロセッサの追加設計を行い、プロセッサ内部で行われるデータ転送や演算などを制御するメイン制御回路を、これらの命令に対応したものにする。

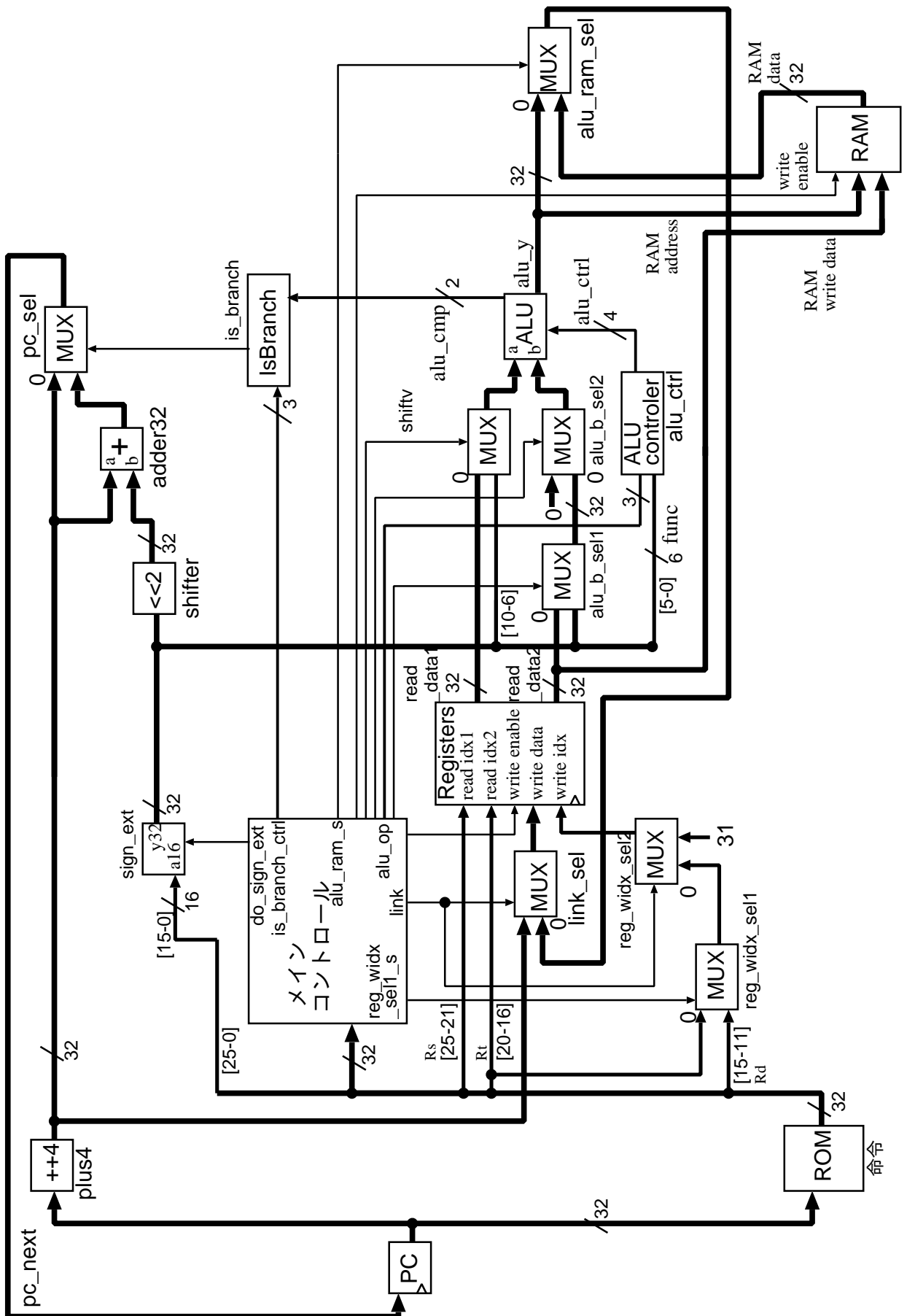


図 11: 動作実験 2-1 のプロセッサのブロック図

4.2 プロセッサの追加設計 2 (j 命令) と動作実験 2-2

本実験では、プロセッサの追加設計と動作実験を行う。ここでは、j 命令が未実装なプロセッサを例とし、追加設計を行い、j 命令が正しく実行されるプロセッサを完成させる。また、その動作を実際に動作させて観察する。

実験 2-2 動作実験 2-1 の j 命令が未実装なプロセッサについて、追加設計を行い、j 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい (追加設計 2)。さらに、そのプロセッサと動作実験 2-1 の `print_B_while.bin` を FPGA 上に実現し、その動作を確認せよ (動作実験 2-2)。本実験は、4 章を参考に下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい。

- プロセッサの追加設計 2 の手順
 1. j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計
4.2.1 節を参考に、プロセッサの最上位階層の記述に追加設計を行う。
 2. j 命令のためのメイン制御回路の追加設計
4.2.2 節を参考に、プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い、プロセッサを完成させる。
- 動作実験 2-2 の手順
 3. 論理合成
4.2.3 節を参考に、完成したプロセッサ、その他周辺回路の論理合成を行う。
 4. FPGA を用いた回路実現
4.2.4 節を参考に、完成したプロセッサ等の回路を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

j 命令のアセンブリ言語

区分	命令	意味
ジャンプ	j address	PC = address × 4

j 命令の機械語

j	000010	address
J 形式	6 ビット	26 ビット
	31 26 25	0

参考 URL :

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

[k02-j_2.2/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k02-j_2.2/index.html)

4.2.1 j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールの追加設計

まず、動作実験 2-1 で動作を確認した j 命令が未実装なプロセッサに対して追加設計を行う。ここでは、プロセッサの最上位階層の Verilog HDL 記述 `cpu.v` を使用する。`cpu.v` は、ディレクトリ `mips_de2-115` のサブディレクトリ `MIPS` にある。追加設計 2 のヒント (1)~(4) の周辺を、下記の 1, 2, 3, 4 の手順で適切なものに変更せよ。

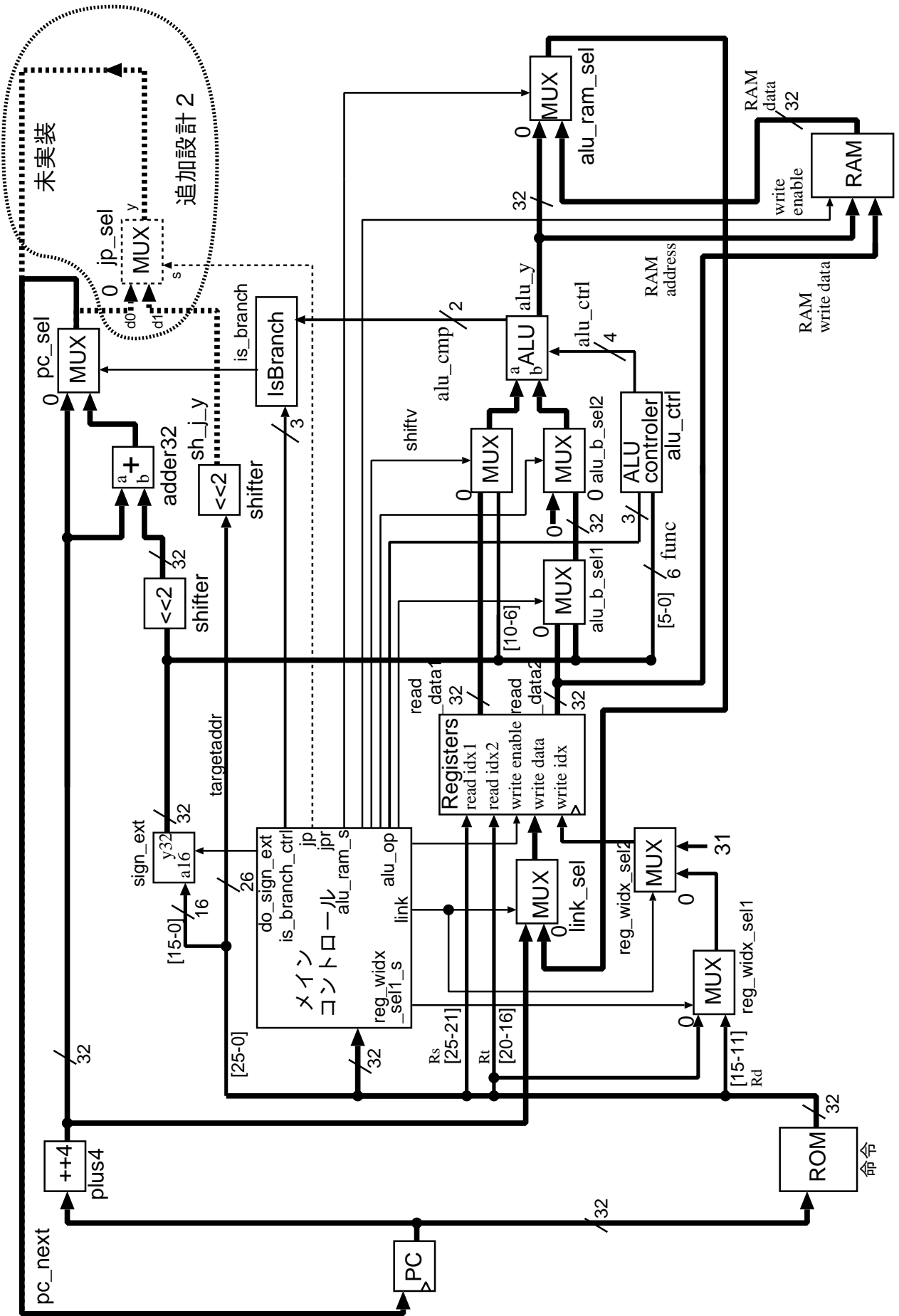


図 12: j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールを含むプロセッサ

- j 命令は、「命令の address フィールドに直接書かれている値」 × 4 を PC に格納する命令である。
- j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールを含むプロセッサのブロック図を、図 12 に示す。破線で囲まれた、未実装、追加設計 2 と書かれた部分が j 命令のためのジャンプ・セレクト・モジュールである。MUX `jp_sel` は、2 入力 1 出力の Multiplexer、選択回路であり、その 2 つの入力信号のうち、0 のラベルが付けられている方が、選択信号 `jp` が 0 の時に出力される信号である。以下では、このジャンプ・セレクト・モジュールをプロセッサの最上位階層の記述に追加する。

1. 追加設計 2 のヒント (1) : `jp_sel` の入出力ワイヤの宣言

- 図 12 のワイヤ `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s`, `jp_sel_y` に対応する、同名のワイヤを宣言する。

2. 追加設計 2 のヒント (2) : 32-bit, 32-bit 入力, 32-bit 出力のセクタを実体化

- 図 12 のモジュール `jp_sel` に対応する、同名のモジュールを実体化する。

3. 追加設計 2 のヒント (3) : `jp_sel` の出力 `jp_sel_y` の `pc_next` への接続

- モジュール `jp_sel` の出力 `jp_sel_y` を図 12 のように `pc_next` に接続する。
- 古い接続 `assign pc_next = pc_sel_y;` は消去する。

4. 追加設計 2 のヒント (4) : `jp_sel` の入力 `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s` の接続

- モジュール `jp_sel` の入力 `jp_sel_d0`, `jp_sel_d1`, `jp_sel_s` を、それぞれ図 12 のように `pc_sel_y`, `sh_j_y`, `jp` に接続する。

4.2.2 j 命令のためのメイン制御回路の追加設計

動作実験 2-1 で動作を確認した j 命令が未実装なプロセッサに対して、追加設計を行う。ここでは、プロセッサのメイン制御回路の Verilog HDL 記述 `main_ctrl.v` を使用する。`main_ctrl.v` は、ディレクトリ `mips_de2-115` のサブディレクトリ `MIPS` にある。ソースファイル `main_ctrl.v` 中のコメント、追加設計 2 のヒント (1)~(3) の周辺を、下記の 1, 2, 3 の手順で適切に変更せよ。

- j 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れを図 13 に示す。緑線（薄い灰色）とラベル付けされた信号線が j 命令の実行に関わっている。以下では、信号の流れがブロック図のようになるように、赤線 ((2),(3) の番号付き) とラベル付けされた制御信号を適切に設定する。制御信号に付いた (2),(3) の番号と、ヒントの番号の間には対応関係がある。

1. 追加設計 2 のヒント (1) : J 形式の命令 j の追加, 命令コードの定義

- j の命令操作コードが「`J`」であることから、記述「`J`」に変更する。

2. 追加設計 2 のヒント (2) : J 形式の命令 j の追加, `jp_sel` モジュールへの制御信号の記述

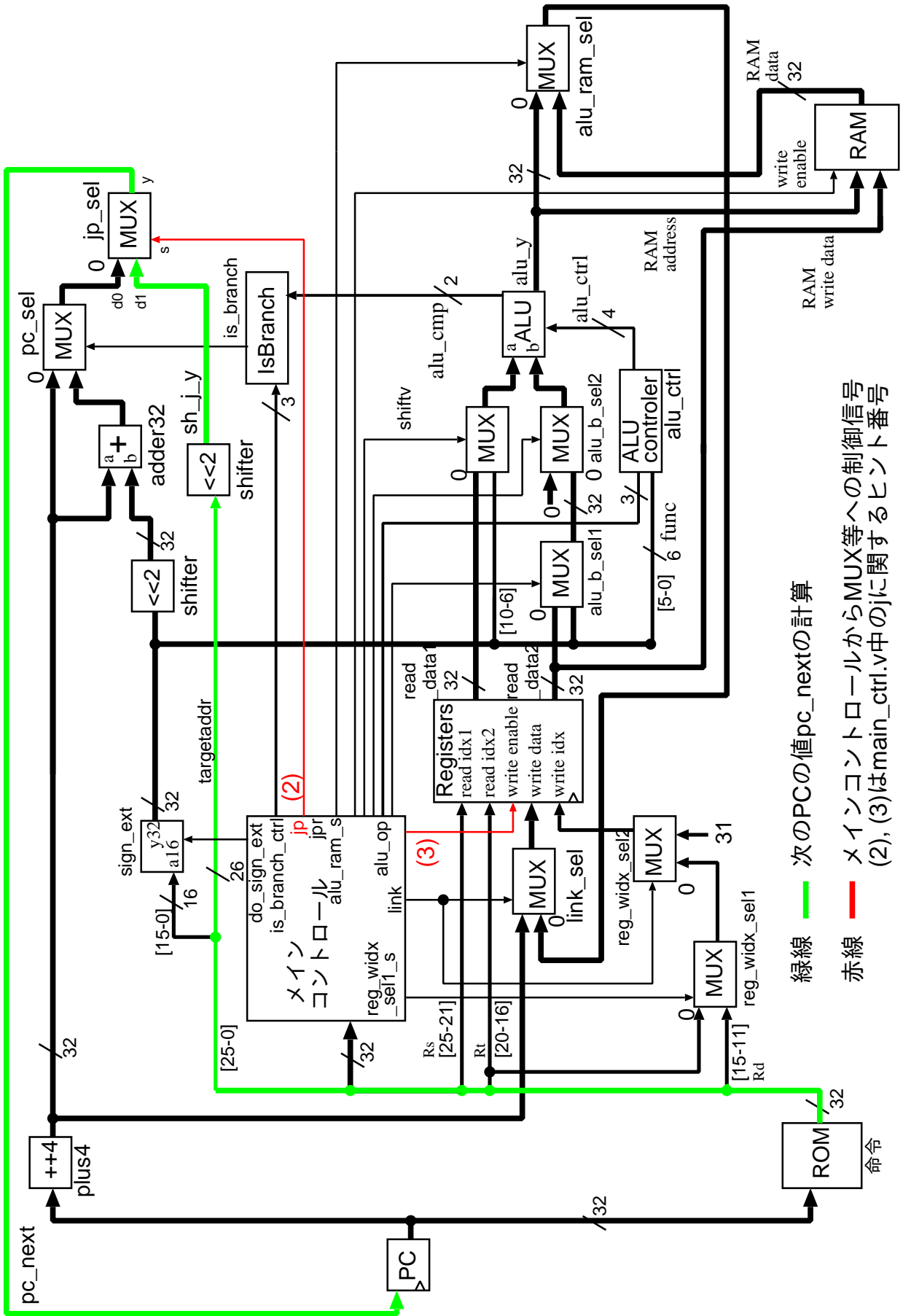


図 13: j 命令実行時のプロセッサ内の信号の流れ

- `jp_sel` はジャンプ用のモジュールである (図 13, 参考文献 [7] pp.287, 295-299, または参考文献 [8] pp.247-259) .
- `j` 命令はジャンプ命令なので, `jp_sel` への制御信号としては「`jp_sel`」が適切である (ソース中の `jp_sel` に関するコメント「// jump, J, JAL 用// MUX, `jp_sel` モジュールのセレクト信号// `jp == 1'b0`: jump しない場合の, 次の PC の値を選択// `jp == 1'b1`: jump する場合の, 次の PC の値を選択」より) .
- 記述「`jp_sel`」を「`jp_sel`」に変更する.

3. 追加設計 2 のヒント (3) : J 形式の命令 `j` の追加, レジスタファイルへの制御信号の記述

- `reg_write_enable` はレジスタファイル `registers` の書き込み制御信号である (図 13, 参考文献 [7] pp.290-299, または参考文献 [8] pp.250-259) .
- `j` 命令は演算結果をレジスタに書き込む命令ではないので, 制御信号 `reg_write_enable` の値として「`reg_write_enable`」が適切である (ソース中の `reg_write_enable` に関するコメント「// `reg_write_enable` // レジスタファイル `registers` の書き込み制御信号// `reg_write_enable == 1'b0`: 書き込みを行わない// `reg_write_enable == 1'b1`: 書き込みを行う」より) .
- 記述「`reg_write_enable`」を「`reg_write_enable`」に変更する.

4.2.3 論理合成

追加設計後のプロセッサならびに命令メモリ, その他周辺回路の論理合成を行う. 論理合成には, 追加設計後の `main_ctrl.v` と `cpu.v`, 動作実験 2-1 で使用したその他プロセッサの Verilog HDL 記述一式, `print_B_while.bin` から生成したメモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` を使用する.

追加設計後の `main_ctrl.v` と `cpu.v` を, ディレクトリ `mips_de2-115` のサブディレクトリ `MIPS` に置く. 更に, ディレクトリ `mips_de2-115` に `cd` し, `print_B_while.bin` の `rom8x1024_DE2.mif` が, そこにあるのを確認してから,

「`quartus_sh --flow compile DE2.115.Default`」で論理合成を行う. 論理合成が完了すると, ディレクトリ `mips_de2-115` 内に FPGA にダウンロード可能なプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2.115.Default.sof` が生成される.

4.2.4 FPGA を用いた回路実現

追加設計後のプロセッサの実際の動作を観察し, 動作実験 2-1 で観察した結果との比較を行う. ここでは, 論理合成により生成されたプロセッサなど回路一式のストリーム・アウト・ファイル `DE2.115.Default.sof` を, Quartus II を用いて `DE2-115` ボード上の FPGA にダウンロードし, 動作させる. また, スライドスイッチ `SW0`, `SW1` をともに 1 にし, プロセッサへのクロック供給を手動モードにする. プロセッサが実行するマシン・コード `print_B_while.bin` はディスプレイ下部に文字 'B' を繰り返し表示するプログラムである. **KEY3** を数回押しプロセッサにクロックパルスを送り, プロセッサに `PC=0x0000` 番地から 25 個程度の命令を実行させ, ディスプレイ下部に文字 'B' が繰り返し表示されるかどうかを確認せよ (文字

'B' が繰り返し表示されるはずである)。また、動作実験 2-1 で確認された、4.1.2 節の 1 で予想した結果と異なる動作について、その動作に変化がないかどうかを確認せよ (4.1.2 節の 1 で予想した結果と同じ動作になったはずである)。

4.3 C クロスコンパイラを用いたマシン・コード生成と実験 3

実験 3 図 14 に、MIPS 用にコンパイルすると、実験 1-1, 1-2 で使用した MIPS マシン・コード `print_B.bin` が得られる C 言語のソース `print_B.c` を示す。ソースの 1,2 行目は、それぞれ、プロセッサのデータメモリの `0x0300` 番地と `0x0304` 番地を指す `define` 文である。5 行目は、プロセッサのデータメモリの `0x0300` 番地に `0x00000000` を格納する記述である。6,7 行目は、それぞれ、プロセッサのデータメモリの `0x0304`, `0x0300` 番地に `0x00000002`, `0x00000001` を格納する記述である。

図 14 のソースから実験 1-1, 1-2 で使用したマシン・コードが生成されることをふまえて、実験 2-1, 2-2 で使用した MIPS マシン・コード `print_B_while.bin` が生成される、元となった C 言語のソース `my_print_B_while.c` を作成せよ (ヒント: `print_B.c` に 2 行追加)。

また、作成した `my_print_B_while.c` を MIPS 用にクロスコンパイルし、MIPS マシン・コード `my_print_B_while.bin` を生成せよ。クロスコンパイルには、「`cross_compile.sh`」を使用し、「`cross_compile.sh my_print_B_while.c`」で MIPS マシン・コードが得られる。更に、生成された `my_print_B_while.bin` に対して、「`bin2v`」を使用し、メモリ・イメージファイル `rom8x1024_DE2.mif` を生成し、その内容が、実験 2-1 で使用したものと同一であるかどうかを確認せよ。

```
1:  #define EXTIO_PRINT_STROKE (*(volatile unsigned int *) 0x0300)
2:  #define EXTIO_PRINT_ASCII  (*(volatile unsigned int *) 0x0304)
3:  main()
4:  {
5:      EXTIO_PRINT_STROKE = (unsigned int)0x00000000;
6:      EXTIO_PRINT_ASCII  = (unsigned int)0x00000002;
7:      EXTIO_PRINT_STROKE = (unsigned int)0x00000001;
8:  }
```

図 14: `print_B.c`

参考 URL :

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

[k03_cross/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k03_cross/index.html)

4.4 マシン・コードの動作実験 4-1 (ディスプレイへの繰り返し文字出力 2)

実験 4-1 ディスプレイに 61 種類の文字を表示する C プログラム `print_all_char.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 2-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 4-1)。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 4-1 の手順

1. クロスコンパイル
C 言語プログラム `print_all_char.c` から、MIPS のマシン・コード `print_all_char.bin` を生成する。
2. メモリイメージファイルの作成
MIPS マシン・コード `print_all_char.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。
3. 命令メモリに格納される命令列の確認
命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。
4. 論理合成
実験 2-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
5. FPGA を用いた回路実現
プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

本動作実験で使用する C プログラム `print_all_char.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 4-1 用 C プログラム:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k04.sltiu_bne.lw/print_all_char.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04.sltiu_bne.lw/print_all_char.c)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k04.sltiu_bne.lw_4_1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04.sltiu_bne.lw_4_1/index.html)

4.5 追加設計 3 (sltiu 命令, bne 命令, lw 命令) と C プログラムの動作実験 4-2

実験 4-2 動作実験 4-1 の sltiu 命令と bne 命令, lw 命令が未実装なプロセッサについて、追加設計を行い、これら命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい (追加設計 3)。さらに、そのプロセッサと動作実験 4-1 の print_all_char.bin を FPGA 上に実現し、その動作を確認せよ (動作実験 4-2)。本実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- プロセッサの追加設計 3 の手順
 1. sltiu 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う。
 2. bne 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行う。
 3. lw 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い、プロセッサを完成させる。
- 動作実験 4-2 の手順
 4. 論理合成
完成したプロセッサ, その他周辺回路の論理合成を行う。
 5. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし, 実際の動作を観察する。

sltiu 命令と bne 命令, lw 命令のアセンブリ言語

区分	命令	意味
条件判定	sltiu rt,rs,immediate	$rt = (rs < immediate) ? 1 : 0$
条件分岐	bne rt,rs,address	$PC = (rs \neq rt) ? PC + 4 + address \times 4 : PC + 4$
データ転送	lw rt,address(rs)	rt = メモリ [rs + address]

sltiu 命令と bne 命令, lw 命令の機械語

sltiu I 形式	001011 6 ビット	rs 5 ビット	rt 5 ビット	immediate 16 ビット
bne I 形式	000101 6 ビット	rs 5 ビット	rt 5 ビット	address 16 ビット
lw I 形式	100011 6 ビット	rs 5 ビット	rt 5 ビット	address 16 ビット
	31 26	25 21	20 16	15 0

参考 URL :

http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k04.sltiu_bne_lw_4_2/index.html

5 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「上級編」

5.1 C プログラムの動作実験 5-1 (関数呼出し・ディスプレイへの文字列出力関数)

実験 5-1 ディスプレイに文字列を表示する C プログラム `my_print.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 4-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 5-1)。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 5-1 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `my_print.c` から、MIPS のマシン・コード `my_print.bin` を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `my_print.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

3. 命令メモリに格納される命令列の確認

命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。

4. 論理合成

実験 4-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

5. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

本動作実験で使用する C プログラム `my_print.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 5-1 用 C プログラム:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k05_jal/my_print.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal/my_print.c)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k05_jal.5_1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal.5_1/index.html)

5.2 追加設計 4 (jal 命令) と C プログラムの動作実験 5-2

実験 5-2 動作実験 5-1 の jal 命令が未実装なプロセッサについて、追加設計を行い、jal 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい (追加設計 4)。さらに、そのプロセッサと動作実験 5-1 の my_print.bin を FPGA 上に実現し、その動作を確認せよ (動作実験 5-2)。本実験は、下記の 1, 2, 3 の手順で行いなさい。

- プロセッサの追加設計 4 の手順
 1. jal 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い、プロセッサを完成させる。
- 動作実験 5-2 の手順
 2. 論理合成
完成したプロセッサ、その他周辺回路の論理合成を行う。
 3. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

jal 命令のアセンブリ言語

区分	命令	意味
手続きサポート (ジャンプ)	jal address	PC = PC + 4 ra = address × 4 (ra は 31 番目のレジスタ)

jal 命令の機械語

jal	000011	address
J 形式	6 ビット	26 ビット
	31 26 25	0

参考 URL :

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

[k05_jal_5_2/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k05_jal_5_2/index.html)

5.3 C プログラムの動作実験 6-1 (関数からの復帰・キーボードからの文字列入力を受ける関数)

実験 6-1 キーボードからの文字列入力を受ける C プログラム `my_scan.c` と、それを実行するプロセッサとして実験 5-2 で完成させたプロセッサを FPGA 上に実現しその動作を確認せよ (動作実験 6-1)。本動作実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 動作実験 6-1 の手順

1. クロスコンパイル
C 言語プログラム `my_scan.c` から、MIPS のマシン・コード `my_scan.bin` を生成する。
2. メモリイメージファイルの作成
MIPS マシン・コード `my_scan.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。
3. 命令メモリに格納される命令列の確認
命令メモリに格納される命令列を確認し、プロセッサの動作を予想する。
4. 論理合成
実験 5-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
5. FPGA を用いた回路実現
プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。

本動作実験で使用する C プログラム `my_scan.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 6-1 用 C プログラム:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k06_jr/my_scan.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr/my_scan.c)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k06_jr_6.1/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr_6.1/index.html)

5.4 追加設計 5 (jr 命令) と C プログラムの動作実験 6-2

実験 6-2 動作実験 6-1 の jr 命令が未実装なプロセッサについて，追加設計を行い，jr 命令を正しく実行するプロセッサを完成させなさい（追加設計 5）．さらに，そのプロセッサと動作実験 6-1 の my_scan.bin を FPGA 上に実現し，その動作を確認せよ（動作実験 6-2）．本実験は，下記の 1, 2, 3, 4 の手順で行いなさい．

- プロセッサの追加設計 5 の手順
 1. jr 命令のためのジャンプ・レジスタ・セレクト・モジュールの追加設計
プロセッサの最上位階層の記述に追加設計を行う．
 2. jr 命令のためのメイン制御回路の追加設計
プロセッサのメイン制御回路の追加設計を行い，プロセッサを完成させる．
- 動作実験 6-2 の手順
 3. 論理合成
完成したプロセッサ，その他周辺回路の論理合成を行う．
 4. FPGA を用いた回路実現
完成したプロセッサ等の回路を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし，実際の動作を観察する．

jr 命令のアセンブリ言語

区分	命令	意味
手続きサポート (ジャンプ)	jr rs	PC = ra (ra は 31 番目のレジスタ)

jr 命令の機械語

jr	000000	11111	00000	00000	00000	001000
R 形式	6 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	5 ビット	6 ビット
	31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0

参考 URL :

<http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/>

[k06_jr_6_2/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k06_jr_6_2/index.html)

6 シングルサイクル RISC プロセッサの設計「応用編」

6.1 C プログラムの動作実験 7 (素数計算)

実験 7 3 から「キーボードから入力された数」までの数のうち、素数であるもののみをディスプレイに次々と表示する処理を、C プログラムと実験 6-2 で完成させたプロセッサにより実現せよ。本実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5, 6 の手順で行いなさい。

- 実験 7 の手順

1. クロスコンパイル
sosuu.c から、MIPS のマシン・コード sosuu.bin を生成する。
2. メモリイメージファイルの作成
sosuu.bin から、メモリ・イメージファイルを作成する。
3. 命令メモリに格納される命令列の確認
 - (a) 命令メモリの 0x082 番地の命令は、実験 6-2 で完成させたプロセッサでは未実装な命令である。この命令はどのような命令か調査せよ。
 - (b) 3 (a) の命令は、sosuu.c 中の関数 sosuu_check() の処理を行う命令の一つである。具体的に、どの記述に対応しているか予想せよ。
4. 論理合成
実験 6-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。
5. FPGA を用いた回路実現
プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する。
 - (a) HELLO, NUM= と表示されたら、キーボードから “20” と入力し、その結果を観察せよ。
 - (b) 5 (a) で観察された正しくない動作の原因は、3(a),(b) のためである。この問題を解決する方法を 2 つ考えよ。
6. C プログラム sosuu.c の変更 (おそらく、2 つの解決法のうちの 1 つ)
3 から「キーボードから入力された数」までの数のうち、素数であるもののみをディスプレイに次々と表示する処理が正しく行えるように sosuu.c を修正し、実際にその動作を確認する。

本動作実験で使用する C プログラム sosuu.c は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 7 用 C プログラム:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k07_sosuu/sosuu.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k07_sosuu/sosuu.c)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k07_sosuu/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k07_sosuu/index.html)

6.2 C プログラムの動作実験 8 (ステッピングモータの制御)

実験 8 キーボードからステッピングモーターを制御する処理を、C プログラムと実験 6-2 で完成させたプロセッサにより実現せよ。本実験は、下記の 1, 2, 3, 4, 5 の手順で行いなさい。

- 実験 8 の手順

1. クロスコンパイル

C 言語プログラム `motor.c` から、MIPS のマシン・コード `motor.bin` を生成する。

2. メモリイメージファイルの作成

MIPS マシン・コード `motor.bin` から、プロセッサの命令メモリのメモリ・イメージファイルを作成する。

3. 論理合成

実験 6-2 で完成させたプロセッサならびに作成したメモリイメージ、その他周辺回路の論理合成を行う。

4. FPGA を用いた回路実現

プロセッサなど回路一式を DE2-115 ボード上の FPGA にダウンロードし、実際の動作を観察する (本プログラムはキーボードからの制御はできない)。

5. モーター制御プログラムの作成

キーボードからモーターを制御するプログラムを自由に作成し、実際にその動作を確認する。

本動作実験で使用する C プログラム `motor.c` は、下記の URL からダウンロードできる。

実験 8 用 C プログラム:

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k08_motor/motor.c](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k08_motor/motor.c)

参考 URL :

[http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/
k08_motor/index.html](http://www.ice.nuie.nagoya-u.ac.jp/jikken/hard/j2hard-mips/k08_motor/index.html)

7 実験レポートについて

各実験について，実験の概要，使用機器ならびにソフトウェア，実験の手順，実験の各段階の説明，動作実験の結果，実験の考察を，文章ならびに図，表を交えてまとめよ．

参考文献

- [1] <http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/> 東京大学大規模集積システム設計教育研究センター (VDEC) .
- [2] VDEC 監修, 浅田邦博. デジタル集積回路の設計と試作. 培風館, 2000.
- [3] 深山正幸, 北川章夫, 秋田純一, 鈴木正國. HDL による VLSI 設計 – Verilog-HDL と VHDL による CPU 設計 –. 共立出版株式会社, 1999.
- [4] 白石肇. わかりやすいシステム LSI 入門. オーム社, 1999.
- [5] 桜井至. HDL によるデジタル設計の基礎. テクノプレス, 1997.
- [6] James O. Hamblen and Michael D. Furman. Rapid Prototyping of Digital Systems. Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [7] パターソン&ヘネシー 著, 成田光彰 訳. コンピュータの構成と設計 (上巻) 第4版. 日経 BP 社, 2009.
- [8] パターソン&ヘネシー 著, 成田光彰 訳. コンピュータの構成と設計 (上巻) 第5版. 日経 BP 社, 2014.